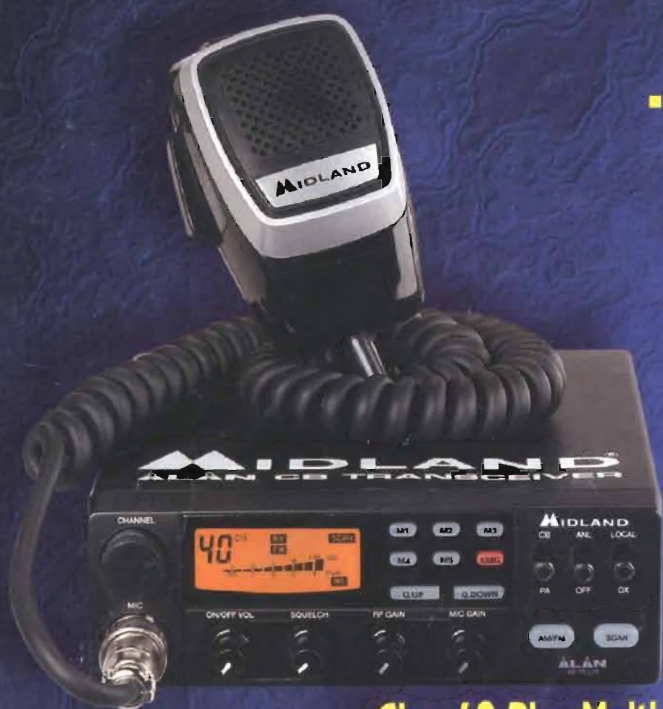


# FLASH

In questo numero:

- Amplificatore stereo esoterico a valvole
    - Come scegliere un Programma di progettazione elettronica
  - Serratura elettronica a  $\mu$ Processore
  - Surplus: alimentatore per R107 e simili
    - Laboratorio: Multimetri TRMS
    - Amplificatore auto front/rear
  - Come trasformare una vecchia RS232 in una scheda RS485 per Pc
  - Conosciamo i trasformatori elettronici per lampade alogene e al Neon
  - Generatore di rumore per modellisti
    - Generatore DDS (seconda parte)
    - LE FOTO del XXVIII Mercatino di MARZAGLIA
- ed altro...



**Alan 48 Plus Multi**

## I CB utilizzabili in tutta Europa

Alan 48 Plus Multi e Alan 78 Plus Multi sono i ricetrasmittitori veicolari in grado di selezionare qualsiasi banda CB europea e possono essere utilizzati in tutti i paesi europei.

# MIDLAND®

Marchio registrato di proprietà di Cte International



**Alan 78 Plus Multi**





# Radio amatore 2

**Sempre il circuito giusto**  
**4ª edizione**

**Pordenone 23/24 novembre 2002**  
**h 09:00-18:00**

**Alta specializzazione di settore:**

- Apparecchi radiotrasmittenti
- Componenti e ricambi
- Attrezzature e accessori per la radiantistica
- Attrezzature e accessori per l'elettronica
- Attrezzature e accessori per l'informatica
- Manuali ed editoria specializzata



**CRUP**

CASSA DI RISPARMIO  
DI UDINE E PORDENONE SPA



**Pordenone Fiere**

[www.fierapordenone.it](http://www.fierapordenone.it)







## ULTIMI ARRIVI



### Ultimi arrivi:

Analizzatori di spettro HP 8594E, 8560A, 8568B, 8566B, 70000A

Generatori di funzioni arbitrari HP 33120A

Multimetri HP 34401A

Oscilloscopi digitali LeCroy 9400, 9450, 9314L, 9354AL, 7200, 7200A

Centinaia di strumenti pronti a stock

**Esperienza, serietà, capacità tecnica al vostro servizio**

Via Flavio Gioia, 7 - 10040 Rivalta (TO) Tel. 011.909.1968 - Fax 011.904.7562



**Editore:**

Studio Allen Goodman S.r.l.u.

Via Chiesa, 18/2° - 40057 Granarolo dell'Emilia (Bologna)

Tel. 051 325004 - Fax 051 328580

tel. 051.382972-051.6427894 fax 051.380835

URL: <http://elflash.com> - E-mail: [elettronicaflash@elettronicaflash.it](mailto:elettronicaflash@elettronicaflash.it)

**Fondatore e primo Direttore:** Giacomo Marafioti

**Direttore responsabile:** Lucio Ardito iw4egw

**Grafica e impaginazione:** Omega Graphics snc - Via Ferrarese 67 - Bologna

**Stampa:** La Fotocromo Emiliana - Osteria Grande di C.S.P. Terme (BO)

**Distributore per l'Italia:** DeADIS S.r.l. - V.le Sarca, 235 - 20126 Milano

**Pubblicità e Amministrazione:** Studio Allen Goodman S.r.l.u.

Via dell'Arcoveggio 118/2° - 40129 Bologna - Tel. 051.325004 - Fax 051.328580

**Servizio ai lettori:**

Italia e Comunità Europea

Estero

Copia singola	€ 4,20	€
Arretrato (spese postali incluse)	€ 6,20	€ 9,30
Abbonamento "STANDARD"	€ 42,00	€ 52,00
Abbonamento "ESPRESSO"	€ 52,00	€ 68,00
Cambio indirizzo	gratuito	

**Pagamenti:**

Italia - a mezzo C/C Postale n° 14878409

oppure Assegno circolare o personale, vaglia o francobolli

**nel prossimo numero...**




**Frequenzimetro per Bassa Frequenza**

Per gli appassionati dell'autocostruzione un preciso strumento autoranging a microprocessore da 0,1Hz a 100kHz.

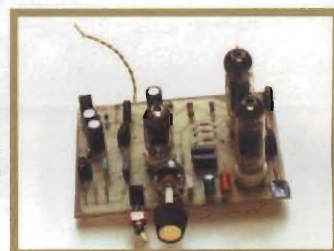**Pre a FET per chitarra**

Prima parte di un progetto di Pre e Finale per dare potenza e calore al suono della chitarra elettrica.



**Ricevitore ELF-VLF**

Utilizziamo un Pc per analizzare i segnali ricevuti da questo ricevitore da 9kHz a 100kHz.



**... e tanto altro ancora**

**legenda dei simboli:**



**AUTOMOBILISTICA**

antifurti  
converter DC/DC-DC/AC  
Strumentazione, etc.



**MEDICALI**

magnetostimolatori  
stimolatori muscolari  
radionica, etc.



**DOMESTICA**

antifurti  
circuiti di controllo  
illuminotecnica, etc.



**PROVE & MODIFICHE**

prove di laboratorio  
modifiche e migliorie  
di apparati commerciali, etc.



**COMPONENTI**

novità  
applicazioni  
data sheet, etc.



**RADIANTISMO**

antenne, normative  
ricevitori packet, etc.



**DIGITALE**

hardware  
schede acquisizione  
microprocessori, etc.



**RECENSIONE LIBRI**

lettura e recensione di testi  
scuola e divulgativi  
recapiti case editrici, etc.



**ELETTRONICA GENERALE**

automazioni  
servocontrolli  
gadget, etc.



**RUBRICHE**

rubrica per QM e per i CB  
schede, piacere di saperlo  
richieste & proposte, etc.



**HI-FI & B.F.**

amplificatori  
effetti musicali  
diffusori, etc.



**SATELLITI**

meteorologici  
radioamatoriali e televisivi  
parabole, decoder, etc.



**HOBBY & GAMES**

effetti discoteca  
modellismo  
fotografia, etc.



**SURPLUS & ANTICHE RADIO**

radio da collezione  
ricevitori ex militari  
strumentazione ex militare, etc.



**LABORATORIO**

alimentatori  
strumentazione  
progettazione, etc.



**TELEFONIA E TELEVISIONE**

effetti speciali  
interfacce  
nuove tecnologie, etc.

**ELETTRONICA FLASH INDICE INSERZIONISTI OTTOBRE 2002**

<input type="checkbox"/> 1.o Radio Contest CB	pag. 63
<input type="checkbox"/> Acom	pag. 47
<input type="checkbox"/> Alfa Radio	pag. 76
<input type="checkbox"/> C.E.D. Doleatto	pag. 72
<input type="checkbox"/> Centro HiFi	pag. 36
<input type="checkbox"/> Comunicato Elettronica Flash	pag. 10
<input type="checkbox"/> cop con CTE International	pag. I, III
<input type="checkbox"/> DAE	pag. 24
<input type="checkbox"/> Electronics Company	pag. 78
<input type="checkbox"/> Elettroprima	pag. 5
<input type="checkbox"/> ESCO	pag. 76
<input type="checkbox"/> Giannoni	pag. 56
<input type="checkbox"/> Grifo	pag. 9
<input type="checkbox"/> Guidetti	pag. 39
<input type="checkbox"/> Italfiere	pag. 78
<input type="checkbox"/> Lampade di Borgia Franco	pag. 76
<input type="checkbox"/> Loric	pag. 37
<input type="checkbox"/> Marcucci	pag. 7
<input type="checkbox"/> Marel	pag. 29
<input type="checkbox"/> Mostra Civitanova Marche	pag. 77
<input type="checkbox"/> Mostra Erba	pag. 4
<input type="checkbox"/> Mostra Faenza	pag. 72
<input type="checkbox"/> Mostra Forlì	pag. 80
<input type="checkbox"/> Mostra Genova	pag. 6
<input type="checkbox"/> Mostra Pescara	pag. IV
<input type="checkbox"/> Mostra Pordenone	pag. II
<input type="checkbox"/> Mostra Scandiano	pag. 52
<input type="checkbox"/> Mostra Verona	pag. 79
<input type="checkbox"/> New Matic	pag. 29
<input type="checkbox"/> P.L. Elettronica	pag. 76
<input type="checkbox"/> Pianeta Elettronica	pag. 72,73
<input type="checkbox"/> Radio Center	pag. 76
<input type="checkbox"/> Radio System	pag. 8
<input type="checkbox"/> Radiosurplus	pag. 72
<input type="checkbox"/> SPIN	pag. 1
<input type="checkbox"/> Studio Allen Goodman	pag. 32
<input type="checkbox"/> Tecno Surplus	pag. 38
<input type="checkbox"/> www.ilsitogratitis.it	pag. 72

Indicare con una crocetta nella casella relativa alla ditta indirizzata e in cosa desiderate.

**Allegare 2,6 € per spese di spedizione**

Desidero ricevere: ☐ Vs. Catalogo ☐ Vs. Listino  
☐ Info dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nella Vs. pubblicità.

Ritagliare o fotocopiare e, completandola del Vs. recapito, spedirla alla ditta che interessa





# SOMMARIO

## Ottobre 2002

### Anno 19° n. 220

#### Lettera del Direttore


Salve, mi chiamo Lucio Ardito e da questo numero sarò il nuovo Direttore Responsabile di Elettronica Flash raccogliendo il testimone dal sig. Giacomo Marafioti che per venti anni ha seguito, organizzato, ma fondamentalmente amato, questa importante Rivista. La prima cosa che chiedo a Te, caro Lettore è quello di fare un applauso di sentito ringraziamento a questo uomo che tra mille difficoltà ha cresciuto questa sua creatura fino a portarla alla maturità e poi l'ha accompagnata sulla soglia della porta del mondo.

Ti chiederai come mai proprio io: faccio parte di quello stuolo di Collaboratori che da sempre seguono nell'ombra l'evolversi della rivista curandone o gli aspetti tecnici oppure quelli realizzativi per cui alla fine si affezionano a Elettronica Flash e non la lasciano più!

Di solito alla prima apparizione si prospetta un programma da attuare nei mesi seguenti: il mio, anzi il nostro, è molto semplice: ridare la Rivista ai suoi Lettori con contenuti di alto valore tecnico ma anche divulgativo e informativo sull'immenso mondo dell'Elettronica nei suoi aspetti più reconditi.

Immediatamente penseremo ad implementare sul sito Internet della Rivista dei servizi per gli Abbonati e i Lettori come l'inserimento automatico degli Annunci del Mercatino e archivio, con possibilità di ricerca, degli arretrati di Elettronica Flash. Ma questo è soltanto l'inizio di un lungo cammino insieme. Un breve accenno al contenuto del numero di Ottobre: in fondo alla rivista cercati nelle foto del XXVIII Mercatino di Marzaglia!

'73 de iw4egw, Lucio

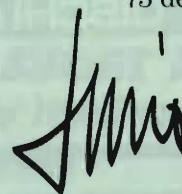

Errata Corrige pag. 71

Mercatino Postelefonico pag. 36

Calendario Mostre & C. 2002 pag. 37



Clarbruno Vedruccio  
Gray Navy pag. 11



Giuseppe Fraghì  
Programmi di simulazione pag. 16



Antonio Melucci  
Chiave codificata a microprocessore pag. 21



Ivano Bonizzoni IW2ADL  
Multimetri TRMS pag. 26



Alberto Guglielmini  
Alimentatore IG-22 per RTX serie R-107  
e simili pag. 30



A. Gatto  
Ampli auto Front Rear 40+20 W pag. 33



Daniele Scibilia  
Scheda RS485 per P.C. pag. 42



A. Fornaciari  
Trasformatori elettronici per lampade  
alogene a bassa tensione e tubi al neon pag. 48



Roberto Capozzi  
Ciuf ciuf 2002 pag. 53



Andrea Frascaroli  
Proteggi batteria pag. 57



Oscar Olivieri, VINAVIL  
Hitachi mod. CM1800 pag. 59



Corrado Carradori  
Il generatore DDS pag. 64



**Elettronica SPLASH**  
**28° Mercatino di Marzaglia (MO)** pag. 74



La pagina dei Circuiti Stampati pag. 75



# 1<sup>a</sup> FIERA

*Edizione*

## A.B.C.

dell'

# ELETTRONICA

**9-10 NOVEMBRE 2002**

a **ERBA** - Como  
Centro Fieristico **LARIOFIERE**

Orario continuato: 9.00 - 18.30

**2<sup>o</sup> "CB DAY"**  
**nazionale**

**SPECIALE SALONE DEI CB** Manifestazione aperta a tutti gli appassionati della 27mhz italiani e importanti convegni del settore

Speciale zona per gli appassionati di  
**DISCHI e CD USATI e DA COLLEZIONE**

**VIENI A TROVARCI!** ti aspettano più di 130 espositori  
provenienti da tutta Italia con tantissime novità.



**CHIEDETECI  
QUOTAZIONI  
TELEFONATECI!!!**



### YAESU FT 920

HF + 50 MHz DSP  
e accordatore d'antenna  
incorporato



### YAESU FT 1000 MP MARK V

HF 200 W DSP alimentatore  
+ accordatore automatico **NOVITÀ**



### ICOM IC 706 MKIIG

RTX HF 50-144-430 MHz multimodo  
DSP incorporato - pannello separabile  
tone squelch - visore e tasti retroilluminati

Vasto assortimento  
di materiale usato  
con 6 mesi  
di garanzia  
Prezzi speciali!!!

**ICOM**



### YAESU FT 847

HF + 50 MHz + VHF + UHF + DSP

## OFFERTISSIMA



### ICOM IC 756 PRO II

RTX HF 50 MHz multimodo processore  
a virgola mobile DSP 32 BIT - display  
TFT 5" a colori, filtro digitale e  
demodulatore RTTY



### ICOM IC-R8500

Ricevitore panoramico a larga banda  
di copertura da 100 kHz a 2 GHz IF  
Shift ed APF

**KENWOOD**

Da noi e presso  
tutti i nostri  
punti vendita troverai

**CORDIALITÀ  
CORTESIA  
ASSISTENZA**

☐ Desidero ricevere informazioni sui vostri  
prodotti e/o ricevere il vostro catalogo  
(allego 3,00 Euro in francobolli)

Nome ..... Cognome .....

Via ..... Città .....

Tel/Fax .....

☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
Legge 675/96

### KENWOOD TS 870 S

Ricetrasmittente HF  
a tecnologia digitale DSP  
SSB/CW/AM/FM/FSK  
100 memorie, 100 W  
di potenza



**SUPER  
OFFERTA**

**EP ELETTROPRIMA**

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO (a 100 m da MM1 Primaticcio oppure Bus 64)

Tel. 02416876 - 024150276 - Fax 024156439

Orario: 8.30-12.30 - 15.00-19.00 - Chiuso lunedì mattina

**www.elettroprima.it**

I nostri prodotti li trovi anche da:

**RADIOCENTER** via Kennedy 38/E Felina (RE) Tel. 0522 814405







# 22<sup>o</sup> MARC

**mostramercato attrezzature  
radioamatoriali & componentistica  
hardware • software  
ricezione satellitare  
editoria specializzata  
radio d'epoca**

**Fiera di Genova  
14 - 15 Dicembre 2002  
sabato ore 9 • 18,30  
domenica ore 9 • 18**

ENTE PATROCINATORE:

**A.R.I. - Ass. Radioamatori Italiani  
Sezione di Genova**

**Salita Carboneara 25 b - 16125 Genova  
C. P. 347 - Tel./Fax 010.25.51.58**

ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA:

**STUDIO FULCRO s.r.l.**

**c/o Fiera di Genova - 16129 Genova  
Tel. 010.56.11.11 - Fax 010.59.03.09  
e-mail: [expolab@tin.it](mailto:expolab@tin.it) - [www.studio-fulcro.it](http://www.studio-fulcro.it)**



# USO LIBERO

DPR 447/5/10/2001

Lafayette  
**COUNTRY**

Lafayette  
**BLITZ**

Lafayette

**STAR**

Lafayette  
**STAR**

Icom  
**IC-4008E**

**COMUNICAZIONI SINGOLE  
O DI GRUPPO**

**A BREVE E MEDIA  
DISTANZA**

## Ricetrasmittitori LPD

**SENZA ALCUN COSTO  
O LIMITE DI TEMPO**

**Portata da 200 metri a 2-3 chilometri  
in spazi aperti**

**Alimentabili con pile alcaline o  
ricaricabili**

**Ideali per lo sport e il tempo libero:  
trekking, escursionismo, campeggio,  
nautica, alpinismo, sci, snowboard,  
volo a vela, ciclismo,  
mountain bike**

**marcucci** SPA

**Sede Amministrativa e Commerciale:**

S. P. Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI)

Tel. 02.95029.1 / 02.95029.220 - Fax 02.95029.319/400/450

**Show-room:** Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano

Tel. 02.75282.206 - Fax 02.7383003

marcucci@marcucci.it - **www.marcucci.it**



**Prodotti per telecomunicazioni e ricetrasmittitori**

Via S. Croce In Gerusalemme, 30/A - 00185 Roma


Tel. 06 7022420 - Fax 06 7020490

info@mascar.com

**www.mascar.com**



1000MKV

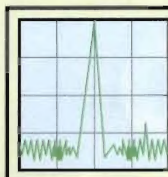

**RADIO  
SYSTEM**

**YAESU  
FT**

1000

847

40139 BOLOGNA - via G. Dozza, 3 D/E/F ~ Tel. 051 6278668 - 051 6278669 ~ Fax 051 6278595  
[www.radiosystem.it](http://www.radiosystem.it) ~ [radiosystem@radiosystem.it](mailto:radiosystem@radiosystem.it)

756PRO-II

706MKIIIG

**ICOM**  
**IC**

 **radio  
communication**



7400

ELETTRONICA  
studio by FLASH

CATALOGO E NOVITÀ SONO SU INTERNET: [www.radiosystem.it](http://www.radiosystem.it) ~ PER INFO: E-mail [radiosystem@radiosystem.it](mailto:radiosystem@radiosystem.it)


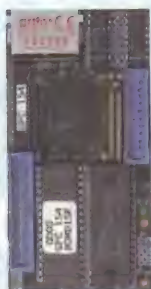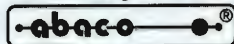
# Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta tra le centinaia di schede professionali



## GPC® 154

**84C15** con quarzo da 20MHz codice compatibile Z80; fino a 512K RAM; fino a 512K FLASH con gestione di RAM-ROM DISK; E<sup>2</sup> seriale; RTC con batteria al Litio; connettore batteria al Litio esterno; 16 linee di I/O; 2 linee seriali: una RS 232 più una RS 232 o RS 422-485; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Programma direttamente la FLASH di bordo tramite il OS FGDS. Ampia dotazione di linguaggi ad alto livello come PASCAL, NS86, C, BASIC, ecc.



## PIGGY-BACK

Le schede di CPU del **Tipo 4** sono dotate di un comodo connettore posteriore che ne permette il montaggio in **Piggy-Back** sul Vs. hardware come un normale componente zoccolato. Questo particolare connettore è stato realizzato appositamente dal **grifo** per evitare interferenze meccaniche tra il contenitore da barra DIN e la scheda stessa.

## GPC® 884

**AMD 18685** (core da 16 bit compatibile PC) da 26 a 40 MHz della **Serie 4** da 5x10 cm. Confrontate le caratteristiche ed il prezzo con la concorrenza. 512K RAM con circuitaria di Back-Up tramite batteria al Litio; 512K FLASH; Orologio con batteria al Litio; E<sup>2</sup> seriale fino ad 8K; 3 Contatori da 16 bit; Generatore di impulsi o PWM; Watch-Dog; Connettore di espansione per **Abaco I/O BUS**; 16 linee di I/O; 2 linee di DMA; 11 linee di A/D converter da 12 bit; 2 linee seriali in RS 232, RS 422 o RS 485, ecc. Programma direttamente la FLASH di bordo con il programma utente. Vnari tools di sviluppo software tra cui Turbo Pascal oppure tool per **Compilatore C** della **Borland** completo di Turbo Debugger; ROM-DOS; ecc.



## MPS 051



**Circuit Emulator** che da Programmatore della FLASH del pP. Completo di Assembler Free-Ware.

## MP PIK

Programmatore, a **Basso Costo**, per **pP PIC** oppure per **MCS51** ed **Atmel AVR**. E' inoltre in grado di

Se, nei Vs. progetti, volete cominciare ad usare degli economici e potenti pP questo è l'oggetto giusto. Vi consente di lavorare con il potente pP **89C4051** della **ATMEL** da 20 piedini che ha 4K di FLASH interna ed è codice compatibile con la popolarissima famiglia **8051**. Fa sia da **In-**


## MP AVR-51



programmare le EEPROM seriali in **PC BUS**, **Microwire** ed **SPI**. Fornito completo di software ed alimentatore da rete.
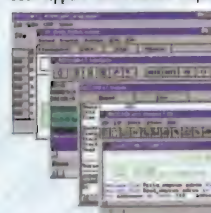
## BASCOM

Il più completo ed economico tool di sviluppo Windows per lavorare con il pP **Atmel**. Il **BASCOM** (Provate il Demo **BASCOM-LT**; **BASCOM-8051** oppure **BASCOM-AVR** disponibile nel ns. Web) genera immediatamente un compatto codice macchina. Questo completo ambiente di sviluppo è disponibile in varie versioni sia per pP della fam. **8051** che per i veloci **RISC AVR**. Il compilatore **BASIC** è compatibile **Microsoft QBASIC** con l'aggiunta di



comandi specializzati per la gestione dell'IPC-BUS; I2C, SPI, Display LCD; ecc. Incorpora un sofisticato **Simulatore** per il **Debugger Simbolico**, a livello sorgente **BASIC**, del programma. Anche per chi si cimenta per la prima volta non è mai stato così semplice economico e veloce lavorare con un monochip.

## CAN GM2


**CAN MiniModulo** da 28 pins basata sulla CPU **Atmel 89C51CC02** con 16K FLASH; 256 Bytes RAM; 16K Bytes ERAM; 2K FLASH per Bootloader; 2K EEPROM; 3 Timer Counter e 2 sezioni di Timer Counter ad alta frequenza (PWM, comparazione); RTC + 240 Bytes RAM, tamponati con batteria al Litio; PC BUS; 14 linee di I/O TTL; 8 A/D 10 bit; RS 232, CAN; 1 LED di stato; Dip Switch di configurazione; ecc.

## CAN GMT

Scheda, a basso costo per la valutazione e la sperimentazione dei **CAN MiniModuli** tipo **CAN GM1** e **CAN GM2**. E' completa di connettori a vaschetta D9 per la connessione alla linea **CAN** ed alla linea seriale in RS 232; connettori e sezione alimentatrice; tasti e LED per la gestione degli I/O digitali; area prototipale; ecc.
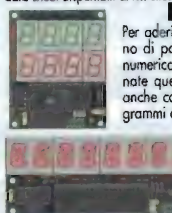
## K51 AVR

La scheda **K51-AVR** consente di poter effettuare una completa sperimentazione sia dei vari dispositivi pilotabili in **PC-BUS** che le possibilità offerte dalle CPU della fam. **8051** ed **AVR** soprattutto in abbinamento al compilatore **BASCOM**. Programmatore **ISP** incorporato. Numerosissimi esempi e data-sheet disponibili al ns. sito.




## KIT Display

Per aderire alle numerose richieste che consentono di poter gestire un display, alfanumerico o numerico, impiegando solamente 2 linee TTL sono nate questa serie di moduli display disponibili anche come stampati o Kit. Numerosissimi programmi di esempi sono disponibili al ns. sito.
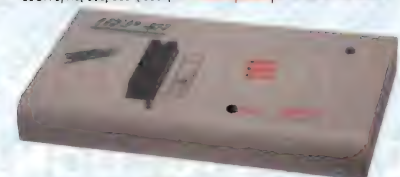
## C Compiler HTC

Potentissimo Compilatore Professionale C, ANSI/ISO standard. Floating Point e funzioni matematiche; pacchetto completo di assembler, linker, ed altri tools; gestione completa degli interrupt; Remote debugger simbolico per un facile debugging del vostro hardware. Disponibile per: fam. **8051**, **280**, **2180**, **64180** e derivati; **68HC11**, **6801**, **6301**, **6805**, **68HC05**, **6305**, **8086**, **80188**, **80186**, **80286**, ecc.; fam. **68K**, **8096**, **80C196**, **H8/300**, **6809**, **6309**, **PIC**. Prezzo speciale per Scuole ed Università.



## UEP 48

Programmatore Universale, ad alta velocità, con zoccolo ZIF da 48 piedini. Non richiede alcun adattatore per tutti i dispositivi DIL tipo EPROM, E<sup>2</sup> seriali, FLASH, EEPROM, GAL, pP, ecc. Completo di software, alimentatore esterno e cavo per porta parallela del PC.



## GPC® x94

Controllore nella versione a Relay come **R94** oppure a Transistors come **T94**. Fanno parte della **Serie M** e sono completi di contenitore per barra ad Omega. 9 ingressi optoisolati e 4 Darlington optoisolati di uscita da 3A oppure Relay da 5A; LED di visualizzazione dello stato delle I/O; linea seriale in RS 232, RS 422, RS 485 o Current Loop; Orologio con batteria al Litio e RAM tampinata; E<sup>2</sup> seriale; alimentatore switching incorporato; CPU **89C4051** con 4K di

FLASH. Vari tool di sviluppo software come **BASCOM**, **LADDER**, ecc. rappresenta la scelta ottimale. Disponibile anche con programma di **telecontrollo** tramite **ALB**; si gestisce direttamente dalla seriale del PC. Fornito di numerosi esempi.

## QTP 03

Terminale con 3 Tasti. Finalmente potete dotare anche le Vs. applicazioni più economiche di un completo Pannello Operatore. 3 tasti; Buzzer; linea seriale settabile a livello TTL o RS232; E<sup>2</sup> in grado di contenere 100 messaggi; ECC.

## QTP 4x6

Terminale con 4x6 Tasti. Se avete bisogno di più tasti, oppure di connetterli in rete, scegliete la **QTP 4x6** che gestisce fino a 24 tasti. Pur sembrando dei normali display seriale sono invece dei completi Terminali Video. Disponibile con display LCD Retroilluminato o Fluorescente nei formati 2x20; 4x20 o 2x40 caratteri; tastiera 4x6; Buzzer; linea seriale settabile RS232; RS422; RS485; Current Loop; E<sup>2</sup> in grado di contenere 100 messaggi; ecc.



## E P 3 2

Economico Programmatore Universale per EPROM, FLASH, E<sup>2</sup> seriali, EEPROM. Tramite opportuni adapter opzionali programma anche GAL, pP, E<sup>2</sup> seriali, ecc. Completo di software, alimentatore esterno e cavo per porta parallela del PC.



## QTP G28

**Quick Terminal Panel LCD Grafico**

Pannello operatore professionale, IP65, con display LCD retroilluminato. Alfanumerico 30 caratteri per 16 righe; Grafica da 240 x 128 pixels. 2 linee seriali e **CAN Controller** galvanicamente isolati. Tasti di personalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 28 tasti e 16 LED; Buzzer; alimentatore incorporato.

## SIMEPROM-01B

Simulatore per EPROM 2716...27512

## SIMEPROM-02/4

Simulatore per EPROM 2716...27C040




## LADDER-WORK

Economico Compilatore **LADDER** per schede e Micro della fam. **8051**. Genera un efficiente e compatto codice macchina per risolvere velocemente qualsiasi problematica. Ampia documentazione con esempi. Ideale anche per chi è vuole iniziare.

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6  
Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661

E-mail: [grifo@grifo.it](mailto:grifo@grifo.it) - Web sites: <http://www.grifo.it> - <http://www.grifo.com>

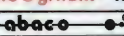GPC®  grifo® sono marchi registrati della grifo®

**grifo®**  
ITALIAN TECHNOLOGY



# ELETTRONICA

# FLASH

**Avviso  
importante**

**La Redazione di Elettronica Flash dal mese di  
OTTOBRE 2002 ha cambiato indirizzo.  
Tenetene conto per la vostra corrispondenza!**

**Redazione ELETTRONICA FLASH**  
**via dell'Arcoveggio, 118/2**  
**40129 BOLOGNA**

**Telefono 051 325004**

**Fax 051 328580**

**e-mail:**

**[redazione@elettronicaflash.it](mailto:redazione@elettronicaflash.it)**

**Grazie!**





## AMPLIFICATORE STEREO ESOTERICO A VALVOLE TERMOIONICHE

# GRAY NAVY



Clarbruno Vedruccio

Questo amplificatore appartiene alla categoria dei sistemi lowther, ovvero a quell'insieme di apparati caratterizzati da una limitata potenza di uscita. La fedeltà e il suono vellutato e caldo si fanno apprezzare immediatamente sia dall'audiofilo esigente che dall'ascoltatore occasionale.


Il nome Gray Navy, è legato alla colorazione dell'apparato e alla componentistica utilizzata: i trasformatori di alimentazione, gli zoccoli delle valvole, alcuni condensatori e resistenze sono di categoria mil come le stesse valvole marchiate USN...(US NAVY). Tutti i componenti sono asso-

lutamente nuovi e non recuperati da smontaggio di vecchi sistemi. Provengono da una limitata scorta di parti di ricambio di apparecchiature navali di cui curavo la manutenzione venti e passa anni orsono.

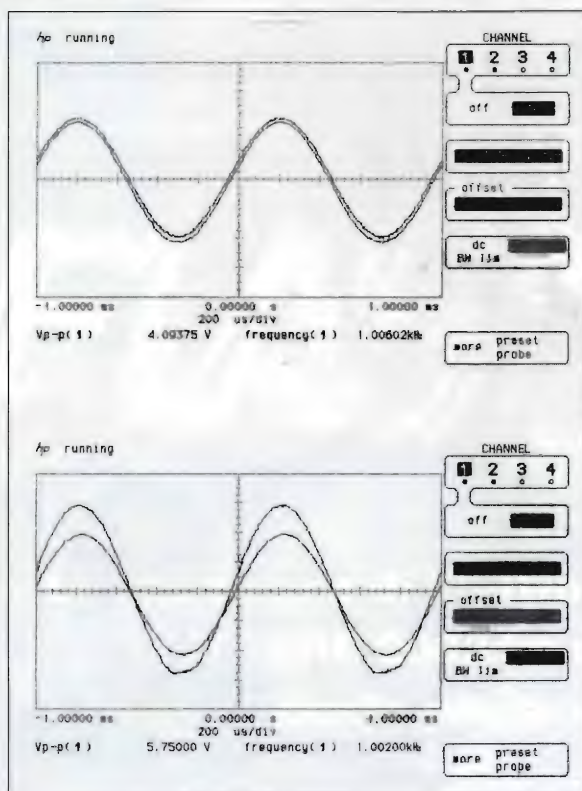Il telaio, la cura posta nella lavorazione, la disposizione dei componenti, la scelta degli stessi ne fanno un pezzo unico che suona straordinariamente bene, al punto da suscitare particolari emozioni nell'ascoltatore. Il ronzio a 50 Hz, bestia nera degli amplificatori a tubi elettronici, è praticamente assente, anche senza







presa di terra nell'impianto elettrico. La sensibilità è sufficiente per esser pilotato da un qualunque driver CD. Se lo costruirete rispettando scrupolosamente le foto nell'articolo e la componentistica critica, non rimarrete delusi e diventerà il vostro amplificatore da intrattenimento ospiti o per serate speciali; ma non lesinate nella cura realizzativa, non è un montaggio per il fine settimana... è più uno strumento musicale, da realizzare con attenzione, cura e senza badare troppo alla spesa. In ogni caso, la cifra da inve-

stire non sarà certo superiore ai 500 Euro, sempre che non decidiate per dei trasformatori di uscita blasonati che da soli possono superare anche i 400 Euro cadauno... ma vedrete che poi questo non è necessario.

## Il circuito di alimentazione ed il telaio

I trasformatori di alimentazione sono della Collins, ovviamente norme Mil, schermati e a bagno d'olio.


La tensione di alimentazione, nel mio caso è di 115Vac, le tensioni del secondario AT sono 250+250 V/230 mA e per quanto riguarda il trasformatore dei filamenti la tensione sul secondario è di 6,3 V C.T. (significa con presa centrale a 3,15 V) / 4A. La scelta di due trasformatori è una finezza, così facendo durante i picchi di corrente, legati alla riproduzione dei bassi, la tensione sui filamenti non subisce alcuna variazione.

Una ulteriore accortezza è la presa centrale sulla tensione di filamento, va collegata a massa, mentre i due rami alimentano, tramite fili in rame argentato isolati in teflon e attorcigliati tra loro, i filamenti delle valvole.

Se si monta una versione stereo dell'amplificatore, sarà opportuno collegare due rami di alimentazione a 6,3 V all'uscita del trasformatore, rispettando la simmetria nella numerazione (ovvero si collegherà il pin 7 della 6SN7 con il 7 della 6V6 ed il pin 2 della 6SN7 con il pin 8 della 6V6 e questo verrà fatto per entrambi i rispettivi rami).


Questa metodica è in grado di abbattere gran parte di ronzio di rete indotto dal cablaggio della 6,3V, il cavo twistato, le schermature e le disposizioni dei trasformatori e della impedenza di filtro, sopra e sotto il telaio, con il fissaggio ortogonale, contribuiscono al resto.

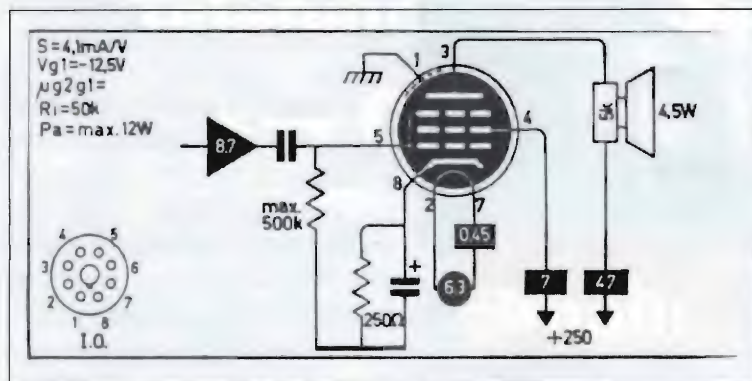Per quanto riguarda l'alta tensione, questa è ottenuta raddrizzando le due semi onde a 250V, anche in questo caso la presa centrale del trasformatore AT è posta a massa. Se questa presa centrale verrà posta a massa tramite un interruttore, si potrà disporre di uno ST-BY, utile per il



6V6 data



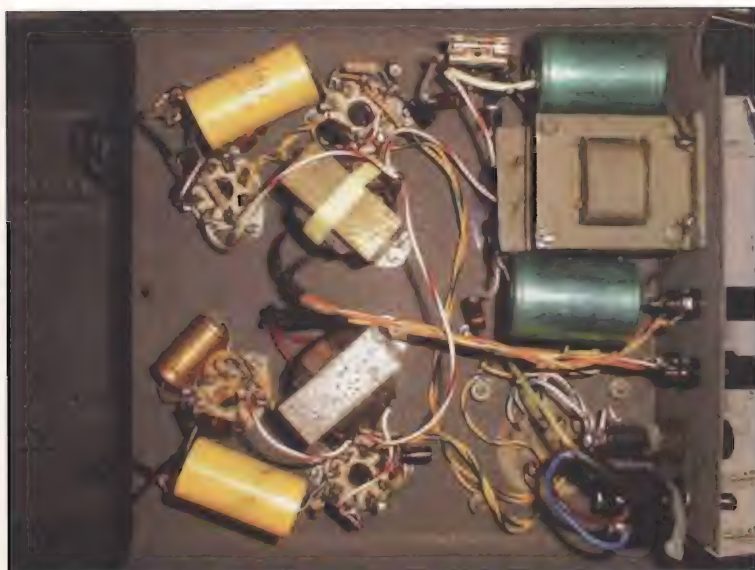

Ampli 6V6 interno

silenziamento immediato senza usare i potenziometri e per togliere l'alta tensione dagli amplificatori, ricordandosi di mettere un condensatore da 100nF 1500 V in parallelo allo stesso interruttore (per smorzare le extra correnti).

Non è stata usata una valvola raddrizzatrice, bensì due diodi tipo P600D, la cella di filtro con condensatori elettrolitici da 100 $\mu$ F 500V impiega una impedenza impregnata da 5-6 Henry-200 mA. Il telaio è in lamiera di ferro argentata e verniciata con vernice grigia gofrata, come le apparecchiature militari degli anni '40. Ovviamente dove sono presenti i ritorni di **massa la vernice è assente. In caso si volesse** adottare questo tipo di telaio, utile per limitare le linee di interferenza di campo magnetico, la argentatura della parte interna è opportuna e non bisogna interporre rondelle tra i riferimenti a massa e il telaio.

Una ottima soluzione può essere anche con telaio in rame, ma non è più il mio amplificatore. Rispettate la disposizione dei componenti sul telaio.

### Il circuito driver

Si tratta di una variante del cosiddetto "totem pole" realizzato con la intramontabile 6SN7. Per una versione stereo ne sono necessarie 2 (ovviamente).

I potenziometri di ingresso sono dei Clare caratteristica J da 220 k $\Omega$  logaritmici. Nel caso si possono tentare anche dei 100 k $\Omega$ , ma personalmente li sconsiglio.

Se non si dispone di questi potenziometri, non metteteci dei componenti commerciali, a meno che non abbiano l'alberino metallico. I vecchissimi "Lesa" potrebbero andare però devono essere non di recupero.

Una soluzione accettabile consiste nell'impiegare potenziometri da 500 k $\Omega$  con in parallelo una resistenza fissa dello stesso valore.

Componenti logaritmici professionali costituiscono una valida alternativa. Per le resistenze fisse: Allen Bradley sarebbe il massimo, ma vanno bene anche le Philips, tutte da 2 W di potenza. I bocchettoni di ingresso sono di quelli isolati da massa con rondelle in teflon, anche questi professionali e dorati. Gli zoccoli delle valvole sono in ceramica con terminali di massa sulla corona metallica di fissaggio.(questo vale per tutto il circuito amplificatore)

Le resistenze di catodo delle 6SN7 così come il condensatore da 220  $\mu$ F in parallelo sono critiche, quasi tutto il circuito è un po' critico, vanno rispettate le disposizioni dei componenti e la loro simmetria, le foto potranno costituire un aiuto risolutivo. I condensatori di accoppiamento da 1 $\mu$ F/600V, criticissimi per quanto riguarda il calore e la trasparenza del suono, nel mio caso sono degli Sprague tipo 710P, in poliestere sempre a norme mil, sempre assolutamente antieconomici.

Ho anche provato ad installarne dei commerciali, non è il mio suono, ma non ci si può lamentare.

A questo proposito si potrebbero provare dei carta e olio di provenienza surplus, di quelli nel contenitore metallico con le due linguette di fissaggio a pannello. Se sono ancora buoni dovrebbero andare benissimo, però io non li ho provati, almeno per il momento.





Ampli 6V6

### Lo stadio finale

La circuitazione scelta è di tipo single-ended, con il famoso tetrodo 6V6 in configurazione pseudo triodo. Riguardo questo circuito non c'è molto da dire, la griglia (pin 4) è collegata all'anodo tramite una resistenza da  $1\text{ k}\Omega$ , sull'anodo misureremo una tensione di  $270\text{ V}$ , mentre la tensione di alimentazione generale, misurata sull'anodo della 6SN7 (pin 2) è di  $290\text{ V}$ . Non è stata usata la controeazione, i puristi non la amano molto.

Già l'impiego della 6V6 in pseudo triodo potrebbe fare storcere il naso, ma usare delle KT66 o delle 2A3 vintage, ovvero "originali" dell'epoca nuove e selezionate, e non quelle rifatte, che non hanno un vissuto storico, possono fare impennare il costo del sistema in maniera vertiginosa.

I trasformatori di uscita sono della Hammond canadese  $5\text{ k}\Omega - 8\text{ }\Omega$  per le casse. Però nelle fotografie potete vedere due trasformatori della Geloso da  $5\text{ k}\Omega$ ; erano per le 6AQ5 - EL90, gemelle delle 6V6 a 7 piedini tutto vetro (non usatele in questo amplificatore). Durante le prove questi vecchi trasformatori di recupero hanno dimostrato una incredibile qualità di ascolto ed una ottima banda passante.

Il trasformatore di uscita in un sistema audio esoterico, assume al pari di altri componenti, una grande rilevanza e va scelto con cura cercando di accordarlo a tutto l'insieme.

Tuttavia, per iniziare senza un rilevante impegno economico, pur mantenendo una qualità accettabile, e che potrebbe anche rappresenta-

re una scelta definitiva, si potrebbe acquistarlo dalla Elettronica Novaria di Milano tel. 02 55182640, facendo riferimento all'articolo. Il sig. Novaria ha in catalogo un trasformatore adatto a questo progetto, così come i trasformatori di alimentazione e le impedenze di filtro: il modello TU17 da  $5\text{ k}\Omega$ , con nucleo a 11 sezioni, può costituire un discreto compromesso. Certamente si potrebbero acquistare dei trasformatori Hammond, Audio Note, Euterpe o Tamura, ma costano molto e sono adatti a chi ha già una matura esperienza in questa tecnica, in tal caso il lettore saprà già come fare.

Ho condotto comunque alcuni esperimenti comparativi in "cieco". In altre parole se l'ascoltatore non sa che trasformatore di uscita (sempre che sia ben fatto) c'è sotto il telaio difficilmente sarà in grado di accorgersi della differenza. Tuttavia per questi aspetti specifici vi rimando alle "considerazioni finali" e ad un futuribile articolo espressamente tarato su tali aspetti. In ogni caso, in serie ai trasformatori di uscita dalla parte degli anodi delle finali, sono tassativi dei fusibili la cui corrente sarà in funzione della massima sopportabile sul primario, altrimenti in caso di corto o di errore, il trasformatore si danneggerà irrimediabilmente.


### Test, sensibilità e potenza di uscita

Sono stati condotti vari test sul circuito, per quanto riguarda il contenuto armonico, con un segnale di pilotaggio di  $2\text{Vpp}$ - $1\text{ kHz}$ , forniti dal generatore HP 3325A, si è potuta notare una rilezione della seconda e terza armonica al disotto dei  $-50\text{ dbm}$  alla massima potenza e prima del clipping.

Le misure sono state condotte con un analizzatore di spettro digitale HP 3580A e con un oscilloscopio digitale HP54501A.

I plottati si riferiscono a due misure, la prima alla massima potenza prima del clipping, la seconda alla massima potenza totale. Si possono notare due tracce quasi sovrapposte, una è relativa al segnale di ingresso ovvero al generatore, l'altra a ciò che esce dall'amplificatore. Con un segnale di uscita di  $4\text{Vpp}$  su carico di  $8\text{ }\Omega$  non si nota alcun clipping del segnale; è proprio in questo punto che il sistema fornisce la massima



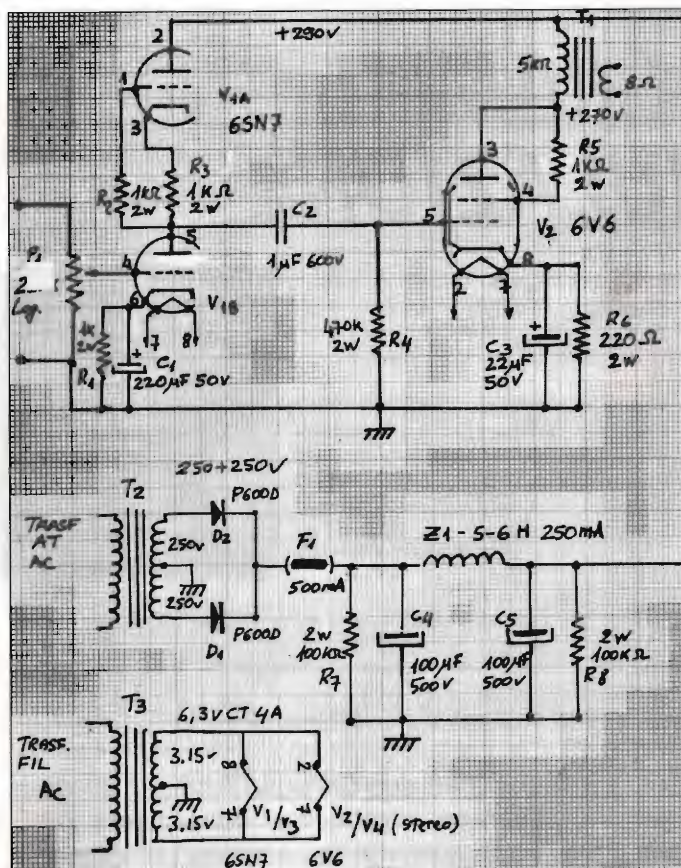

Schema ampli

potenza utilizzabile che poi si aggira attorno ai 2W per canale; alla presenza del clipping, ovvero con 5,75Vpp la potenza è superiore a 4W per canale, ma la qualità di ascolto si degrada molto.

In ogni caso una tensione di solo 1Vpp è sufficiente a sonorizzare un salotto di 5x5 metri, consentendo anche un ascolto dei microdettagli del brano.

La pressione acustica di ascolto a 3 metri di distanza, nelle condizioni sovraesposte di massima potenza prima del clipping, misurata con fonometro digitale Tandy mod. 33-2055 si attesta intorno ai 75-80 dB con picchi nei bassi di oltre 90 dB. A questa potenza attraversare le pareti divisorie di un appartamento moderno è molto facile, quindi si causeranno sicuramente disturbi ai vicini di casa.

Un'ultima nota: questi amplificatori si prestano molto bene all'ascolto del soft jazz, del piano, chitarra, organo, del cantato, del parlato ecc, ma non sono adatti alla disco music, un vero danno

per l'orecchio, il sistema neurologico ed anche alla vita delle valvole finali.

## I trasduttori

Per le casse acustiche da usare in questo progetto bisogna ricordare che devono essere dotate di elevata dinamica e quindi sensibili a pilotaggi di basso livello. Potrebbero essere usate delle mono via, in ogni caso il mercato ne offre una vasta gamma, ma non fatevi imbonire dal venditore e ricordate, che il discorso è analogo a quello delle antenne delle radio trasmettenti. Potreste anche costruirle da soli, ma ci vuole una mano da liutaio, senza contare l'orecchio.

Personalmente vi consiglio di andare dal venditore con il vostro amplificatore e provare quelle il cui suono e costo si adattino meglio alle vostre esigenze.

## Considerazioni finali

Forse per meglio comprendere il fenomeno legato al suono di questa categoria di apparecchiature, sarebbe opportuno leggere il libro dello scrittore scientifico Gary Zukav, intitolato "La danza dei Maestri Wu Li" edito in Italia da Corbaccio. Wu Li in Cinese significa "schemi di energia organica". I Cinesi intendono con questa denominazione "la Fisica".

Non vi deve quindi sembrare assurdo che il costruire una di queste apparecchiature "con amore" possa schiudere in un qualche modo, che sicuramente trascende il razionalismo, quella fessura che, parlando per metafore, potrebbe essere paragonata alla twilight zone, la linea dell'orizzonte tra il mondo materiale e quello della meccanica quantistica. In questo ambito da decenni si osservano strani effetti, durante gli esperimenti di laboratorio, e a volte sembra, come spesso dico ai miei allievi in Università, che la materia e la nostra volontà (più propriamente, come dicono gli Inglesi, il "Will") congiurino insieme per costruire quell'insieme di vibrazioni, campi e oscillazioni del "continuum" che noi in maniera alquanto riduttiva chiamiamo realtà. —





# PROGRAMMI DI SIMULAZIONE



Giuseppe Fraghi

Alcune "dritte" indispensabili per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un Programma di Progettazione Elettronica. Seguendo i consigli riportati nell'articolo eviterete i "bidoni" e soprattutto di buttare via i vostri soldi.

## Introduzione

Sempre più frequentemente il progettista elettronico è costretto a far uso dei pacchetti software per la progettazione elettronica.

Questi includono normalmente il programma per il disegno elettronico, (**Capture**), ed il programma di **Simulazione**, che simula, appunto, ciò che è stato disegnato nello schema elettrico. Se, per esempio, nel programma Capture disegniamo un preamplificatore audio e vogliamo verificarne il guadagno, la distorsione, la risposta in frequenza o quant'altro, il programma è in grado di dare una risposta simulata su quanto è stato disegnato.

Quasi tutti questi pacchetti, oggi, prevedono anche la possibilità, una volta effettuato lo schema elettrico e fatta la simulazione, di

procedere al suo **Sbroglio**, che può avvenire in maniera automatica, semiautomatica o manuale, secondo le necessità personali.

Il programma che ci permette di sbrogliare e quindi di disegnare il circuito stampato è denominato **Layout** ed è, normalmente, parte integrante del pacchetto.

C'è da precisare che di questi programmi ormai non se ne può più fare a meno, sia per la loro precisione e velocità nello sbroglio (Layout), sia per la chiarezza e la flessibilità nella realizzazione dei disegni elettronici (Capture).

Qualche dubbio, invece, è ancora nutrito per quanto concerne la precisione ed affidabilità dei simulatori.

Il simulatore più accreditato è lo "Spice", basato sull' "algoritmo Spice" sviluppato nell'università californiana di Berkeley.

C'è da rilevare che questo tipo di simulatore è in auge da molti anni e se si sono impostati correttamente tutti i parametri di simulazione, si ottengono dei risultati molto simili ai dati sperimentali. Ritengo, tuttavia,



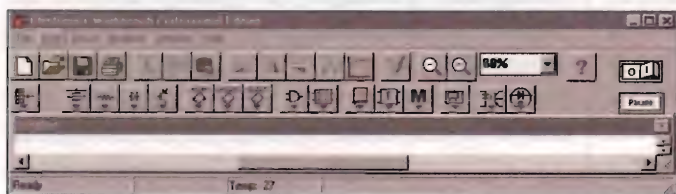


Figura 1 - Interfaccia del Programma Electronics Workbench Professional

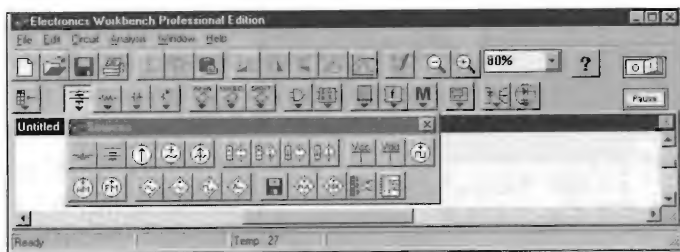

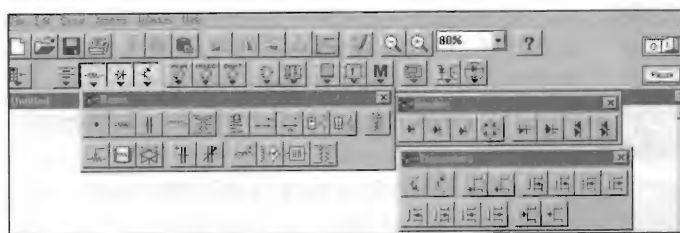

**Figura 2 -** Cliccando col mouse sull'icona col simbolo della batteria sono richiamati tutti i simboli relativi alla Source



**Figura 3 -** Simboli Basic, diodi e Transistors

che la funzione del simulatore non è quella di soppiantare le verifiche sperimentali ma solamente di trovare, attraverso rapide prove simulate, la soluzione progettuale ottimale, tra le tante possibili soluzioni, prima di cimentarsi nella realizzazione del prototipo. Ciò permette di far risparmiare al progettista molto tempo prezioso.

Il prototipo una volta realizzato deve essere, in ogni caso, testato sperimentalmente e andranno confrontati i risultati strumentali con quelli simulati proprio per verificare l'attendibilità del simulatore.

Posso affermare, a distanza d'alcuni anni che uso lo Spice, che i risultati simulati, normalmente hanno coinciso (95%), con le verifiche strumentali, proprio a conferma della sua grand'affidabilità. Ciò non deve, tuttavia, dar luogo a rinuncia della verifica sperimentale, per due ordini di motivi:

1°) il programma pur essendo affidabile non è perfetto al cento per cento;

2°) esiste sempre lo spauracchio, per i meno esperti, di un errato settaggio dei parametri del programma, ed in tal caso potrebbero risultare dei dati notevolmente discordi dalla realtà.

Per questi motivi ma anche per filosofia

personale, dico e confermo, che il progetto va sempre sottoposto ad un'attenta verifica strumentale.

Le ragioni che mi hanno spinto a scrivere l'articolo su questi programmi sono principalmente dovuti a due ordini di motivi.

1°) Dare una risposta, una volta per tutte, alle sempre più incessante domanda di molti lettori che chiedono consiglio su quale tipo di programma acquistare.

2°) Sul perché il programma, che hanno appena acquistato, non ha soddisfatto le attese.

Per rispondere a queste due semplici, ma appropriate, domande bisogna fare molta chiarezza su come ci si deve muovere prima dell'acquisto di un qualsiasi programma di proget-

tazione elettronica e mettere dei "paletti" ben precisi ossia osservare alcune regole fondamentali, senza le quali, le probabilità di incappare in un errore nell'acquisto sono molto alte.

**Prima regola:** Prima di acquistare il Programma è imperativo farsene mandare una copia dimostrativa affinché possiate valutare il prodotto.

Prestate attenzione che la copia dimostrativa deve includere l'intero Programma funzionante per una durata limitata o il programma perfettamente funzionante con durata illimitata ma limitato nel numero dei componenti e nei "nodi" da trattare.

Diffidate delle demo che effettuano la presentazione del programma senza che il soggetto possa intervenire direttamente, non sarete in grado di valutarlo correttamente.

**Seconda regola:** Diffidate dei prodotti molto economici, normalmente non includono la visione di una copia dimostrativa e pertanto sono tassativamente da scartare, c'è odore di fregatura.

**Terza regola:** Oltre a diffidare dei prodotti molto economici che non dispongono di un programma dimostrativo, bisogna prestare attenzione alla provenienza del programma.





Attualmente, i più importanti ed affidabili, sono Americani (generalmente Californiani o Canadesi).

La provenienza del prodotto da altri paesi al di fuori dell'America, Inghilterra e Germania, deve far destare qualche sospetto sulla affidabilità del Programma e pertanto dovete essere più accorti nella valutazione. Purtroppo gli altri paesi non sono ancora sufficientemente in grado di fornire dei prodotti che possano competere con il Software americano od inglese.

A conferma posso citare, com'esempio significativo (in senso negativo), il programma "EDWin2000", commercializzato in Italia ad un prezzo molto competitivo, dalla "PCB Technologies", e prodotto dall'Indiana "Visionics". Questo è il classico programma, purtroppo, che appartiene a quella nutrita schiera che io definisco "software spazzatura".

Dato il basso costo, l'ho acquistato per meglio analizzarlo, ma con mia gran sorpresa ho constatato che realizzare un progetto, anche modestissimo, con questi è decisamente impresa impossibile; non si arriva in fondo, per mille problemi: dalla procedura estremamente macchinosa nella realizzazione degli schemi e delle simulazioni, ai molti "Bug" contenuti nel programma che si manifestano dando luogo a blocchi continui del sistema, e così via dicendo.

L'utilizzo di questo programma fa veramente rimpiangere i vecchi tempi quando

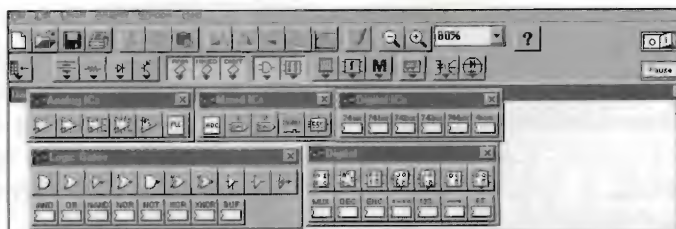


Figura 4 - simboli delle icone successive.

per disegnare i nostri circuiti si faceva uso del tecnigrafo.

Purtroppo, questi programmi "spazzatura", mettono in cattiva luce i "veri" pacchetti

**di progettazione elettronica** che godono di una proverbiale utilità grazie alla professionalità ed affidabilità che si sono conquistati in quest'ultimo decennio, ed è proprio per questo motivo che chi si appresta ad acquistarne uno, deve oculare al massimo la propria scelta.

Senza far torto a tutti quelli non menzionati, passo in rassegna alcuni dei migliori prodotti software, che negli ultimi anni si sono conquistati la fiducia dei tecnici e delle aziende del settore e che nell'ordine sono:

*Electronics Workbench* proveniente da Toronto Ontario (Canada) ([www.interactiv.com](http://www.interactiv.com))

*Intusoft* proveniente da San Pedro (california) ([www.intusoft.com](http://www.intusoft.com))

*MicroCap* Prodotto dalla Spectrum di Sunnyvale (Canada) ([www.caditalia.com](http://www.caditalia.com))

*MicroSim EDA Software* Proveniente da Irvine (california). ([www.microsim.com](http://www.microsim.com))

*OrCad, Inc.* 9300 SW Nimbus Avenue Beaverton, Oregon 97008-7137 USA ([info@orcad.com](mailto:info@orcad.com))

Questi, sono da ritenersi tra i migliori pac-

chetti software per la progettazione elettronica, quindi, qualunque sia la vostra scelta, avrete a disposizione un prodotto assolutamente affidabile e garantito.

Essi si differenziano sensibilmente per il costo ma anche per le caratteristiche di

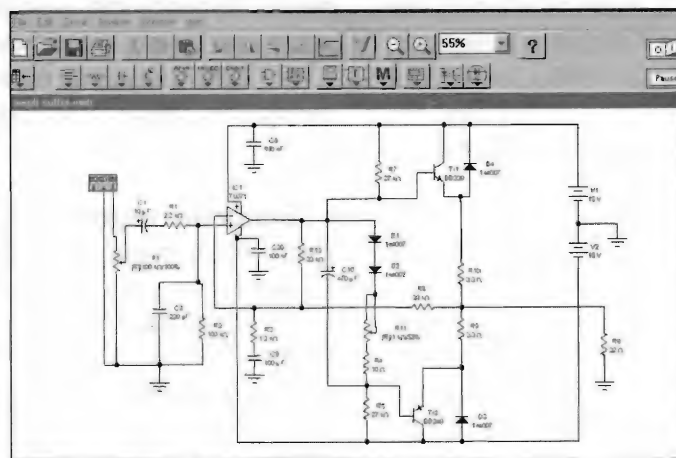


Figura 5 - schema elettrico d'amplificatore.





semplicità d'uso, caratteristica questa non secondaria, soprattutto per i meno esperti o per chi vuol disporre di un programma semplice ma, allo stesso tempo, affidabile.

Per quanto concerne l'aspetto "prodotto" questi programmi presentano tutte versioni sia professionali, dai prezzi abbastanza elevati, sia versioni "Personal" che presentano costi, nella maggioranza dei casi, veramente accessibili. Per maggiori informazioni sui prezzi aggiornati rimando il lettore ai relativi siti internet.


Entrando nel merito dei Programmi, posso affermare, senza pericolo di smentita, che tutti indistintamente sono dei prodotti altamente specializzati, sia nelle versioni "Professional" sia in quelle "Personal". La differenza principale tra le due versioni (Personal e Professional) consiste fondamentalmente nella maggiore capacità e completezza, per la versione Professional, di librerie, di nodi da trattare, ed un più vasto repertorio di simulazioni.

La struttura dei programmi *MicroCap* e *MicroSim EDA Software* sono molto simili tra loro e probabilmente sono quelli che più degli altri si rivolgono alla fascia alta del mercato, ma godono di una indiscussa affidabilità e professionalità.


*Intusoft* ed *OrCad* sono due ottimi pacchetti, il primo abbastanza economico, il secondo un po' meno; ma chi non conosce la notorietà di **OrCad**. Questi è ormai diventato un punto di riferimento per tutte le scuole superiori ed Università del settore, ma anche per tutti coloro che vogliono ottenere il massimo ad un costo accessibile.

*Elettronics Workbench* è, dei cinque, quello che si presenta come il programma ideale per chi ha poca dimestichezza con il computer essendo stato concepito veramente con geniale semplicità.

In poco più di un'ora d'utilizzo del Pro-

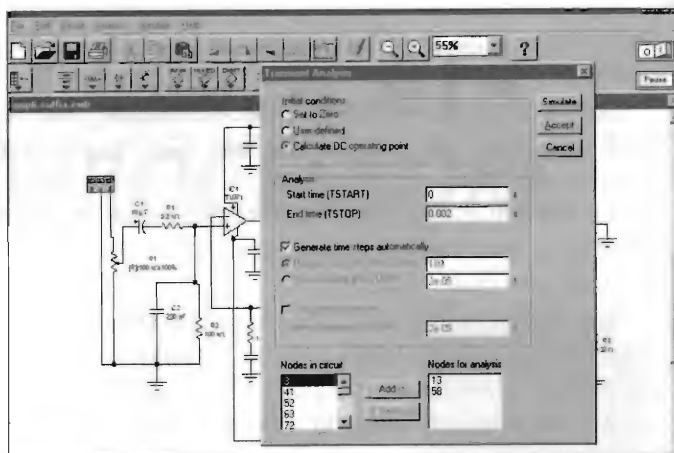

**Figura 6 - Preparazione parametri per la simulazione "Transient Analysis" dell'amplificatore**

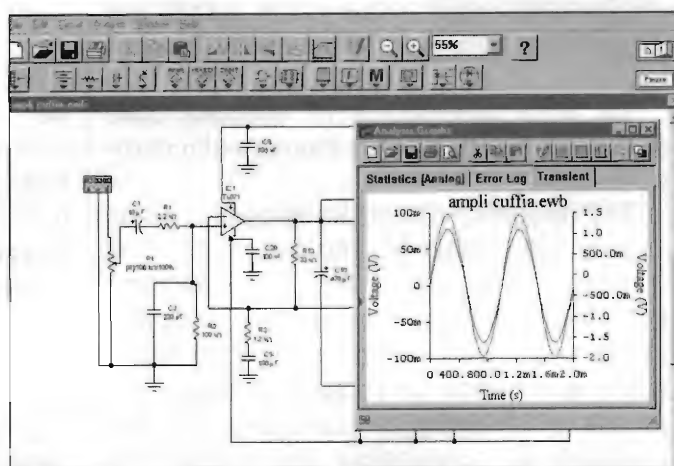

**Figura 7 - Risposta al transiente dell'ampli relativamente ai nodi 13 e 58 (Ingresso ed Uscita).**

gramma si acquisiscono tutte le metodiche necessarie per disegnare e fare le relative simulazioni. È veramente impressionante la facilità d'uso di questi nonché la rapidità con cui si riescono a gestire tutte le possibili varianti al progetto in corso.

Trattandosi del programma più semplice tra i cinque, ma non il meno efficace, inizieremo proprio da questi la nostra rapida carrellata di presentazione, rimandando ad una prossima puntata l'analisi degli altri.

Nella fig.1 possiamo vedere l'interfaccia del programma. Faccio presente che recentemente è uscita la nuova versione ed anche l'interfaccia è sensibilmente cambiata, ma





per lo scopo che ci siamo prefissi non è rilevante.

Com'è possibile notare l'interfaccia dispone di una barra dei menù (File, Edit, Circuit, Analysis, Window ed Help), quindi abbiamo nella linea sottostante una serie d'icona che richiamano le varie funzioni e che andremo ad analizzare nello specifico.

Cliccando col mouse sull'icona della batteria sono richiamati tutti i simboli relativi alla sorsa, com'è possibile vedere in Figura 2.

Cliccando in successione sulle icone della resistenza, del diodo e del transistor sono richiamati tutti i relativi simboli, com'è visibile in figura 3.

Cliccando sulle cinque icone successive sono richiamati tutti i simboli relativi e visibili figura 4.

La solita operazione va eseguita sulle altre icone se vogliamo richiamare altri componenti.

Per disegnare un circuito le operazioni da seguire sono estremamente semplici.

Occorre richiamare i vari simboli dei componenti, mediante le icone appena descritte, quindi si sceglie il componente, ci si clicca sopra e tenendo premuto il pulsante del mouse lo si trascina sul piano di lavoro. Per effettuare le connessioni dei componenti basta semplicemente cliccare col mouse sul punto di connessione del componente e trascinarlo fino al punto di connessione successivo, quindi si rilascia il pulsante del mouse e la connessione è automaticamente creata. Col doppio clic sul componente si accede alla lista dei modelli ed al settaggio dei valori. Per modificare una connessione è

sufficiente riprenderla con un clic del mouse dal punto di posizione e riposizionarla dove serve.

Ogni variazione modifica automaticamente la "net" per cui effettuare variazioni alle simulazioni, modificando lo schema, diventa un'operazione rapida e semplice.

Dopo aver disegnato uno schema elettrico, come visibile in Figura 5, ed aver inserito in ingresso al circuito il generatore di funzione, settandolo per un segnale sinusoidale di 100mV ed 1kHz, possiamo per esempio verificare la risposta al transiente del nostro circuito amplificatore semplicemente aprendo il menù analisi (quarto da Sx) e cliccando su "transient", si aprirà la maschera per il suo settaggio, com'è visibile in Figura 6; s'inseriranno i valori e quindi si lancerà la simulazione, cliccando su "simulate". Come avrete constatato i parametri da settare sono veramente pochissimi e così pure lo sono per tutte le altre tipologie di simulazione, tipo: AC Frequency, Fourier, Distorsion, Noise, ecc.

Il risultato della simulazione è visibile nella Figura 7 con due curve relative ai nodi 13 e 58 rispettivamente d'ingresso e d'uscita dell'ampli.

Dopo ogni simulazione possiamo modificare sia lo schema che i valori dei componenti in modo da ottimizzare il responso alle simulazioni. Una volta ottenuto il miglior risultato possibile, il progetto è pronto per essere realizzato e verificato sperimentalmente.

Per poterlo realizzare occorre effettuare lo sbroglio e la costruzione del circuito stampato, operazione che risolviamo con il programma Layout, e di cui parleremo nella prossima. \_\_\_\_



# ELETRONICA

## FLASH

### Abbonati!

tel. 051 325004





# CHIAVE CODIFICATA A MICROPROCESSORE




Antonio Melucci

Quella che vi presento non è una comune serratura elettronica, essa può trovare numerose applicazioni, soprattutto nel campo degli antifurti, ma con un po' di fantasia sono possibili numerose altre soluzioni.




Il dispositivo, che spero vi interessi, può servire per attivare o disattivare un sistema di allarme, oppure per aprire una serratura elettronica. La tecnologia avanza, quindi anche la nostra rivista; fino a qualche tempo fa, realizzare una serratura come quella che vi presento ora era sinonimo di una complessa circuiteria hardware, di ingombro e di facilità di guasti.

Le chiavi elettroniche di una volta avevano tutte il problema sostanziale del numero fisso di caratteri per il codice, per la maggior parte dei casi a 4 cifre, e per modificare la combinazione dovevamo agire sul circuito fisico spostando qualche collegamento con la tastiera. Non sempre, però, la cosa era abbastanza agevole, specie per l'utilizzatore meno esperto: uno sperimentatore sa più o meno dove intervenire, ma se una tale chiave veniva installata in un impianto antifurto di un parente questi doveva porre mano al saldatore per modificare la combinazione.

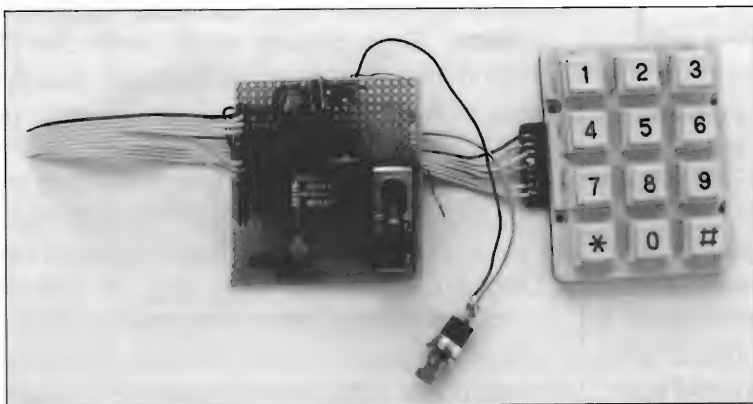La nostra chiave è sempre a 4 cifre, ma perfino la casalinga sarà in grado di modificare la combinazione e quindi il codice di accesso. E non è tutto: queste principali caratteristiche si





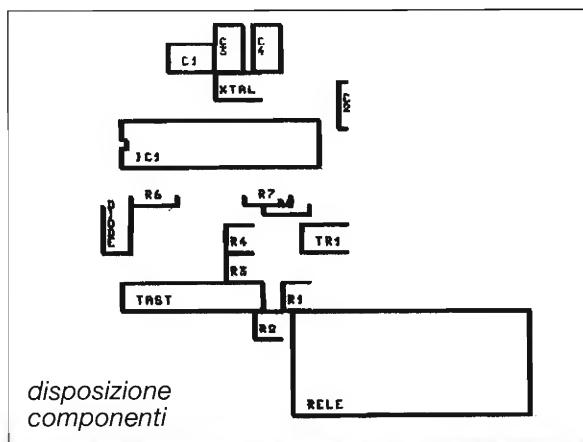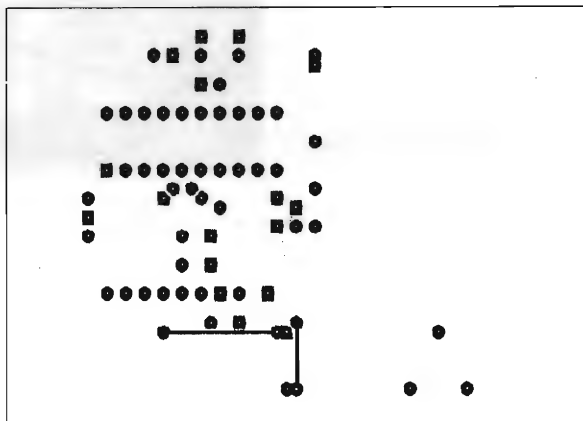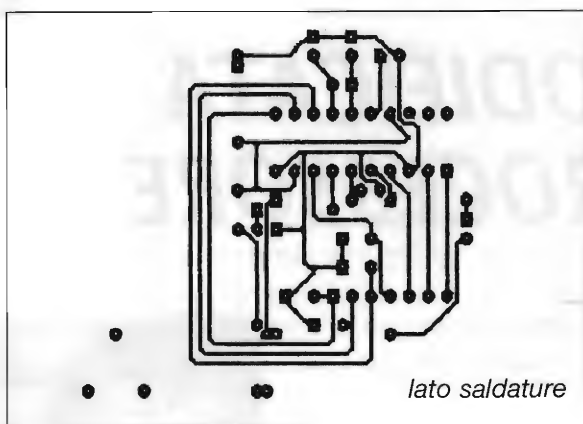

ottengono con un solo circuito integrato, un microcontrollore del tipo di quelli già utilizzati per altre applicazioni proposte nelle pagine della rivista.

Un esempio classico di applicazione è quella ad una porta comandata da elettroseratura, alla quale sarà sufficiente collegare il contatto normalmente aperto del relè in serie all'alimentazione, permettendone così l'aper-

tura solo dopo aver impostato il codice segreto.

Come già accennato, la caratteristica è quella di modificare la combinazione segreta semplicemente premendo un pulsante e digitando il nuovo codice direttamente da tastiera.

L'alimentazione deve essere di 5 volt, quindi compatibile con tutti i sistemi in commercio, se tale tensione è superiore, basterà applicare un circuito di riduzione. Il codice a 4 cifre può essere portato ad un numero maggiore modificando il programma di cui si trova il listato al sito internet della rivista; tuttavia devo precisare che il codice non può avere cifre consecutive uguali tra loro, perché così il controllore non può riconoscere una pressione dall'altra, quindi per esempio, il codice 3442 non è ammissibile, mentre lo è il codice 3424.

La figura mostra lo schema elettrico, che ruota tutto intorno a IC1, vedremo più avanti il flow-chart della sua programmazione.



Come è illustrato nello schema elettrico, la tastiera è connessa alle linee della "PortaA" e ai PB0, PB1, PB2 del micro, per un totale di sette fili che corrono tra il controllore e il tastierino numerico: essi bastano per individuare quale di

$4 \times 3 = 12$  tasti è stato premuto.

Questa semplice operazione di moltiplicazione che ho riportato, non serve già ad ostentare il fatto che... conosco la "Tabellina del quattro", ma a rendere l'idea che la tastiera che usiamo è organizzata proprio così: 4 Righe e 3 Colonne, per un totale di 7 (sette) linee (che escono dal tastierino) disponibili all'utente. Sono proprio questi sette che la rendono identificabile a noi hobbysti quando "brancoliamo" per qualche fiera, in cerca di surplus interessante.

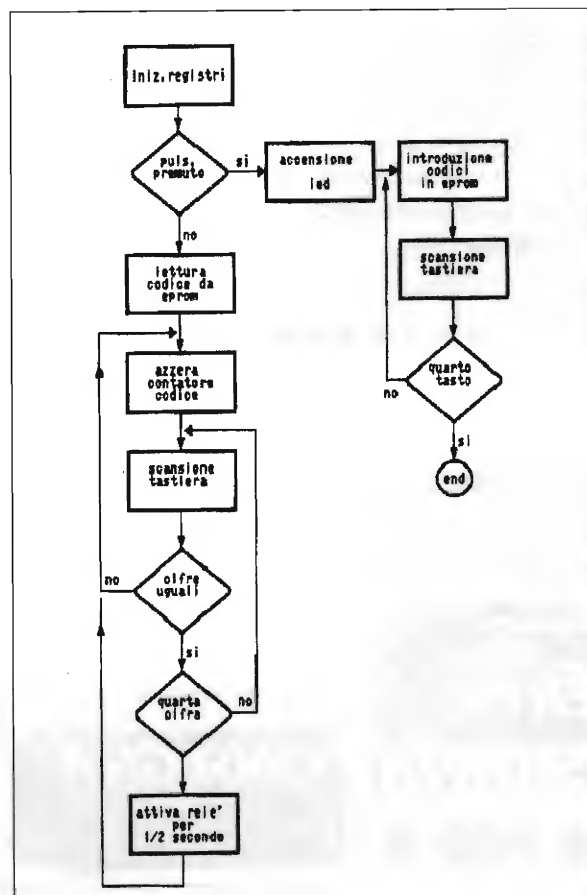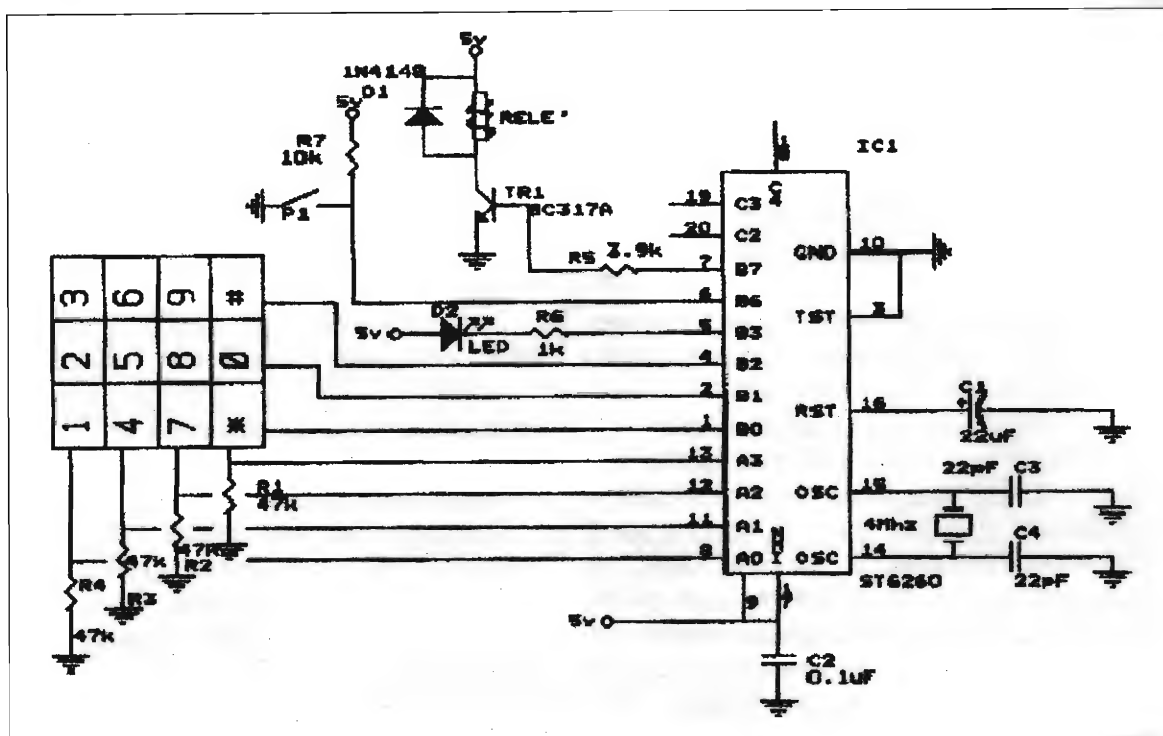Se alla nostra Signorina le schiacciamo un pied...(un tasto), il -2-, per esempio, ne risulta un corto tra la prima Riga e la seconda Colonna dei contatti, così, con un po' di pazienza e con un tester che prova la continuità, è facile, premendo una cifra alla volta, trovare come sono state attestate le 3 colon-





ne e le 4 righe sui sette contatti del tastierino; un altro esempio: pigiando -9- i tester deve rilevare la continuità tra il contatto della terza Riga e quello della terza Colonna.

È semplice, a questo punto, introdurre il concetto di scansione.

IC1 pilota una per volta le "linee di colonna", ossia, ciclicamente, una dopo l'altra, sono messe a 5 volt PB0, poi PB1, poi PB2, secondo la sequenza

	PB2	PB1	PB0	
passo1	0	0	1	
passo2	0	1	0	
passo3	1	0	0	
passo4	0	0	1	<---ricomincia

tuttavia, tra un passo e il successivo il controllore "resta in ascolto" di quello che accade sui piedini 8, 11, 12, 13, configurati come ingressi e "trattenuti" a 0 volt dalle resistenze R1, ..., R4. È chiaro quindi che se lo ST62 "sente alta" una di queste 4 linee, gli è facile riconoscere quale tasto è stato premuto, per tenerne conto, e individuare il codice inserito dall'utente, corretto o no che sia.

Per andare in programmazione occorre





togliere tensione al circuito e ridarla mantenendo premuto il pulsante -P1-, così vedremo accendersi il LED e potremo impostare il codice tenendo conto della regola che vi ho segnalato prima. Poi si rispegne il circuito e lo si riaccende senza premere il pulsante, così la chiave è pronta e il LED resta spento. È evidente che il codice è memorizzato nella EEPROM interna al micro, così non c'è neppure bisogno della batteria tampone o di una eventuale eeprom seriale esterna.

Commentiamo adesso il flow-chart.

Il micro non sa, in partenza, come si è deciso di utilizzarlo, è una creatura versatile e disponibile a tutto, per cui occorre dirgli come deve prepararsi a "lavorare"; deve, per esempio sapere che alcuni dei suoi piedini saranno utilizzati come ingressi, mentre altri come uscite; questa è l'operazione che ho chiamato Inizializzazione dei Registri. Fatto questo, si parte:

Il programma verifica se si è premuto il pulsante di programmazione, se si entra nella routine di scrittura in EEprom e poi il programma si blocca. Se non si è premuto il pulsante P1 il programma cicla continuamente per rilevare i codici, se la cifra è sbagliata viene azzerato il contatore delle cifre esatte impostate; se invece tale contatore raggiun-

ge il valore 4, esso viene azzerato e viene eccitato il relè per mezzo secondo.

Come vedete dalla foto il prototipo è montato su millefori, ma vi propongo anche il semplice circuito stampato necessario al montaggio di tutti i componenti, ad eccezione della tastiera. IC1 deve essere montato su zoccolo.

Per l'alimentazione della chiave sono necessari 5 volt ottenibili con i classici alimentatori noti a tutti voi lettori. Nel caso venisse a mancare l'alimentazione il codice segreto non verrebbe perduto poiché è immagazzinato nella eeprom del controllore.

Collaudo: dopo aver connesso tutti i componenti e i cavi si può far funzionare la chiave.

Data tensione al circuito, mantenendo premuto il pulsante, il LED si accende e a questo punto potete introdurre la combinazione di quattro tasti, tenendo conto che non si possono introdurre due cifre consecutive uguali tra loro. Si spegne il circuito e si ridà tensione senza premere il pulsante, così il tutto è pronto per funzionare; introducendo il codice esatto il relè si chiuderà per mezzo secondo; se si reintroduce il codice esatto ci sarà una nuova chiusura del relè.

Credo sia tutto. Vi saluto e Buon divertimento



**D.A.E. TELECOMUNICAZIONI** Di Mossino Giorgio  
*via Monterrainero, 27 (intorno cortile) ~ 14100 ASTI*  
**WEB: [www.dae.it](http://www.dae.it) ~ mail: [info@dae.it](mailto:info@dae.it) ~ tel. 0141-590484 - fax 0141.430161**

**Radioricetrasmittenti - Telefonia - Accessori**



**OFFERTA**

**PRONTA**

**IC-756 PRO II**

**FT-1000 MP MARK V**



**CONSEGNA**



**IL DIGITALE DI TELE+**







# MULTIMETRI TRMS



a cura di Ivano Bonizzoni IW2ADL

Nella rubrica *"Il Laboratorio del Surplus"* sono apparsi vari miei articoli intesi come stimolo a non sottovalutare alcuni anziani strumenti che, pur essendo di considerevole dimensione e peso, non solo non sfigurano nel nostro laboratorio di autocostruttori, ma spesso sono di caratteristiche ben superiori a tanti moderni strumenti in "pura plastica" e con comandi (pulsanti, commutatori, ecc.) di tipo giocattolo.

Tutto ciò non avviene sempre, infatti non si può pensare di avere un multimetro portatile digitale plurifunzioni "di classe", magari interfacciabile con computer, senza pensare di spendere un capitale od attendere per alcuni anni una certa obsolescenza.

Ma di multimetri digitali è invaso il mercato, sono migliaia di tipi di vario prezzo e, nonostante ciò, quasi tutti "garantiscono" una buona precisione.

Analizziamo quindi, prima di procedere ad un acquisto, quali devono essere le caratteristiche di un multimetro digitale "serio" e scopriremo che si può trovare un buon compromesso anche nella costruzione orientale di costo relativamente limitato.

Consideriamo innanzitutto che ogni giorno vengono installati nuovi computer, nuovi dispositivi a velocità variabile e macchinari che assorbono correnti in brevi impulsi anzi-

ché in modo continuo con forme d'onda spesso non (o non troppo) sinusoidali.

Ora, quando si parla di correnti AC, normalmente si intende il valore equivalente od il valore RMS (Root Mean Square) della corrente stessa: questo valore equivale a quello di una corrente continua che sviluppa la stessa quantità di calore della corrente alternata che si sta misurando.

Normalmente il metodo più usato per misurare, con un multimetro, il valore RMS è quello di raddrizzare la corrente alternata, determinare il valore medio e moltiplicare il risultato per un fattore 1,1, dove questo fattore rappresenta il rapporto tra il valore RMS ed il valore medio di una sinusoide perfetta: appunto se la sinusoide è perfetta, altrimenti i multimetri calibrati sul valor medio eseguono misure errate!

In presenza di carichi lineare (resistenze, induttanze e capacità), che assorbono sempre una corrente sinusoidale, non si hanno problemi, ma per carichi non lineari (i già detti dispositivi a velocità variabile, certe attrezzature da ufficio, ecc.) si assorbono correnti con forma d'onda distorta. In quest'ultimo caso misurare il valore RMS con un multimetro studiato per misurare il valor medio (quale la maggioranza dei normali strumenti di basso costo) può portare, indipendentemente dalla



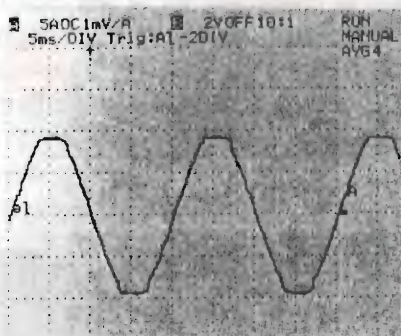


Figura 1A - Forma d'onda in un carico lineare

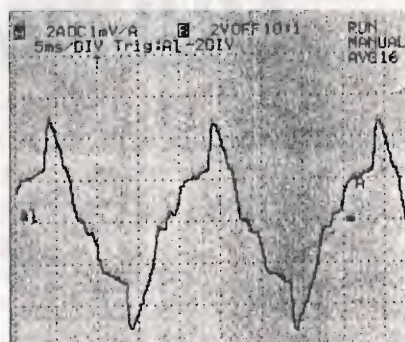


Figura 1B - Forma d'onda in un carico non lineare

Tipo di multimetro	Circuito di misura	Risposta a sinusoide	Risposta a onda quadra	Risposta a forma d'onda distorta
Calibrato sul valore medio	Moltiplica la media rettificata per 1.1	Corretta	10% più alta	Fino al 50% più bassa
Misura del vero valore RMS	Misura del calore sviluppato	Corretta	Corretta	Corretta

Figura 1C - Tabella di confronto di multimetri calibrati in valor medio od in RMS

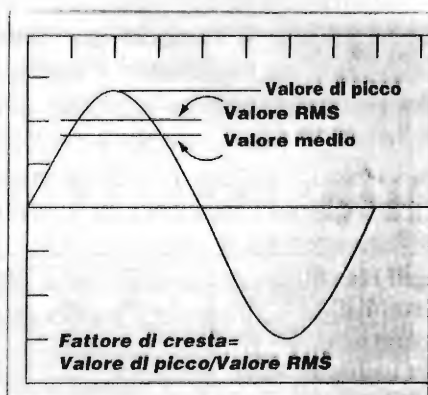


Figura 2

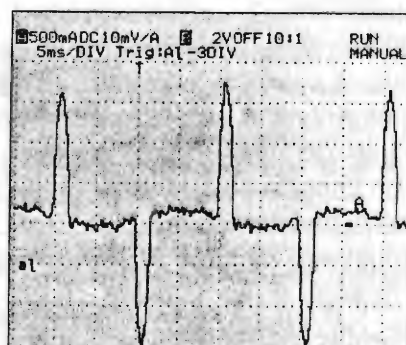


Figura 3A - Forma d'onda della corrente assorbita da un PC

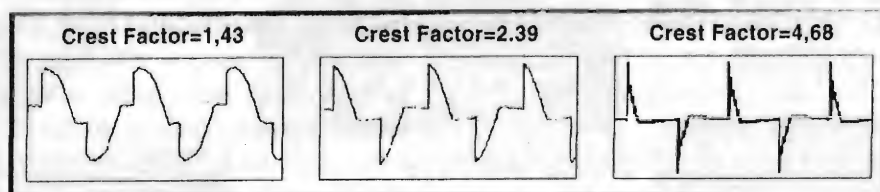


Figura 3B - Fattori di cresta per differenti forme d'onda





precisione del circuito, inteso come sua componentistica, ad errori anche del 50% (vedi figura 1).

Ad esempio può capitare di avere la bruciatura (senza motivo apparente) di un fusibile da 14A in un circuito in cui l'assorbimento, misurato con il multimetro, è di 10 A solo perché la forma d'onda è distorta.

Qual è allora il metodo per non avere questi problemi? Potremo dire che innanzitutto si dovrebbe controllare la forma d'onda all'Oscilloscopio (tecnica peraltro dispendiosa), oppure affidarsi ad uno strumento che misuri il vero valore RMS, cioè ad un multimetro che, utilizzando tecniche elettroniche avanzate, permetta la misura corretta di qualsiasi corrente AC indipendentemente dal fatto che sia o meno di tipo sinusoidale: uno strumento denominato TRMS (o true RMS).

Una delle specifiche fondamentali da considerare nella scelta di un multimetro è il valore del fattore di cresta (rapporto tra valore di picco e valore RMS) che ci dà indicazioni su quanto può essere distorta la forma d'onda (vedi figura 2).

Sappiamo che per una sinusoide il valore di cresta 1,414; per cui la più forma d'onda è distorta più il fattore di cresta aumenta a causa dei picchi più o meno ripidi (come da diagramma di figura 3). Normalmente un fattore di cresta di valore 3 è più che adeguato per la maggior parte delle misure sui circuiti di alimentazione.

Altro parametro legato al fattore di cresta e parimenti di notevole importanza è "la larghezza di banda", ovvero la gamma di frequenze che il multimetro riesce a misurare con precisione. Non basta cioè, per la misura su sistemi di alimentazione a frequenza industriale, che un multimetro (usando un apposito analizzatore in frequenza) che è composta da una "fondamentale" a 50 Hz e da piccole sinusoidi a frequenze multiple della fondamentale stessa.

Ad esempio sempre nel diagramma di figura 3, che rappresenta forma d'onda della corrente assorbita da un PC (Personal Computer),

vi sono componenti a 150/250/350 Hz: occorre quindi, per effettuare misure sulle forme d'onda distorte presenti nella maggior parte dei sistemi industriali, un multimetro che presenti una larghezza di banda di circa 1 kHz.

Quando poi si lavora su sistemi di alimentazione il multimetro deve essere in grado di misurare la tensione massima (che può essere anche di 600 V come picco) per cui è bene avere un multimetro che sia certificato secondo la normativa IEC-1010, per stare tranquilli!

Tutta questa chiacchierata, volutamente fatta "a basso livello" e di cui mi scuso con gli esperti, è stata fatta per ricordare che

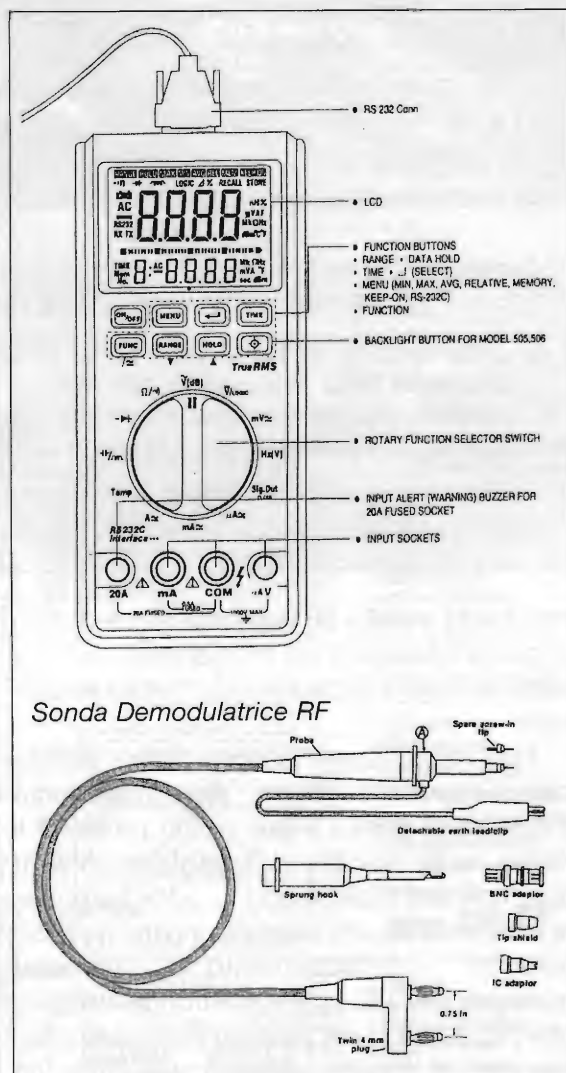


Figura 4 - Frontale protek 506





## RS RF Probe (Stock N. 610-275)

### *Caratteristiche generali*

Si tratta di una Sonda Demodulatrice RF da usare con qualsiasi Multimetro digitale sulle portate in D.C., che presenti un'impedenza di ingresso di 10 Mohm (La sonda può essere usata, seppure con ridotta precisione, anche con strumenti da 22 Mohm - circa il 5%). Essa viene impiegata per accertare la presenza e l'ampiezza di segnali a radiofrequenza.

### *Istruzioni d'uso*

1) selezionare l'adatta portata in D.C. per la misura da effettuare, ricordando che il massimo segnale di ingresso è di 40 V r.m.s. (sinusoidale) o 57 V di picco (rispetto al "comune") e che la sonda non apprezza segnali inferiori a 250 mV.

2) Selezionare e montare la terminazione più adatta per il prelievo del segnale da misurare come da schema generale -1- (quando si collega l'adattatore BNC non è necessario il cavetto di massa).

3) Connettere la sonda allo strumento mediante il doppio innesto a banana da 4 mm.

4) Nel normale uso, la sonda avrà una tensione d'uscita in D.C. uguale al valore r.m.s. del segnale in prova (se sinusoidale) con una precisione di base dell'1% (la precisione dipende anche dalla Frequenza).

### *Caratteristiche tecniche*

+/- 1 dB (larghezza di banda) per 1V r.m.s. sinus. = da 100 kHz a 500 MHz

\*/- 3 dB (larghezza di banda) per 1V r.m.s. sinus. = da 100 kHz a 750 MHz

Capacità d'ingresso = 5 pF nominali

Tensione max ingresso = 40 V r.m.s. (sinusoidali)

isolamento in D.C.: = 200 V picco (D.C. più picco A.C.)

Tensione di soglia del diodo = 250 mV

temperatura di lavoro = da -25°C a +50°C

non basta vedere se lo strumento è dotato di prova transistori od *ammennicoli* vari, ma sono ben altre le caratteristiche più importanti.

Non vorrei essere tacciato di fare pubblicità più o meno gratuita, ma chiaramente mostri sacri quali i Fluke questi problemi li hanno risolti "alla grande"; esistono comunque molti altri quali alcuni HC ed in particolare il protek 506, che presenta inoltre la possibilità di interfacciamento al computer mediante RS 232 (come d'altronde il Mitex), che pur essendo abbastanza economici posseggono le caratteristiche di veri Trms. (In figura 4 è riportato il frontale del Protek 506).

Che cosa può essere utile per completare un multimetro?

Una bella sonda demodulatrice, cioè un utile accessorio che non dovrebbe mancare ad ogni appassionato sperimentatore di RF.

Ne ho trovata una a modico prezzo presso un grosso distributore nazionale di componentistica elettronica, decisamente ben fatta; ciò non toglie che risulta facilmente autocostruibile. Di questa allego caratteristiche tecniche.

### **Bibliografia**

Fluke T&M News

Manuale istruzioni Protek 506



## MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz

### INDICATORE

di modulazione di precisione con segnalazione temporizzata di picco massimo e uscita allarme

### CONVERTITORE

di trasmissione sintetizzato PLL in passi da 10kHz, filtro automatico, ingresso I.F., uscita 200mW

### ADATTATORE

di linee audio capace di pilotare fino a 10 carichi a 600 ohm, con o senza filtro di banda

### FILTRI

per ricezione: P Banda, P Basso, P Alto, Notch, con o senza preamplificatore

### LIMITATORE

di modulazione di qualità a bassa distorsione e banda passante fino a 100kHz per trasmettitori e regie

### PROTEZIONI

pre amplificatori e alimentatori, a 4 sensori, con memoria di evento e ripristino manuale o automatico

### AMPLIFICATORI

da 40 a 2500MHz con potenze da 2 a 30W secondo la banda di lavoro

### ALIMENTATORI

da 0,5 a 10A e da 5 a 50V, protetti

### 1665 - 2370/2475 MHz

set di moduli per realizzare Tx e Rx fino a 2500MHz in passi da 10kHz

### FILTRI

passa basso di trasmissione da 30 a 250W con o senza SWR meter

### AMPLIFICATORI

larga banda da 2 a 250W, per frequenze da 50 a 108MHz

### ECCITATORI

sintetizzati PLL da 40 a 500MHz, in passi da 10 o 100kHz, uscita 200mW

### RICEVITORI

sintetizzati PLL in passi da 10kHz, strumenti di livello e centro, frequenze da 40 a 159,99MHz

### MISURATORE

di modulazione di precisione con indicazione della modulazione totale e delle sotto portanti anche in presenza di modulazione

Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax **015.25.38.171** dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 - Sabato escluso.


e-mail: [info@www.mareleletronica.it](mailto:info@www.mareleletronica.it) ~ URL: [www.mareleletronica.it](http://www.mareleletronica.it)

## NEWMATIC

BRESCIA

25126 BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33  
TEL. 030.2411.463 - FAX 030.3738.666  
**VENDITA DIRETTA E DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA**

DISPONIBILI MOTORI PER TAPPARELLE

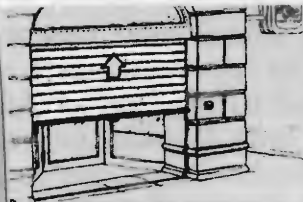

### KIT PER SERRANDA

- 1 motoriduttore
- 1 centralina elettronica
- 1 elettrofreno con sblocco
- 1 radio ricevente
- 1 radio trasmittente
- 1 lampeggiante


**EURO 233,00**



### KIT CANCELLO SCORREVOLE

- 1 motoriduttore
- 1 centralina elettronica
- 1 coppia di fotocellule
- 1 radio ricevente
- 1 radio trasmittente
- 1 antenna
- 1 selettore a chiave
- 1 lampeggiante
- 4 metri di cremagliera

**EURO 310,00**

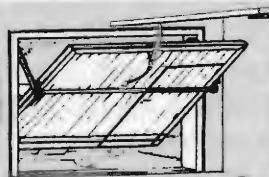


### KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO

Questo tipo di motorizzazione si adatta a qualsiasi tipo di basculante, sia con portina laterale che con contrappesi esterni o a molle.

- 1 motorizzazione a soffitto
- 1 archetto
- 1 centralina elettronica
- 1 radio ricevente
- 1 radio trasmittente
- 1 luce di cortesia


**EURO 233,00**

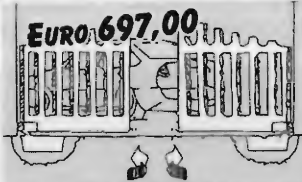

**EURO 697,00**

- 2 motoriduttori interrati
- 2 cassette di fondazione
- 1 centralina elettronica
- 1 coppia fotocellule
- 1 radio ricevente
- 1 radio trasmittente
- 1 antenna
- 1 selettore a chiave
- 1 lampeggiante
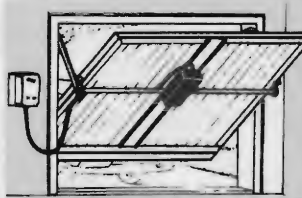
### KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE CON MOTORIDUTTORI INTERRATI



### KIT PORTA BASCULANTE

- 1 attuatore elettromeccanico
- 1 longherone zincato
- 2 bracci telescopici laterali
- 2 tubi da 1" di trasmissione
- 1 centralina elettronica
- 1 ric. radio con antenna
- 1 telecomando

**EURO 310,00**



**EURO 336,00**

- 2 attuatori
- 1 centralina elettronica
- 1 coppia di fotocellule
- 1 radio ricevente
- 1 radio trasmittente
- 1 antenna
- 1 selettore a chiave
- 1 lampeggiante

### KIT CANCELLO BATTENTE A DUE ANTE A PISTONI ESTERNI

[www.newmatic.it](http://www.newmatic.it) ~ [info@newmatic.it](mailto:info@newmatic.it)





# ALIMENTATORE IG-22 PER RTX SERIE R-107 E SIMILI



Alberto Guglielmini



L'IG-22 è un esempio di quegli apparecchi di poche pretese e poco impegno, il cui destino è sempre stato solo quello di lavorare, non di essere ammirati ed ambiti dagli appassionati di surplus che frequentano le fiere dell'elettronica; un povero vecchio mulo insomma!

L'apparecchio in oggetto è infatti un sem-

plice alimentatore a rete fabbricato nell'ex Germania Orientale per apparecchi militari (sovietici o tedeschi) della serie R-107 o simili, nei quali l'alimentazione è normalmente fornita da due batterie al Ferro-Nikel da 2.4 V ciascuna.

Questi diffusissimi ricetrasmittitori vengono venduti quasi sempre senza batterie, ed anche quando le stesse sono presenti sono spesso inutilizzabili, avendo perduto per carbonatazione buona parte della loro capacità di carica; in pratica alimentano il ricetrasmittitore per poche decine di minuti e poi "si siedono".


Anche ricaricandole più volte difficilmente riacquistano la notevole capacità iniziale di 15 A/h.

L'alimentatore IG-22 supplisce tale deficienza e permette di alimentare l'R-107 della rete e nel contempo tenere sotto carica le eventuali batterie con-



*L'alimentatore IG-22*



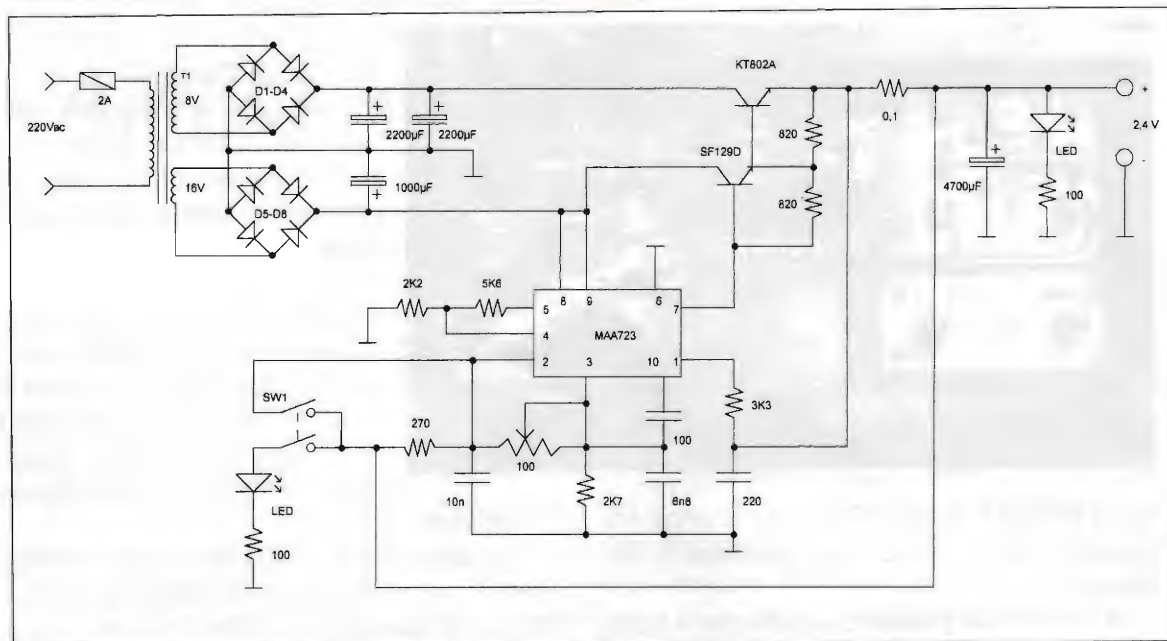

**Figura 1 - Alimentatore singolo - L'IG-22 è composto da due stadi identici indipendenti**

tenute nell'apparecchio, anche se esse sono ormai in età da pensione.

## Caratteristiche

Primario: 220V 60VA

Uscite: 2,4 + 2,4 V 2,5 A indipendenti e collegabili in serie

Dimensioni: cm 38x20x8

Nel robusto contenitore di lamiera di ferro verniciata di verde sono in pratica contenuti due alimentatori stabilizzati identici, le cui uscite indipendenti possono essere collegate in serie ottenendo un totale di 4,8 V con presa centrale, esattamente come le due batterie che supplisce.

Lo schema ed i componenti sono abbastanza moderni (l'apparecchio in mio possesso è del 1982); il circuito elettrico impiega per ciascun alimentatore, entrambi montati sulla stessa basetta in circuito stampato, un circuito integrato e due transistor al silicio; gli stessi sono made in DDR, quin-

di con sigle per noi assolutamente inconsuete.

Il circuito integrato è un MAA723 in contenitore metallico a 10 pin, e, pur contenendo nella sigla lo stesso numero, purtroppo non è un  $\mu$ A723 ed infatti la piedinatura non corrisponde minimamente al noto regolatore; i transistor invece dovrebbero essere sostituibili rispettivamente con i normalissimi 2N1711 e 2N3055, anche se il case del



*L'alimentatore IG-22 fa funzionare un R-107 prima serie*





finale KT802A non è il TO3, ma in uno simile alla vecchia serie tonda di potenza al germanio.

Il contenitore presenta sul davanti il fusibile ed i quattro morsetti di uscita, dei quali i due centrali positivo e negativo vanno collegati assieme per ottenere l'alimentazione duale.

Su un fianco del contenitore sono presenti due grossi deviatori a slitta; uno serve come interruttore di accensione (si accende un LED verde) ed uno come caricabatteria (si accende un LED rosso) nel qual caso la tensione di uscita passa da 2,4 a 2,5 V, essendo cortocircuitata la resistenza da 270  $\Omega$  (ved. schema elettrico).

La tensione d'uscita di ciascun alimentatore è comunque regolabile con il trimmer interno, di modo che la tensione erogata dai due circuiti sia identica.

contenitore.

La fattura interna di questo IG-22 è abbastanza "rustica" e approssimativa, in coerenza con la filosofia costruttiva di certe apparecchiature d'oltre cortina che avevano lo scopo primario di funzionare (e spesso molto bene) con il minimo costo di produzione.

### Impieghi

L'alimentatore IG-22, come detto in apertura, è specifico per quegli apparecchi che utilizzano una tensione duale di 2,4+2,4 V, dei quali l'R-107 e l'R-105 (già trattati su questa stessa rivista) rappresentano gli esempi più significativi e noti ormai a tutti i surplussari; con questo poco diffuso ma utile accessorio ci si può permettere un uso prolungato del ricetrasmittente senza problemi di autonomia, cosa altrimenti impossibile con le preziose batterie.

## Studio Allen Goodman SRLU

**Web visibilty • Siti personalizzati**

**Corsi base e avanzati su Internet**

**Realizzazione applicativi per gestire Data Base su Web**

**Studio Allen Goodman SRLU - via Chiesa 18/2 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)**

**<http://www.allengoodman.it>**

**e-mail: [allengoodman@allengoodman.it](mailto:allengoodman@allengoodman.it)**





# AMPLI AUTO FRONT REAR 40+20W

A. Gatto

Un amplificatore per automobile a 12V di semplicissima costruzione in versione monofonica dotato di due canali, uno da 20W per sonorizzare la parte anteriore dell'auto e 40W per la parte posteriore, già dotato di fader per il dosaggio del suono tra anteriore e posteriore. Il circuito usa un integrato btl per la sonorizzazione anteriore ed un circuito semplicissimo a booster push pull con trasformatore per il canale posteriore. Utilizzando due unità è possibile realizzare un sistema stereo quattro canali

Questo circuito è il classico trampolino di lancio per tutti quegli sperimentatori che si avvicinano in primis all'elettronica ma che pretendono di realizzare qualche cosa di valido e differente dai soliti circuitini terra terra; il nostro amplificatore non ha prettamente caratteristiche Hi-Fi ma suona altrettanto bene quindi ve ne consiglio la costruzione anche perché il costo è proprio irrisorio e, all'ascolto non sfigurerà di fronte a molti amplificatori taiwanesi di tipo non troppo economico. Il circuito non ha crossover elettronico perché spedisce tutto il segnale audio a larga banda sul diffusore anteriore e posteriore, infatti si tratta di un circuito a due canali non due vie. Come tutti ben sappiamo i canali anteriori ne-

cessitano di meno potenza essendo locati molto più vicino all'ascoltatore mentre i posteriori, di solito posti a lunotto o in capelliera hanno bisogno di più "birra", anche perché il maggiore spazio ci permette di utilizzare altoparlanti di dimensione e potenza maggiore.

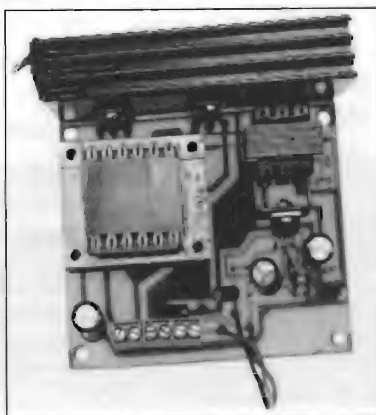


Foto 1 - prototipo ampli auto front/rear.

Il circuito principale di amplificazione funge da finale per il canale anteriore ed eroga ben 20W a 4 ohm inoltre, tramite fader passivo, un potenziometro di potenza doppio che dosa il livello tra gli altoparlanti, potremo prendere parte del segnale amplificato per pilotare un semplice circuito push-pull con trasformatore interstadio e di uscita erogante ben 40W.

Il circuito amplificatore



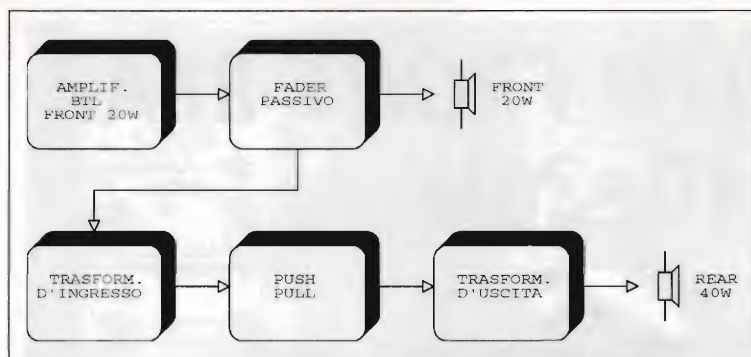


Figura 1 - schema a blocchi ampli auto front/rear.

per il canale "front" usa un nuovo integrato tipo TDA7240 che comprende all'interno due amplificatori ottimizzati e connessi a ponte, operanti fino a 2 ohm di impedenza minima alimentati a 12Vcc.

Minimi sono pure i componenti necessari alla realizzazione dello stadio di potenza da 20W. Il secondo ampli a valle del dosatore di potenza


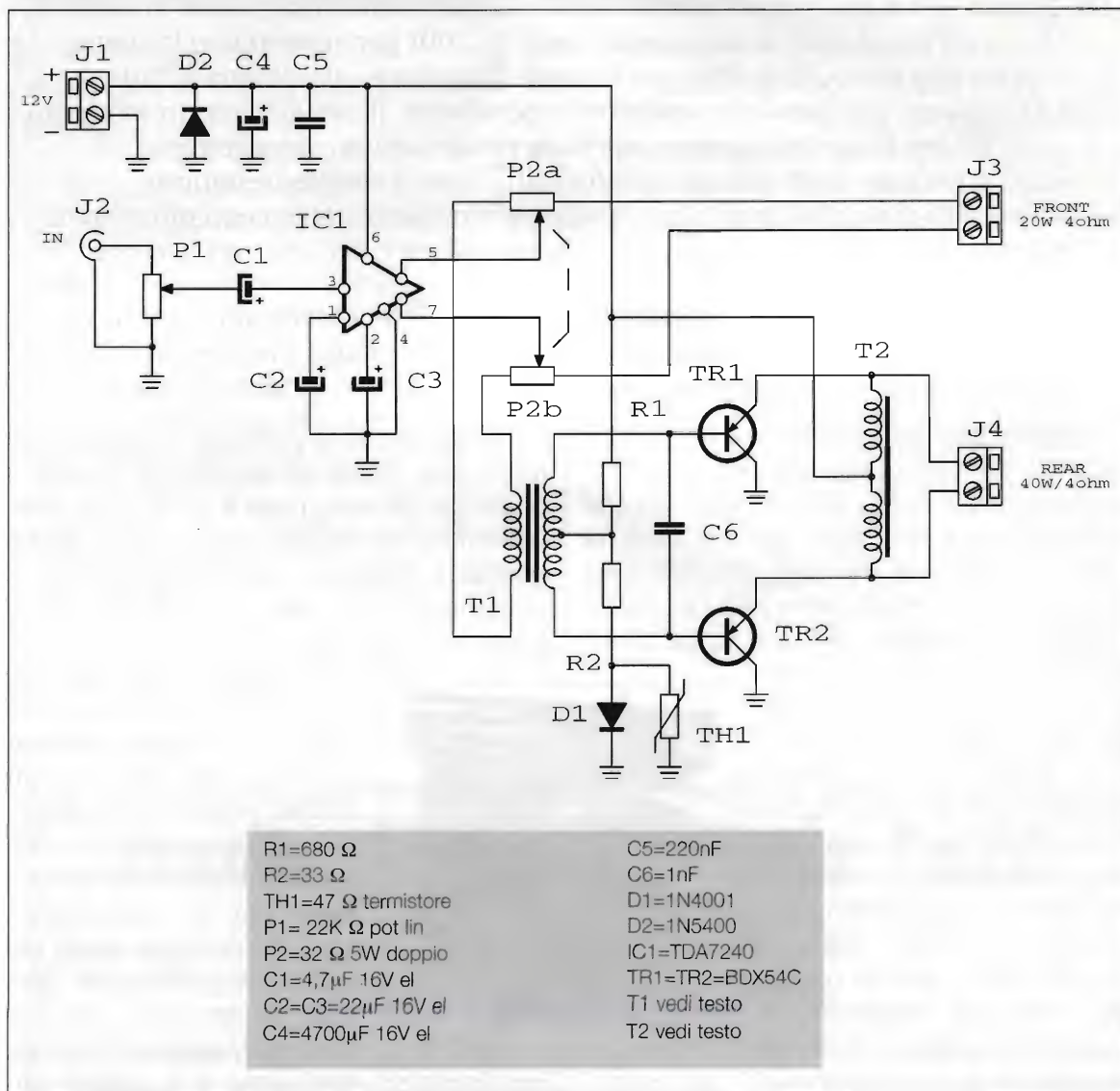


Figura 2 - schema elettrico ampli auto front/rear.

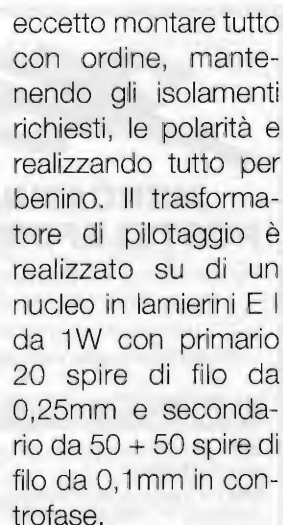



Mentre per T1 potremo utilizzare un nucleo da 7-8W a lamierini speciali per hi fi tipo doppia E avvolgendo in tutto 14+14 spire di filo da 1mm smaltato in con-

trofase All'uscita dell'autotrasformatore potremo prelevare la tensione per l'altoparlante.

Ricordate di porre sull'aletta TR1, TR2, IC1, TH1 e D1, questi ultimi con colla cianoacrilica sul metallo del dissipatore, quindi controllate il lavoro appena terminato alla fugace ma attenta ricerca dell'errore poi date tensione, 12V con in serie al positivo un tester da 100mA fs, se tutto è a posto il circuito nella globalità non dovrà assorbire più di 50mA.

Non resta che connettere il segnale, gli altoparlanti e sentire suonare il tutto. Non essendo necessaria alcuna taratura l'amplificatore deve funzionare subito.

Racchiudete il circuito in un bel box dissipato tipo Hi-Fi Car con fondello per le connessioni e vi assicuro che, oltre a poter ascoltare in modo eccellente il vostro brano live preferito, potrete far invidia agli amici che hanno speso cifre ben più notevoli per il loro impianto in auto. Provare per credere. \_\_\_\_\_

Il circuito è particolarmente semplice quindi non sono necessarie speciali precauzioni





## MERCATINO POSTELEFONICO®

occasione di vendita acquisto e  
scambio fra privati,  
ora anche si Internet  
[www.eflash.com/mercatino.htm](http://www.eflash.com/mercatino.htm)

### VENDO • CEDO • OFFRO • REGALO

**VENDO** 2 valvole finali nuove tipo 6JS6C a 30 Euro. Arturo - Mail: [arturo\\_ferrari@hotmail.com](mailto:arturo_ferrari@hotmail.com)

**VENDO** 2 VFO per collins 390 urr uso ricambi, valvole, variabili, apparati tipi RT VRC 19MK3 BC312 SEM 35/25, materiale componentistico ecc. Alessio - Mail: [psgme@tin.it](mailto:psgme@tin.it)

**VENDO** 3 RTX MAXON PM150 nuovi con imballi mai usati, fornito foto per email. CERCO veicolare Kenwood 741 non funzionante per pezzi di ricambio. Alberto - Mail: [aliblong@tiscali.it](mailto:aliblong@tiscali.it)

**VENDO** 5 valvole 8112 Burt/RCA nuove ed usate con data sheet completo (570W 30MHz AB2) Euro 300. Danilo - Mail: [danielorisso@yahoo.it](mailto:danielorisso@yahoo.it)

**VENDO** Acer Travelmate 210 TEV con display 13,3 matrice attiva, grandi 1 anno, con DVD, imballo e manuali, perfette condizioni - PC Caros TE1500 10/100 MA 870 euro - CB Intek M4010, microfono Alan F16 a 30 euro - Videorec Philips VHS HQ digital UR6391 110 euro Federico - Mail: [brogg2@libero.it](mailto:brogg2@libero.it)

**VENDO** Acquisto Valvole 300 B nuove acquisto se ad un prezzo conveniente. anzappala@libero.it Antonino - Mail: [azzapala@comune.genova.it](mailto:azzapala@comune.genova.it)

**VENDO** alimentatore Zetagi 25A perfetto. prezzo 50 Euro Sauro - Mail: [g.jonathan@ciaweb.it](mailto:g.jonathan@ciaweb.it)

**VENDO** AMPLI CB 200W, 2 VALVOLE RAFFREDDAMENTO ARIA NUOVISSIMO CAUSA INUTILIZZO APPARATO BASE ALIMENTAZIONE 220V EURO 200,00 - AMPLIFICATORE CB 100 W BASE MONTA 1 VALVOLA ALIMENTAZIONE 220V EURO 50,00 Salvatore - Mail: [iv9gzz@ngweb.it](mailto:iv9gzz@ngweb.it)

**VENDO** amplificatore SONY "INTEGRATE AMPLIFIER" MOD TA88 20 20W, Sintonizzatore TANDBERG "PROGRAMMABLE FM TUNER" mod. 3011 Roberto - Mail: [romandir@libero.it](mailto:romandir@libero.it)

**VENDO** AMPLIFICATORE DELLA HARRIS MOD. AM-7223 COME NUOVO E GARANTITO. MONTA UNA VALVOLA CERAMICA EIMAC 3CX-800A7 - 1300.00 EURO POCO TRATTABILI. QUALSIASI PROVA, MANUALE ORIGINALE. PREFERISCO NON SPEDIRE! Antonio - Mail: [ik4wlo@libero.it](mailto:ik4wlo@libero.it)

**VENDO** amplificatore HF costruzione professionale, mobile rake console alimentatore incluso, monta triodo EIMAC 3CX1500A/8877 (più una di scorta), 1KW out. Info e foto su richiesta e-mail. Mario - IK1HXN - Mail: [ik1hxn@virgilio.it](mailto:ik1hxn@virgilio.it)

**VENDO** amplificatore REVOX mod. A78 (Integrato anni 70; 40 40W Speciale per registratore A77) Roberto - Mail: [romandir@libero.it](mailto:romandir@libero.it)

**VENDO** analizzatore di spettro HP141T con IF 8552B seguenti cassette: HP8555 (10MHz -18 GHz) 900 Euro, HP8553 (1KHz - 110 MHz) 600 Euro, HP8556 (10 Hz -300KHz) 550 Euro. Oppure in blocco: Mainframe IF8552B 3 cassette a 1400 Euro Ivan - Mail: [bitline@netscape.net](mailto:bitline@netscape.net)

**VENDO** Annuncio per mercatino Vendo stampante a getto d'inchiostro HP540 in buone condizioni a 25 euro con cartuccia piena per DOS e Windows parallela, Fabio iv5cnb@arnsat.org Cell. 347-5710860 Fabio - Mail: [giovannoni@tinet.net](mailto:giovannoni@tinet.net)

**VENDO** antenna 4 elementi Fracaro per 50 MHz completa di balun e PL, ROS ok 30 miselatore induttivo 500 KHz-60 MHz per collegare 2 RX ad un'antenna o per misure di IMD con due generatori connettore PL con filtro passa basso per VHF dimensioni compatte 10 Massimo - Mail: [maxim33@tiscali.net](mailto:maxim33@tiscali.net)

**VENDO** ANTENNA Delta Loop 2 el. HF per 10-15-20 Mt. (di già imballata). E-Mail [sipa43@hotmail.com](mailto:sipa43@hotmail.com) - Mail: [sipa43@hotmail.com](mailto:sipa43@hotmail.com)

**VENDO** antenna diamond cp-6 3,5-7-14-21-28-50-mhz, nuova, causa problemi di spazio, prezzo 250,00 euro paolo - Mail: [freedent@hotmail.com](mailto:freedent@hotmail.com)

**VENDO** ANTENNA DIAMOND CP6 3,5-7-14-21-28-29-50-MHZ NUOVA, MAI USATA, CAUSA PROBLEMI DI SPAZIO, PREZZO 250,00 euro Paolo - Mail: [freedent@hotmail.com](mailto:freedent@hotmail.com)

**VENDO** Antenna Magnetica Loop Baby da 6,6 a 29,7 Mhz completa di controller, usata pochissimo ottima da balcone vendo per fine utilizzo solo Euro 300 Luciano - Mail: [mirarchi@libero.it](mailto:mirarchi@libero.it)

**VENDO** Antenna Yagi 2elem.PKW 10/15/20/mt nuova e imballata-230 Euro (spese di invio a mio carico) Massimo - Mail: [it9vmq@libero.it](mailto:it9vmq@libero.it)

**VENDO** Apparat vari tipi RT66/67/68 anche con alimentatori PP112 24V/PP109 12V - RT70 completo di alimentatore e cavi Alessio - Mail: [psgme@tin.it](mailto:psgme@tin.it)

**VENDO** apparato completo R210-C11. Prezzo 350 Euro. Comprende: ricevitore R210, trasmettitore C11, trasmettitore C11 (per recupero pezzi), accordatore S11, manuali, modifica spagnola, cavi, cuffie, microfoni, control box (autocostruito). Giovanni - Mail: [g.ciarini@libero.it](mailto:g.ciarini@libero.it)

**VENDO** ART13 americana ottime condizioni completa di valvole ART13 per recupero parti francese a Euro 300, rx 648/ARR41 Collins Euro 250, Hallcrafters SX111 Euro 200 RX AR8506B Euro 200 parti telescrivente TG7 da smontaggio Euro 50 Rx BC803 americano 100 frequenzimetro 323UR Euro 100 stazione amplificatore LV80 con alimentatore 220V autocostruito Euro 150 stazione GRC9 completa DY88 cavi remote microfono cuffia telino ecc. 300 Euro stazione GRC8 completa valvole ricambio cuffie micr. ecc. Euro 250. Il materiale potrà essere spedito in contrassegno tramite corriere oppure consegnato nel Triveneto dal sottoscritto tranne che nei capoluoghi oppure ritirato direttamente sul posto. Giorgio 3398613296 Gorizia Giorgio - Mail: [grcan@tiscali.it](mailto:grcan@tiscali.it)

**VENDO** braccialetti scaricatori per cariche elettrostatiche, schede PLC 16 I/O per microPIC. Spedizione ovunque contrassegno. Vito - Mail: [vtx2000@libero.it](mailto:vtx2000@libero.it)

**VENDO** Cassa in legno per ricevitore K32GWB (Luftwaffe) 250 euro. RX ungherese ML 1251/V copertura continua 1,5/30 MHz AM/CW, IF variabile, scala a proiezione ottica, alimentatore 220v esterno originale 620 euro, Fabio - Mail: [ffranci@inwind.it](mailto:ffranci@inwind.it)

**VENDO** Cassettine CY684/GR ricambi e accessori di riserva per stazioni VRC/ RT ecc, contengono valvole, amperiti, fusibili, vibratore in elegante scatola alluminio Alessio - Mail: [psgme@tin.it](mailto:psgme@tin.it)

**VENDO** causa errato acquisto, Yaesu FT-817 con custodia e pacco batterie ricaricabili, batterie nuove apparato usato 3 volte solo in ricezione. Valore più di 1100 euro cedo a 850 euro trattabili. Luca - Mail: [lucatus@virgilio.it](mailto:lucatus@virgilio.it)

**VENDO** CAUSA REALIZZO AMPLIFICATORE BASE CB 27 MHz 100W MONTA UNA VALVOLA MAI UTILIZ TX CAUSA INUTILIZZO EURO 50,00 Salvatore - Mail: [iv9gzz@ngweb.it](mailto:iv9gzz@ngweb.it)

**VENDO** cb d'epoca Tokay micro-mini 23 con microfono ma non funzionante a 15 Euro più spedizione Joe - Mail: [arturo\\_ferrari@hotmail.com](mailto:arturo_ferrari@hotmail.com)

**CEDO** dipolo rotativo per 10-15-20 mt a 80 euro sp spedizione ovunque ICOM ci 215 fm perfetto a 120 euro garanzia totale mauro - Mail: [m.pavani@tiscali.net](mailto:m.pavani@tiscali.net)

**CEDO** ricevitore professionale rohde-schwarz riceve da 0,1-30mhz am, fm, cw, ssb completo di tutti i filtri mod EK -47 DIGITALE perfetto completo di manuale a 1850 euro. RICEVITORE PROFESSIONALE AMERICANO WATKINS-JOHNSON MODELLO WJ-8716, RICEVE DA 0,1-30MHZ PERFETTO COMPLETO DI FILTRI AM-FM-CW-SSB DIGITALE PERFETTO CEDO A 1850 EURO. MAXIMA SERIETA' NO PERDITEMPO. vincenzo - Mail: [allradio@libero.it](mailto:allradio@libero.it)

**VENDO** cellulare Nokia 3210 ottime condizioni con carica-scarica batterie da tavolo 50 euro e carica batterie del Nek DB2000 e altri da auto e casa. Federico - Mail: [brogg2@libero.it](mailto:brogg2@libero.it)

**CERCO** antenna verticale ECO 7 PIU usata a prezzo onesto. inviare offerte alla mail IW5EFX LEONARDO SIENA scisma2@tin.it Leo - Mail: [scisma2@tin.it](mailto:scisma2@tin.it)

**VENDO** Collins KWM2-A ricetrasmittitore, bollo tondo, ultima produzione con leva "lock" sul VFO. eccellente condizione, perfettamente funzionante, con alimentatore 516F-2, a 1250 euro Fabio, IOLBE - Mail: [liber.fabio@iol.it](mailto:liber.fabio@iol.it)

**VENDO** componentistica elettronica ad un quarto del valore di mercato. Marcello - Mail: [marnes@freemail.it](mailto:marnes@freemail.it)

**COMPRO** ricevitore 50 - 68 MHz, FM, Banda larga. nevo@cg.yu Miki - Mail: [nebo@cg.yu](mailto:nebo@cg.yu)

**VENDO** coppia di EEV (Marconi) c149a usate. Prezzo da convenirsi. RTX HF Professionale marino Skanti mod trp7000 (200W 0-30MHz) con accordatore elettronico d'antenna doppia console e stadio finale 250W di ricambio. Nuovo (0 ore di funzionamento) Euro 2500. Danilo - Mail: [danielorisso@yahoo.it](mailto:danielorisso@yahoo.it)

**VENDO** coppia palmari ltd midland 14 canali digitali vox-ptt chiamata con nota nuova frequenza di lavoro 430mhz 75 euro Ivan - Mail: [bitline@netscape.net](mailto:bitline@netscape.net)

**VENDO** decoder Fortec Star nuovo CAM universo 600 euro - Strumento per riparare i telefoni GSM, manuale in italiano, 100 euro - Metadetector digitale con discriminatore e display con barra cercante impermeabile a 250 euro. Andrea 0533.650084 - 338 2666113

**DISPONGO** di svariati schemi elettrici e modifiche per apparati OM e CB. Vendo vari modelli Old CB da 20-25 euro. Oscar 051 327088 (ore 19/21)

**VENDO** Dipolo Eco in perfetto stato 10-15-20-40-80mt Euro 60 S.P. Rotore digitale Intek AR500XL Euro 60 S.P. Riccardo - Mail: [riccardlover@tiscali.it](mailto:riccardlover@tiscali.it)

**VENDO** Dispungo dell'accessorio originale "nuovo" per rendere portatili il TOKAI PW 5008. Filtri ICOM FL 79-FL 53- CRISTALLO ALTA STABILITA' CR 64 ICOM Claudio, IW1DAF - Mail: [claudiospagna@poste.it](mailto:claudiospagna@poste.it)

**VENDO** due coppie di valvole 4CX250B orig. EIMAC nuove negli imballi orig. coppia di 813 philips nuove negli imballi orig. VHF marino FURUNO mod. FM2510 usato due estati perfetto completo manuale in ite conretta tipo tel. Beppe - Mail: [gmenri@libero.it](mailto:gmenri@libero.it)

**VENDO** duplexer VHF di tipo notch 3 3 celle tarabile 150-170 MHz connettori BNC 30 euro. Filtri notch 88-108 MHz per scanner attenuaz. 40 dB perdita fino a 960 MHz 1 dB a 22 euro. Filtri anti TVI per centralini larga banda 20 euro. Massimo - Mail: [maxim33@tiscali.net](mailto:maxim33@tiscali.net)

ogni mese su

# www.clhi-fi.it

il CENTRO LABORATORIO HI-FI s.a.s.

presenta il meglio del Surplus del settore

la componentistica attiva e passiva americana norme MIL

Componenti professionali Altare vecchia produzione

e tanto, tanto altro. Cliccare per credere!

via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) • Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.524.128









**VENDO** Emap Garmin GPS portatile, come nuovo completo di cavo seriale, cavo alimentazione 12 volt, manuali in italiano, cd euro metroguide auto routing, cartuccia 32 mb, custodia in pelle. euro 425 cell. 349-4644600 Roberto Roberto - Mail: rsapon63@jumpy.it

**VENDO** espansione di memoria da 64 Mbyte per portatili/notebooks composta da 2 chip SODIMM SDRAM da 32 Mb l'uno. Il tutto al prezzo di Euro 25. Spedizione esclusa. Massimo - Mail: m.sernesi@provincia.grosseto.it

**VENDO** filtri di IF Cathodeon da smontaggio a 21,4 MHz banda 16 khz 8 poli a 5 euro. Massimo - Mail: maxim33@tiscali.net

**VENDO** filtri per apparati JRC tipo CFL-218a 1,8 Khz CFL 251 2,4 Khz al prezzo di E. 300 cad. con il suo imballo originale astenersi se non..... Grazie G. - Mail: gmt24@hotmail.com

**VENDO** filtro CW 500 hz ICOM FL 100 ideale per ICOM 706 - 728 -746 ecc euro 100 spese di spedizioni comprese Stefano, ik6nha - Mail: scraglio@tin.it

**VENDO** Fotocamera digitale Oregon Scientific 40 euro. Radio d'epoca GRUNDIG TIPO 4077 ottimo stato, tre altoparlanti, ferite interna orientabile, occhio magico euro 200. Lineare Microset 100w 12v 26-30 tarabile 30 euro Gianguido - Mail: roomdue@tin.it

**VENDO** FREQUENZIMETRO ACECO FC-3002 CON CARICA-BATTERIA ANTENNA CH32 CAVETTO DI CONNESSIONE PER PORTA C.I.V. (ICR10, AOR) COMPLETO, EURO 150 Marco - Mail: rosaliarco@libero.it

**VENDO** FRG9600 completo di manuali tecnici, scheda tv, manuali originali, 300Euro. FT277 SOMMERKAMP 350E. STANDARD C520 con custodia, 2 pacchi, microfono diamante, antenna 300Euro. YAESU FV-101 200Euro. YAESU FT-221 completo di manuali originali, manuali tecnici 300Euro. KAM PLUS Modem Packet completo di manuali, scatola 300Euro. Il materiale è garantito funzionante uniproprietario e quando si parla di ottime condizioni è PARI AL NUOVO con manualistica originale e a volte anche imballi. Accetto solo bonifici bancari. Non invio foto dato lo stato da foto degli oggetti. Si valuta anche eventuale acquisto in blocco e proposte (non indecenti, né per tempo in cerca di affari inconcludibili) lo stock non va venduto a meno di 1750euro. Per INFO 328.3063833. Andrea - Mail: pazzo@inwind.it

**VENDO** ft 747 gx euro 300 da zero a trenta 100w am/fm/ssb Sandro - Mail: sandrox5@yahoo.it

**VENDO** FT-1000D YAESU 200 WATT CON FILTRI BPF-1 A 2200 EURO CELL. 3357071950

**VENDO** GENERATORE DI CORRENTE "MASE 1200 LX" 220 VOLT 1200 WATT CON CARICA BATTERIE A 12 VOLT, ALIMENTAZIONE A BENZINA VERDE ADATTO PER CAMPER IMBARCAZIONI MERCATINI, CONDIZIONI PARI AL NUOVO, EURO 400.00 Domenico, IW1FWB - Mail: affaradio@inwind.it

**VENDO** generatore di segnali Marconi mod. TF2000 20Hz-20KHz con attenuatore scatti assieme a misuratore di livello e distorsione Marconi TF2331. Entrambi perfettamente funzionanti con manuali, in blocco a 120Euro + s.p. Andrea IV3bip - Mail: efurlan@libero.it

**VENDO** GPS 3 come nuovo vendo 260 euro più spedizione astenersi per tempo Massimo - Mail: contini12@interfree.it

**VENDO** GPS Garmin EMAP nuovo ancora in garanzia - Ampli stereo ESA9 50 euro - Equalizzatore Philips mod. FV311 - TRX UHF Kenwood mod. 401A lettore CD Sony mod. 701S Digital. Dario - Mail: farian@tin.it

**VENDO** GRAAFiti 25 Ampli HiFi integrato valvolare 25W (dettagli sul sito Graaf <http://www.graaf.it>). condizioni perfette, due anni di vita, poco usato (prezzo attuale a listino 4,4milioni di Lire). fate voi un'offerta. Eventuale permuta con un ottimo giradischi. Luca Favero Bologna. Luca - Mail: favero@orsola-malpighi.med.unibo.it

**VENDO** Gruppo di continuità - Marca INOVATEC Serie ups COM-PACT 1600 (visibile nel sito [WWW.INOVATEC.IT](http://WWW.INOVATEC.IT)) - pari al nuovo. E-Mail: it9tqh@hotmail.com Maurizio - Mail: it9tqh@hotmail.com

**VENDO** hard disk 2"1/2 per notebook/portatili, 1.62 Gbytes (3152 Cyl, 16 Hd, 63 Sect), modello IBM DDLA-21620, funzionante, a Euro 25, spedizione esclusa. Per ulteriori informazioni vedere: <http://www.storage.ibm.com/hdd/support/ddla/ddlatek.htm> Massimo - Mail: m.sernesi@provincia.grosseto.it

**VENDO** HF yaesu FT890AT completo di imballi e manuali-completo italiano usato in rx perfetto da vetrina,consegna solo di persona no spedisco a Euro 880. se interessati Ennio - Mail: enncurto@tin.it

## CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2002 Radiantismo & C.

Ottobre	5-6	Potenza - VI Edizione
	05-06	Novegro (MI) - 23° RADIANT
	-	Vicenza - SAT EXPO 2002 e Fast Internet
	12-13	Udine - XV EHS e XVIII ARES - (non confermata)
	14	Scandicci (FI) - VIII Mostra Scambio
Novembre	19-20	Faenza (RA) - Expo Radio Elettronica
	26-27	Bari
	1-2-3	Padova - TUTTINFIERA
	-	Messina - XV EHR
	9-10	Erba (CO) - X Fiera Elettronica & Telecom.
Dicembre	16-17	Verona - XXX ELETTO-EXPO
	20-23	Fiera Milano - Sicurezza 2002
	23-24	Pordenone - Radioamatore 2
	30	Silvi Marina (TE) - Già Pescara
	1	Silvi Marina (TE) - Già Pescara - Monza (MI)
Dicembre	6-7-8	Forlì - XVII Grande Fiera - Catania
	14-15	Genova - XXII MARC
	21-22	Civitavecchia Marche (MC) - XV Mostra Nazionale

### ATTENZIONE - COMUNICATO IMPORTANTE!

Affinché sia possibile aggiornare il calendario delle manifestazioni, presente anche sul [www.elflash.com](http://www.elflash.com), si invitano i Sigg. organizzatori a segnalare e/o confermare con tempestività le date delle manifestazioni dell'anno 2003.

**VENDO** ho molto materiale che non uso più se vuoi puoi mandarmi la tua E-mail io ti invierò la lista completa RADIO - ANTENNE - ANALYZER - ALIMENTATORI - ecc.ecc. TUTTO CIO CHE CI PUO STARE dentro ad UNA STAZIONE RADIOAMATORIALE Mauro - 110PM - Mail: videosat.to@tiscali.net

**VENDO** ic 735 con filtro cw e interfaccia per gestione pc micro cavi manuali - euro - 650 - esame permuta con ic706 - vendo ts 870 sat come nuovo con dru3 micro cavi manuali imballo - euro - 1500 Domenico - Mail: ik4ru@libero.it

**VENDO** ICOM 706MK2G (tre mesi di vita, inusato), YAESU FT736r nuovissimo con imballi, manuale, ecc. Tel. 338.5272215. Riccardo - Mail: riccardover@tiscali.it

**VENDO** icom 775dsp ultima versione con imballi e istruzioni, custodito gelosamente, come nuovo, più mic.SM8 vendo 2350 euro, anche permuta con inferiore. Roberto 3284635840 au

**VENDO** ICOM IC-706MKIIG CAVO OPC E STAFFA FRONTALINO. ECCELLENTI CONDIZIONI IMBALLI ORIGINALI 1000EURO NON TRATTABILI PAOLO - Mail: p.pianforini@mares.com

**VENDO** ICOM IC-R7100 ricevitore scanner 25-1999.999.9 Mhz, tutti i modi, chiedo 700 eur in trattabili, regalo C.I-V. Attilio - Mail: attpanz@tin.it

**VENDO** icr 7000 ts 790e ts50s tr751e tr851e ft90 ic24et modem packet hf vhf e altri buoni prezzi. Sandro - Mail: sandrox5@yahoo.it

**VENDO** in blocco: base antenna veicolo Ab15 - base antenna con cavo da 10mt - Tasto surplus - Cassetto tuning - Variabili - Ventola 125V - Cassetto commutatori - Componenti assortiti - Minuterie - 70 euro. Regalo materiale vario. Massimo - Mail: it9vmq@libero.it

**VENDO** JRC 135 ultime serie, completo di BWC, revisionato recentemente in ottimo stato anche esteticamente prezzo richiesto E. 930 completo di istruzioni imballo, no per tempo grazie G. - Mail: i4ymo@hotmail.com

**VENDO** JRC NRD93 mint conditions. Eur 3000 F6GZZ - Mail: mtr@free.fr

**VENDO** KENWOOD THD-7 ottimo stato, possibilmente Milano e dintorni. Massimo - Mail: itauno@tiscali.net

**VENDO** kenwood ts 120 decametriche 100 watt in ottimo stato cede a 350,00 euro antenna tribanda direttiva 10-15-20 mt a2kw. a 132 euro MAURO - Mail: m.pavani@tiscali.net

**VENDO** Kenwood TS 830s ben tenuto con microfono MC 50 VFO 230 al prezzo di Euro 749 revisionato anno 2001 da TOSI DAVIDE in Copparo, telefonare o inviare email solo se interessati grazie g - Mail: gmt24@hotmail.com

**VENDO** kenwood ts 870 s at con registratore digitale, come nuovo con imballo e manuali, compreso speaker ext. sp31, vendo 1000euro intratt. Roberto 3284635840

**VENDO** Kenwood TS 870, serie recente ottime condizioni 1300 Euro. Vendo anche Yupiter MTV 7100 con antenna telescopica, batterie ricaricabili e caricabatterie/alimentatore a 250 euro. Casse B&W DM 1400 per 250 euro. Cerco sintetizzatore FS 4 per ricevitori Drake. Meglio Milano e dintorni. antonio - Mail: vedasdesign@hotmail.com

**VENDO** Kenwood TS-811E UHF all mode base, splendido apparato condizioni pari al nuovo, vendo a 450 Euro. Contatti via E-mail. Marco - Mail: iw1bco@qsl.net

**LX Lorix srl**  
Dispositivi Elettronici  
Via Marche, 71 37139 Verona  
[www.lorix.com](http://www.lorix.com) ☎ & fax 045 8900867

- Interfacce radio-telefoniche simplex/duplex
- Telecomandi e telecontrolli radio/telefono
- Home automation su due fili in 485
- Combinatori telefonici low-cost
- MicroPLC & Microstick PIC e ST6
- Radiocomandi 5 toni e DTMF
- Apparecchiature semaforiche
- Progettazioni e realizzazioni personalizzate di qualsiasi apparecchiatura



**VENDO** Kenwood TS940SAT con filtro CW 500Hz scheda Voice come nuovo senza alcuna modifica munito di manuale operativo e di servizio con il suo imballaggio, a 1300 euro. No perditempo, grazie. Dino - Mail: [iv3dgy@yahoo.it](mailto:iv3dgy@yahoo.it)

**VENDO** lin. x 432MHz TOKYO HY POWER 50Watt out. mod.HL-63U. Euro170. Edoardo, IW3QIO - Mail: [edoardo1944@intrefree.it](mailto:edoardo1944@intrefree.it)

**VENDO** linea Icom IC-720A, accordatore automatico AT-100, alimentatore/altoparlante IC-PS20. Euro 800. Solo di persona (lo sono in area Milano-Varese) Massimiliano - Mail: [noce68@hotmail.com](mailto:noce68@hotmail.com)

**VENDO** lineare 100w microset s100tr 144-146 alim 220v euro 130. Analizzatore di spettro Sistron Donner 10MHz 12,4 Ghz 500 euro, Trx ft 790r 70 cm ssb-fm 200 euro, Bolometro completo di testina fino a 10 ghz hp 432 a 250 Euro, ed altro materiale radio. Fabrizio - Mail: [fpalga@mail.tin.it](mailto:fpalga@mail.tin.it)

**VENDO** lineare YAESU FL2100B 80-10 mt perfetto ESCLUSI TUBI. Euro 260. Fabrizio - Mail: [fcichoi@tiscali.net](mailto:fcichoi@tiscali.net)

**VENDO** LOWE HF225 completo di scheda FM e scheda preamplificatore £ 800.000. Valerio - Mail: [valerian@tiscali.net](mailto:valerian@tiscali.net)

**VENDO** manuale di servizio composto da 455 pagine per ricevitori HARRIS 590 al prezzo di £. 240 ss, posso fornire a richiesta altri manuali di servizio. G. - Mail: [i4ymo@hotmail.com](mailto:i4ymo@hotmail.com)

**VENDO** Marconi TF231a distorsimetro a soppressione della fondamentale 20Hz-20kHz. Sette portate fondo scala, da 0,1 a 100% f.s. Contiene millivoltmetro a.c. RMS 0,001-30V f.s. Chiedo 110 Euro. Qualsiasi prova mio domicilio in Roma. Preferirei non spedire Gianni, iw0ach - Mail: [iw0ach@tiscali.it](mailto:iw0ach@tiscali.it)

**VENDO** materiale nuovo: display LCD 2x40, HD SCSI 4,3Gb, contenitori prof. per elettronica, cestelli rack 10U, progr. con zoccolo ziff 40 pin per micro PIC Vito - Mail: [vtx2000@libero.it](mailto:vtx2000@libero.it)

**VENDO** Memory Card nuove da 128kb, 256kb, 512kb, 1Mb. Roberto - Mail: [romandir@libero.it](mailto:romandir@libero.it)

**VENDO** microfono ICOM SM8 £ 150.000, microfono preamplificato da tavolo SBE £ 100.000 Valerio - Mail: [valerian@tiscali.net](mailto:valerian@tiscali.net)

**VENDO** Midland base 13-877 da amatore, 75 euro - Pre antenna Zetagi 30 euro - Pre Play Kits da revisione 15 euro - Pre micro+echo RH5 30 euro - Inoltre venduto valvole a 30 euro: 1A7, 1H5, 30S, 6AC7, 6L7, 1N5. Richiedere lista inviando francobollo per risposta. Paolo - Mail: [nparbelli.paolo@katamail.it](mailto:nparbelli.paolo@katamail.it)

**VENDO** Misuratore di campo satellitare ROVER Euro 516,00 Alfio - Mail: [luo847@tiscali.it](mailto:luo847@tiscali.it)

**VENDO** mixer SRA1 Mini Circuits da smontaggio a 5€ - attenuatore PAS-3 nuovo a 10€ - accoppiatore direzionale PDC-10-1 nuovo 8€ - trasf. RF Mini Circuits serie TMO nuovi 4 pezzi 10€ - filtri di IF Cathodeon da smontaggio a 21,4 MHz banda 16 khz 8 poli a 5€ Massimo - Mail: [massim33@tiscali.net](mailto:massim33@tiscali.net)

**VENDO** mixer SRA1 Mini Circuits da smontaggio a 6 euro. Attenuatore PAS-3 nuovo a 10 euro. Accoppiatore direzionale PDC-10-1 nuovo 8 euro. Trasf. RF Mini Circuits serie TMO nuovi 4 pezzi 10 euro Massimo - Mail: [massim33@tiscali.net](mailto:massim33@tiscali.net)

**VENDO** moduli alimentatori switching professionali a prezzo di realizzo varie alimentazioni e caratteristiche elettriche. Vendo HD SCSI 4,3Gb 7200 giri SEAGATE nuovi: prezzo interessante. Vito - Mail: [vtx2000@libero.it](mailto:vtx2000@libero.it)

## TECNOSURPLUS

di Lo Presti Carmelina

### SURPLUS CIVILE E MILITARE

### COMPONENTISTICA R.F.

### TELECOMUNICAZIONE

### STRUMENTAZIONE

via Pieve, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)  
tel. (0328)8421.411 • fax (095)7412406  
[www.tecnosurplus.com](http://www.tecnosurplus.com)  
E-mail: [carmelo.litrico@online.it](mailto:carmelo.litrico@online.it)

**VENDO** Multimeter TS-352 B/U (il classico multimetro elettronico americano è racchiuso in un robusto contenitore di alluminio da cm20x29x15 per 6,5kg di peso anni '70/80) Alessio - Mail: [psgrme@tin.it](mailto:psgrme@tin.it)

**VENDO** PERMUTO N.3 ricetrasmittitori 43 MHz 5w intek palmari con doppi pacchi batteria antenne e caricatori. n.1 ricetrasmittitore 43 Mhz Lafayette palmare 5w doppio pacco batterie antenne caricatore.Apparati Omologati. In blocco 200 Euro. Permuta con fotocamera digitale o Surplus Collins R392 URR. Giorgio - Mail: [giorgio.godio@libero.it](mailto:giorgio.godio@libero.it)

**VENDO** Nastri Maxell e Ampex diametro 12, 18 e 27 nuovi a metà prezzo. Anche usati. VCR Betamax Sony, al primo che telefona. Fotocopiatrice Gestetner da riparare regalo. Antonio - Mail: [tv.aba@libero.it](mailto:tv.aba@libero.it)

**VENDO** o SCAMBIO con apparato vhf uhf al mode amplificatore FM 88-108 TEM valvolare 3C3X000A7 3000W output trifase Silvan - Mail: [ale-w3mr@libero.it](mailto:ale-w3mr@libero.it)

**VENDO** oscilloscopi HAMEG mod. HM512-DC 20MHz doppia traccia schermo 8x10cm, manuale istr. e servizio Euro 220. Num. tre NATIONAL VP5260A DC 10MHz 3dB doppia traccia schermo 8x10cm DC-10MHz 3dB DC 20MHz 6dB, manuali istr. e servizio Euro 180 cad. VUKO VHS260/16 mem. digitale doppia traccia DC 60MHz options duplex plotter e IEEE-488, manuali istr. e servizio Euro 350. Claudio - Mail: [claudio.spagna@poste.it](mailto:claudio.spagna@poste.it)

**VENDO** oscilloscopio analogico/digitale read out cursori 60MHz Goldstar OS 3060 nuovo - Tektronix 2336 100MHz - Tektronix T912 - Wavetek 180LF - Generatore BF sweep - Diodi tunnel 1N3716. Giuseppe 0432 981176

**VENDO** oscilloscopio Philips PM 3200, valvole BF, alim. Stab. 13,8V-10A, millivoltmetro valvola antico Tech, trasformatori Hi-Fi Gelo (2), registratori Sony TCK5 (epoca), Teac V-580, cuffie Sennheiser varie, casse con Lowther PM6C. Danilo 02 93074620va

**VENDO** oscilloscopio UNAOHM mod. G50A in perfetto stato euro 150. ICOM IC240 144 mhz FM 10w tipo veicolare programmabile con manuale, microfono e imballo originale euro 100. Gianguido - Mail: [roomdue@tin.it](mailto:roomdue@tin.it)

**VENDO** ottimi apparecchi analizzatore di spettro TEKTRONIX 2754P 100HZ 21GHZ ANRITSU 620J 100HZ 2GHZ GENERATORE RF HP 8663A 0HZ 2GHZ Gaetano - Mail: [erwede@tin.it](mailto:erwede@tin.it)

**VENDO** PER CESSATO INTERESSE ICOM 706MK2 HF 50 144 RICEVITORE YESU VR 5000 ALL MODE 0.5 2600 MHZ KENWOOD TH 79 TH 77 ANTENNA BIBANDA 144-430 E MOLTI ALTRI ACCESSORI. CIAO Alberto - Mail: [giorgioviaggiandir@libero.it](mailto:giorgioviaggiandir@libero.it)

**VENDO** per fine attività: Kenwood TS850 con accordatore 720 euro; VHF palmare intek 355ee 50 euro; gruppo elettrogeno con uscite per 220v-24v-12v mandare offerte PC AMD Athlon xp 1700 MHz con monitor 850 euro Davide - Mail: [roameo26@katamail.com](mailto:roameo26@katamail.com)

**VENDO** pre CB Zetagi 20 Euro, VLF Converter 50 Euro, Notch Filter 88-108 Intek 20 Euro, Vox CB Alan Master HFS 50 Euro. Tasto CW in regalo al primo acquirente. Commutatore antenna CB 5 Euro. Apparato CB Lafayette Colorado 40 Euro. Apparato CB Zodiac Tokyo 90 Euro. Tutto perfettamente funzionante ed in ottime condizioni. Alberto - Mail: [simonini@arcibo.org](mailto:simonini@arcibo.org)

**VENDO** programmatori semiprofessionali nuovi per micro PIC con zoccolo ziff. Vendo singolarmente oppure in blocco. Vito - Mail: [vtx2000@libero.it](mailto:vtx2000@libero.it)

**CEDO** radio da collezione portatile Siemens Turnier rk 16 elettronico da 0,1 a 30 mhz sintonia anche varicap fm 88-108 euro 250 - Ricevitore sanyo da collezione tipo Transworld 0,5-30 mhz am-fm 88-108 euro 125 Vincenzo - Mail: [allradio@libero.it](mailto:allradio@libero.it)

**VENDO** RADIOAMATORE VENDE VARI APPARATI PORTATILI. TEL 3491921059; 3392291139 ORE UFFICIO 09/15 ORA SERALE 19/21 CHIEDERE DI ROBERTO ROBERTO - Mail: [gamincho@hotmail.com](mailto:gamincho@hotmail.com)

**VENDO** Receiver transmitter radio RT-263/ARC-34 MARCA MAGNAVOX, SURPLUS VENDO O CAMBIO TEL 328/2112648 E-MAIL CASACCIA2@INWIND.IT I4AMD NELLO. - Mail: [casaccia2@inwind.it](mailto:casaccia2@inwind.it)

**VENDO** registratore a bobine Gelo 6451 Vanguard con un nastro buone condizioni 18 euro. Marco 3382152992

**VENDO** renger 2950 26-32 MHz al mode transvert LB3 3 bande ampli HF 250 W ZETAGI 12V wattmeter HP1000 doppi indicatori illum. microfono preamplificato ECO MASTER PLUS tasto teleg. MARCONI MARINE mod 365 fz Beppe - Mail: [gmen@libero.it](mailto:gmen@libero.it)

**CEDO** ricetrans da taschino tipo carta di credito alinco di -c4 fm da 118.00 a 173.995 MHz potenza 300mW come nuovo completo di custodia antenno, alimentatore carica batteria, istruzioni euro 150. Stesso tipo ma con frequenza da 420a 449.995 MHz ad euro 150 Vincenzo - Mail: [allradio@libero.it](mailto:allradio@libero.it)

**VENDO** Ricetrasmittitore valvolare JOHNSON VIKING II con accordatore (mancano i quarzi) Ricevitore NATIONAL Mod. NC 173 a copertura continua funzionante Raffaele - Mail: [raf.49@libero.it](mailto:raf.49@libero.it)

**VENDO** ricevitore 25 - 2000 Mhz Icom - r 7100 in ottime condizioni, imballo, manuali schema originali. Il tutto a 700 e trattabili michele - Mail: [mikeonthenet@libero.it](mailto:mikeonthenet@libero.it)

**VENDO** ricevitore scanner 25-1999.999.9 mhz, tutti modi, chiedo 700 euro intransabili, regalo di-v. Attilio - Mail: [attpanz@tin.it](mailto:attpanz@tin.it)

**VENDO** Ricevitore Scanner per PC. ICOM PCR-1000, da 0,5 a 1300 Mhz, AM-FM-FMW-SSB-CW, COMPLETO DI FILTRO DSP UT-106, OTTIME CONDIZIONI E COMPLETO DI IMBALLO E SOFTWARE DI GESTIONE. EURO 400. call. 349-4644600 Roberto Roberto - Mail: [rsapon63@jumpy.it](mailto:rsapon63@jumpy.it)

**VENDO** ricevitore Wehrmacht UKWee a 300 Euro, Volksempfänger VE301 (modello 1934 con cassa in bachelite) a 400 Euro, DKE 38 a 300 Euro. Tutte le radio in ottimo stato Domenico - Mail: [cramarossa@dnnet.it](mailto:cramarossa@dnnet.it)

**VENDO** Ricevitore Zenit mod. Super Professional in condizioni perfette e con alimentazione originale a 115V. Dispongo inoltre di moltissime valvole e ricambi per Radio d'Epoca. Sergio 335 375179

**VENDO** RIGENERATORE DI TUBI NYCE mod.TS3151 - GENERATORE DI BARRE PAL/NTSC 39/900Mhz mod. ep 690 b - PONTE UNIVERSALE RLC mod.26 - PROVA TRANSISTOR/DIODI mod. gb85 tutti corredati di manuali e cavi marca UNAOHM. - BANCHI DA LAVORO PER RIP. TV. CON CASSETTIERE E SPECCHI prod. M.G.M. - TRANCIWER BIBANDA IC32 AT - SCHEMARI ANTONELIANA. IL TUTTO GARANTITO PARI AL NUOVO. PER VISIONARE IL MATERIALE PRENDERE APPUNTAMENTO TELEFONICO 3479658858. Vincenzo - Mail: [giorgio.godio@libero.it](mailto:giorgio.godio@libero.it)

**VENDO** rtx al mode UHF Kenwood TR851 25 w con staffa velcolare, mai montato in auto 400 Euro l'itond l'ello - Mail: [l'ello@birreria.com](mailto:l'ello@birreria.com)

**VENDO** rtx HF IC-745 ICOM, condizioni pari al nuovo. Oppure scambio con altro apparato tipo ICOL IC-729, KENWOOD TS-930. - Mail: [obaf55@supereva.it](mailto:obaf55@supereva.it)

**VENDO** RTL ICOM IC-210 VHF FM 10 WATT FREQ. 144 - 146 VFO PLL, BUONE CONDIZIONI ESTETICHE E DI FUNZIONAMENTO.. Domenico 0141 968363 ore pasti

**VENDO** RTx inglese B44 MK 2 155 euro. Rx ondate BC312M 250 euro. RTx avio UHF ARC 33 RT173A (con 2 Ch quarzi in OC) 350 euro. Fabio - Mail: [ffranci@inwind.it](mailto:ffranci@inwind.it)

**VENDO** RTx KENWOOD TS 450s/at nuovissimo da vetrina mai utilizzato solo provato una volta x il corretto funzionamento ancora nello scatolo al modico prezzo di Euro 1.291 (pari a £ 2.500.000) NON TRATTABILI. Astenersi per tempo, solo se interessati. Marco - Mail: [gfqico@tin.it](mailto:gfqico@tin.it)

**VENDO** RTx KENWOOD TS780 MULTIMODO VHF/UHF OTTIME CONDIZIONI CON MANUALE EURO 400,00 VENDO RTX HF KENWOOD TS440S 0-30 MHz DA VETRINA MAI TX SPLENDIDO EURO 600,00 Salvatore - Mail: [iv9gzz@ngweb.it](mailto:iv9gzz@ngweb.it)

**VENDO** rtx vhf portatile cte 145 con scheda toni completo euro 100 rtx nautico portatile standard NUOVO con base ricarica euro 120 hf-gain 14avv - euro 100 - vari portatili vhf civili funzionanti da euro 10 Domenico - Mail: [ik4ru@libero.it](mailto:ik4ru@libero.it)

**VENDO** RX BC344 da 280 a 1500 KHz, con alim. 220 interno, vendo a 330 euro. Navy receiver RBH da 300 a 1200 KHz e da 1,7 a 16 MHz vendo a 500 euro. RX Gelo G4/215 TX Gelo G4/225 vendo a 500 euro. WS19 MKill vendo a 200 euro. Ricevitore VHF contromisure elettroniche R1070/GL tipo 13B1, da sistemare, vendo a 140 euro. Foto digitali a disposizione. Fabio 329/6100134 ffranci@inwind.it Fabio - Mail: [ffranci@inwind.it](mailto:ffranci@inwind.it)

**VENDO** RX Bearcat mod. DX-1000 con converter x 144MHz euro190. Rx Hallicrafters mod.SX 146 euro 250. Edoardo, IW3QIO - Mail: [edoardo1944@intrefree.it](mailto:edoardo1944@intrefree.it)

**VENDO** rx ICOM ic-100 in perfetto stato con imballi originali e manuale in italiano ad euro 250 Marco - Mail: [smarco@free-pass.it](mailto:smarco@free-pass.it)

**VENDO** RX Prof. REDIFON mod. R1001 in ottimo stato di funzionamento ed estetico, prezzo euro 800. Non spedisco. Edoardo, IW3QIO - Mail: [edoardo1944@intrefree.it](mailto:edoardo1944@intrefree.it)



**VENDO** Rx tedesco LWEa (1942) 1500 euro. RX Marina USA, mod. R105A-ARR15 da 1.5 a 18 MHz 415 euro. RX Marina USA, mod. ARB (CRV-4515) da 195 KHz a 9,05 MHz 340 euro. Fabio - Mail: [franco@inwind.it](mailto:franco@inwind.it)

**VENDO** Scanner ICOM da 0.1 a 1999.99 MHz. Tutti i modi, APF, PBT, 2000 memorie. Praticamente inutilizzato, con imballo e manuali originali (Eng/Ita) e contatteria varia. Non spedisce. Euro 1150, antenna discone Diamond inclusa nel prezzo. Federico, IK2MLV - Mail: [ik2mlv@inwind.it](mailto:ik2mlv@inwind.it)

**VENDO** scanner Yupiter Mvt 7100, apparecchio in ottimo stato con caricabatterie e manuale a 258,23 euro (500.000), accordatore Daiwa CNW-419 come nuovo a 206,58 euro (400.000) Salvatore - Mail: [greco.sof@tiscali.it](mailto:greco.sof@tiscali.it)

**VENDO** Schede toni Icom UT34(per ic 275-1275-970)nuove euro 60 cad. UT 28(per ic28-48) euro 50.-UT 40-48-65-85-89 nuove Claudio IW1DAF - Mail: [telexatorino@libero.it](mailto:telexatorino@libero.it)

**VENDO** Sintonia valvole da collezione e funzionante Pioneer SM-G204 degli anni 60. Walter Luigi, IW4DWF - Mail: [lowalu@libero.it](mailto:lowalu@libero.it)

**VENDO** station monitor scope KENWOOD SM 230, come nuovo, imballo originale mai stato usato, con istruzioni, per apparati KENWOOD ed altri, prezzo richiesto E. 461,50 s.s. telefonare o inviare email solo se veramente interessati grazie Erroremente era stato inserito a 361.50 Walter - Mail: [i4ymo@hotmail.com](mailto:i4ymo@hotmail.com)

**VENDO** station monitor scope KENWOOD SM 230 nuovo imballo mai usato con istruzioni, per apparati KENWOOD ed altri, prezzo richiesto E. 361,50 s.s. telefonare o inviare email solo se veramente interessati grazie G. - Mail: [gmt24@hotmail.com](mailto:gmt24@hotmail.com)

**VENDO** Surplus BC603 vari esemplari. Arturo - Mail: [arturo\\_ferrari@hotmail.com](mailto:arturo_ferrari@hotmail.com)

**VENDO** surplus da materiale originale USA offro provavolvo tipo TV7-D/U completi di manuale Alessio - Mail: [psgme@tin.it](mailto:psgme@tin.it)

**VENDO** Surplus: GRC 3 completa.PRC 9 con alimentatore originale veicolare,RT 66-67-68 con alimentatori,RT-70 con AM-65, R-108-109-110,coppia finali nuove per Yaesu FT 277,il materiale è in buono stato e funzionante. arturo - Mail: [arturo\\_ferrari@hotmail.com](mailto:arturo_ferrari@hotmail.com)

**VENDO** tape drive HP Colorado T1000 interno, si collega al connettore del floppy disk e permette di salvare 800 Mb di dati su di un nastro. Due nastri forniti. Al prezzo incredibile di 15 Euro! Spedizione esclusa. Massimo - Mail: [m.sernesi@provincia.grosseto.it](mailto:m.sernesi@provincia.grosseto.it)

**VENDO** TRACCIACURVE TEK 577 Roberto - Mail: [musafri@tin.it](mailto:musafri@tin.it)

**VENDO** transceiver mobile Emperor TS5010 27-30 Mhz all mode 30 watt ( tipo Lincoln ma piu bello ! ) transverter tribanda ad Euro 260 intrattabili , Kenwood TS430S revisionato ad Euro 450 Gildo - Mail: [ig3ve@libero.it](mailto:ig3ve@libero.it)

**VENDO** Transverter PROFESSIONALE per i 144 mhz AMME FK855 (28in/144out) NUOVISSIMO mai utilizzato da vetrina al modico prezzo di Euro 300 NON TRATTABILI. Solo x veri interessati. Marco - Mail: [qfjco@tin.it](mailto:qfjco@tin.it)

**VENDO** Trasmettitore FM broadcasting, copertura da 88 a 108 MHz sintetizzato, potenza 20W, prezzo di realizzo, trattabile. Arturo - Mail: [arturo\\_ferrari@hotmail.com](mailto:arturo_ferrari@hotmail.com)

**VENDO** Triodo ceramico Eimac 8533 con finger di montaggio 10E - Condens. LCC per RF 180pF 5.5 kV 15E - Relè coassiale Radial DC-18GHz 1 ingresso 6 out conn. SMA bobina 28V come nuovo 100E - Diodi varicap Motorola SMV 2013-1-4 pezzi matched nuovi in busta 1E Massimo - Mail: [maxim33@tiscali.net](mailto:maxim33@tiscali.net)

**VENDO** ts 790 euro 1000 ts 50 euro 400 t751e euro 300 t851e euro320 t900 euro 400t23 euro90 ic 24et euro 200 icr 7000 euro 360 ic lincoln euro 170 lineari microset per 144 mhz nuovi euro100 piu altri per rapidita' Sandro - Mail: [sandroxs@yahoo.it](mailto:sandroxs@yahoo.it)

**VENDO** tubo LASER marca Siemens Elio-Neon mod. LGK 7827, LASER classe 3 potenza 15mW imballato completo di alimentatore a 120 euro.. Marco 338.2152992

**VENDO** Tx OC tipo ART13 USA, scritte in russo, periodo bellico 465 euro. RX Minerva 499 SH special empfanger Luftwaffe, periodo bellico, da 72,5 KHz a 27 MHz 930 euro. Fabio - Mail: [franco@inwind.it](mailto:franco@inwind.it)

**VENDO** valvola 6DQ6 - 6GW6 caratteristiche simili alla 6146B, nuova mai usata, ancora nel suo contenitore. Fare offerta. Salvo - Mail: [salvomonaca@libero.it](mailto:salvomonaca@libero.it)

**VENDO** VALVOLA CETRON 572 B NUOVA euro 150 MFJ 1278-1225. CB d'epoca TOKAI - ZODIAC - LAFAYETTE - MIDLAND - NUOVI IMBALLATI ultimi pezzi. Claudio, IW1DAF - Mail: [claudiospagna@poste.it](mailto:claudiospagna@poste.it)

# GUIDETTI

via Torino, 17 - Altopascio LU  
tel. 0583-276693 fax 0583-277075

**KENWOOD**  
**ICOM**  
**YAESU**  
Centro Assistenza Tecnica  
Permute e spedizioni in tutta Italia.  
Chiuso il lunedì mattina  
[www.guidettielettronica.it](http://www.guidettielettronica.it) - e-mail: [15kg@15kg.it](mailto:15kg@15kg.it)

**VENDO** valvole nuove con imballo, usate non testate alberto - Mail: [tognetti.a@libero.it](mailto:tognetti.a@libero.it)

**VENDO** amplificatore valvole: Preamplificatore e finale valvolari Pretender Archeophon progetto Ing. Pandolfini euro 820, suono favoloso, in perfette condizioni. vendo 800 euro anzappala@libero.it cell.328.417777 Antonino - Mail: [anzappala@comune.genova.it](mailto:anzappala@comune.genova.it)

**VENDO** Diffusori Dali 850 da pavimento, 3 vie 4 ohm potenza 30/200 watt sensibilità 92 db dim. 28x107x37 peso 29 kg finitura noce, veramente perfette come nuove vendo a metà prezzo euro 1.000 ; diffusori Adwent 5002, euro 300 - diffusori AR 2 x, euro, 150. anzappala@libero.it cell.328.417777 Antonino - Mail: [anzappala@comune.genova.it](mailto:anzappala@comune.genova.it)

**VENDO** A EURO 170 oppure PERMUTO CON MATERIALE DI MIO GRADIMENTO (RADIO, ANTENNE, ETC.) COPPIA CASSE ACUSTICHE SANSUI "SP6300" (130W, 80HM, RISP.FREQ.30/22.000, WOOFER 323MM, MIDRANGE.2 TWEETER.1 SUPERTWEETER A TROMBA CON REGOLAZIONE TONALITA' SULLA CASSA) Carlo - Mail: [doncarlos1@virgilio.it](mailto:doncarlos1@virgilio.it)

**VENDO** :alimentatori professionali ALTEK (Norvegia)tensione regolabile 3/50 Volts corrente max 100 A.regolabili. Comandi a processore,display LCD.Telaio rack 3 unità. Richiesta 300Euro .Analizzatore di spettro TK 496 10Khz/1,8 Ghz.Richiesta 3.750Euro . HP 141 varie configurazioni telefonare per prezzi. Tel 0118227530 Ivan - Mail: [ivan.barta@virgilio.it](mailto:ivan.barta@virgilio.it)

**VENDO** amplificatore TOKYO Y-Power per HF. Monta 2 valvole Amperex 3-500Z, potenza out 2Kw, a euro 1300 trattabili. Per informazioni telefonare ore pasti o dopo le 20.. Pino 0733/988769

**VENDO** antenna direttiva hf della force12 mod. 5ba 15 elementi in 10-12-15-17-20 mt tre discese separate completa di tre balun force12 nuova mai montata causa condomini pagata 3100 euro vendo a 2500 tratt. o cambio con ft1000mp mark 5 ts2000 ic781 (no altri rx) ritiro presso abitazione causa eccessivo costo spedizione antonino - Mail: [iz0bav@libero.it](mailto:iz0bav@libero.it)

**VENDO** Antenna HY-Gayn 14AVQ usata solo in Ricezione 160 Euro, RTX TR9130 144MHz FM/CW/SSB completo di unità Complementare BO9 230 Euro, Alimentatore Yaesu FP301 100Euro, Antenna Tonia ancora imballata 19 Elementi per 430, Convertitore Per FRG9600 (da la possibilità di ricevere da 05-30Mc) originale Yaesu 60 Euro. E-mail [caripel@yahoo.it](mailto:caripel@yahoo.it) Francesco - Mail: [francesco.cilea@tin.it](mailto:francesco.cilea@tin.it)

**VENDO** cambia-monet in ottimo stato di conservazione e funzionante. Per il cambio in euro bisogna aggiornare il software. Possibilità di scambio con SEM 25 o 35. Guido - Mail: [g.rubino@tin.it](mailto:g.rubino@tin.it)

**VENDO** camper westfalia su volkswagen 1600 td 1989 tetto alto 4 posti letto motore e vernice nuovi Euro 11000 tel.0522 599662 Sandra - Mail: [sranuzzini@arion.it](mailto:sranuzzini@arion.it)

**VENDO** causa cessata attività vendo Mixer, Revox, Technics, Casse attive FBT 600 + 600, compressori ecc. Vedi liste su [http://www.marcheservizi.com/disch/Bassa\\_Freq.htm](http://www.marcheservizi.com/disch/Bassa_Freq.htm) - Mail: [meteo@marcheservizi](mailto:meteo@marcheservizi)

**VENDO** causa doppione JRC 135 in ottime condizioni sia esterne che elettroniche compreso di BWC filtri a 1800/2400. Un vero gioiello prezzo richiesto completo di istruzioni in italiano euro 1495 serie oltre 14000 Gualtiero - Mail: [i4ymo@hotmail.com](mailto:i4ymo@hotmail.com)

**VENDO** come nuovi TS 790E Kenwood V/UHF all mode Euro 850, filtro dsp Timewave 59 Euro 180 manuali imballati. Tel 3332850874 ore serali. Antonio - Mail: [vertonyo@virgilio.it](mailto:vertonyo@virgilio.it)

**VENDO** Delta-loop 10/15/20 mt, prodotta dalla ditta Bruzzi&Bertoncelli mod. 2/2/3 viteria inox 2,5 anni di vita Euro 300,00. Giorgio iv3epo@libero.it Giorgio - Mail: [iv3epo@libero.it](mailto:iv3epo@libero.it)

**VENDO** DRAKE TR7(ultima serie prima del /A, telaio poster.in 2 parti)CON ALIMENTATORE PS7 ED ALTOPARLENTE ESTERNO LS7 IN PERFETTO STATO ESTETICO FUNZIONALE.EURO 750. AUGUSTO - Mail: [augusto.pinto@inwind.it](mailto:augusto.pinto@inwind.it)

**VENDO** GRUNDIG YB400 versione titanio, con manuali e imballaggio nuovo, solo mancante dello sportellino che copre il vano batterie, Euro 95. Filippo - Mail: [w.matilda-please.no.spam@libero.it](mailto:w.matilda-please.no.spam@libero.it)

**VENDO** IC 706 prima versione, HF 50mhz 144mhz, in ottimo stato con imballo e tutti i suoi accessori. Finali a posto, qualsiasi prova. Chiedo 510 euro, meglio se consegna a mano, oppure spedizione contrassegno con spese a carico compratore. Vittore - Mail: [vittore59@inwind.it](mailto:vittore59@inwind.it)

**VENDO** Icom 706mk2g (3 mesi di vita inusato), Yaesu FT736r nuovissimo con imballi manuali ecc., tel.338/527215 - Riccardo Riccardo - Mail: [riccardlover@tiscali.it](mailto:riccardlover@tiscali.it)

**VENDO** ICOM IC781, ICOM IC756, SM20, KENWOOD TL922, AMERITRON AL811, YAESU FL2100Z, ACCORDATORE ZG TM535, MODEM AEA DSP 2232, ANTENNA TH3MK3, DELTA LOOP ECO TRIBANDA, VARIE YAGI V-UHF, ROTORI TEVERE, CREATE, CDE T2X, TRALICCIO CON CARRELLIO 12 METRI LATO 50 CM NUOVO, TRALICCIO TELESCOPICO 12 METRI 3 SEZIONI. Tel. 338.2873738

**VENDO** il seguente materiale: -ICOM IC737, perfettamente funzionante con imballi e manuali a euro 750,00 scambio con V/UHF all-mode tipo FT736, TS790, IC821. -SR100 ampli microset FM/SSB con preampli euro 100,00 100watt; - Preampli da palo PR145a low-noise 100watt by-pass.90,00 euro, valuto permuta con veicolare o palmare bibanda IW8EQP Silvio Silvio IW8EQP - Mail: [nians@tiscalinet.it](mailto:nians@tiscalinet.it)

**VENDO** in zona Lombardia, amplificatore lineare Henry Radio mod.2k2 (console), bande amatoriali, piu' di 1000 W in uscita! 1100 Euro. Mail [it\\_info@yahoo.it](mailto:it_info@yahoo.it) - Mail: [it\\_info@yahoo.it](mailto:it_info@yahoo.it)

**VENDO** JRC 135 ultime serie, completo di BWC, revisionato recentemente in ottimo stato anche esteticamente prezzo richiesto E. 930 completo di istruzioni imballo, no perditempo grazie Walter - Mail: [gmt24@hotmail.com](mailto:gmt24@hotmail.com)



**VENDO** JRC 535 COME NUOVO 750 EURO. TEL. 0564 992822 - 333 9292112 rosaliamarco@libero.it Marco - Mail: rosaliamarco@libero.it

**VENDO** manuale di servizio composto da 455 pagine per ricevitore HARRIS 590 al prezzo di E. 240 ss, posso fornire a richiesta altri manuali di servizio VENDO filtri per apparati JRC tipo CFL-218a 1.8 Khz CFL 251 2.4 Khz al prezzo di E. 300 cad. con i suoi imballo originale astenersi se non..... Grazie Gualtiero - Mail: gmt24@hotmail.com

**VENDO** MFJ-989C antenna tuner 3kw PeP senza un graffio come nuovo e con manuale operativo. 350,00 euro no perditempo. Pino - Mail: surplusradio@libero.it

**VENDO** microfono da muro 100 euro t.0564 992822 - 333 9292112, rosaliamarco@libero.it Marco - Mail: rosaliamarco@libero.it

**VENDO** MICROFONO DA TAVOLO MARCA ZETAGI ITALIA Mod MB 9 CON MIKE GAIN, DOPPIA REGOLAZIONE ECHO, ROGER BEEP BITONALE, VUMETER, TASTO PTT, LOCK, IL MICROFONO E IN OTTIMISIME CONDIZIONI VENDI A EURO 50,00. Operatore Tony Kilo-Whisky-45 - Mail: gescisa@tiscali.it

**VENDO** MINITOWER CELERON 333 MHZ CON SCHEDA AUDIO INTEGRATA HD 3.2 GB 64 MB RAM DIMM, CD ROM 24 X MONITOR ZENITH 14" SVGA SCHEDA VIDEO AGP AGP MOUSE TASTIERA PS2 VENDO A 25 EURO (POSSIB. MILANO E DINTORNI). CELL 347/3126438 MASSIMO - Mail: itauno@tiscali.net

**VENDO** misuratore campi elettromagnetici professionale marca PMM mod. 8053. Se mi inviate una e-mail posso trasmettere la brochure del prodotto Lucas - Mail: unites.stm@virgilio.it

**VENDO** MODULATORE PROFESSIONALE BROADCAST X ATV INGRESSI AUDIO/VIDEO OUT IF MODULATA STANDARD PAL A 70 MHZ MONTAGGIO RACK DA 19" COMPRENSIVO DI STRUMENTI, A BARRE LED LIVELLO IN AUDIO/VIDEO, %MOD ECC. ECC. COMPLETO DI MANUALE DA UTILIZZARE X ATV O SIMILARI POSSIBILMENTE ZONA MILANO ULTERIORI INFO VIA MAIL 73 MASSIMO MILANO Massimo - Mail: itauno@tiscali.net

**VENDO** o Permuto N.3 ricetrasmittitori 43 Mhz 5w intek palmari con doppi pacchi batteria antenne e caricatori. n.1 ricetrasmittitore 43 Mhz Lafayette palmare 5w doppio pacco batterie antenne caricatore. Apparati Omologati. In blocco 200 Euro. Permuto con fotocamera digitale o Surplus Collins R392 URR. Giorgio - Mail: giorgio.godio@libero.it

**VENDO** o permuto: Rtx Yaesu FT-One; Yaesu FT-102; Yaesu FT-77; Yaesu FT-736R; Icom IC-275E; Icom IC-290D; Icom IC-260E; Icom IC-2800H; Icom IC M700 HF Marino; RX Ten-Tec SP-325RX Dancom R 203; Acc.ICOM AT-120; vari tnc, wattmetri, microfoni, trasverter, alimentatori, portatili e veicolari freq.civile, valvole varie, amplificatori lineari sia per i 50MHz HF, Vhf, ecc. ecc. Chiamare per altro che non c'è in lista. Raimondo - Mail: it9gzm@libero.it

**VENDO** o scambio con preampli valvole Ferroglyph test set rs2 (vedere caratteristiche sul sito SPIN-IT.com) comprendente generatore di b.f. a bassissima distorsione, millivoltmetro a.c., distorsimetro e misuratore di wow e flutter. Solo zona Roma. Contatti su e-mail. gianni - Mail: iw0ach@tiscali.it

**VENDO** o scambio il seguente materiale: RTX FT DX 500; RTX VHF ALINCO 24-ALD; TX SURPLUS BC610; RX GELOSO G-216; RX GELOSO G-214; KENWOOD TS 140S; VARIE RADIO D'EPOCA VERTICALI ANNI 1930/1936. Cerco RTX HF VALVOLARI. Paolo 0113305312/3299866355.

**VENDO** Palo tubolare telescopico zincato con gradini, gabbia porta rotore (tipo HAM-4), verricello, zanche, bulloneria inox altezza 12 mt.; Tel 349-1305156 Maurizio - Mail: it9tgh@hotmail.com

**VENDO** per cessata attività Kenwood TS690, HF 50 Mhz, in perfette condizioni e completo di imballo e manuali; Scanner H8200, come nuovo con custodia, imballo, manuali. Michele - IV3HAO Michele - Mail: mikko@inwind.it

**VENDO** preamplificatore a valvole completo e montato, presentato su N.E. riv.167/168, costo del kit 274 euro, vendo/scambio con materiale geloso) a 200 euro, dispongo inoltre del finale a valv. classe A kit. N.E. riv.182, cristiano - Mail: nudosi@virgilio.it

**VENDO** RICEVITORE HF, JRC 535 COME NUOVO, DEMODULAZIONE AM, FM, FAX, CW, RTTY, LSB, USB, SSB, 750 EURO. MARCO GIORGI, VIA PANSANI 48, 58047 CINIGIANO TEL. 3339292112 CASA 0564 992822 Marco - Mail: rosaliamarco@libero.it

**VENDO** ricevitore jrc 535 da 0,1 a 30mhz con scheda ecss e filtro cfl-233 (1khz) Zona Milano 1200 euro - Mail: gaetano.neri1@tin.it

**VENDO** rtx HF Yaesu FT1000 con 4 filtri optional senza BF1 (si puU mettere), con istruzioni in italiano e doppio imballo perfetto vendo a 1650 Euro. inoltre rtx HF Kenwood TS50 in ottime condizioni a 420 Euro. Accetto eventuali permuta per Yaesu ft1000 con HF inferiori purché in ottime condizioni. Prego astenersi commercianti. Fabrizio 3478289674 fabrizio - Mail: fabrizio\_bernardini@virgilio.it

**VENDO** RX e TX della ditta Elettronica Roma euro 300 - BC 342 (da controllare b) euro 75 - Turner 2 da tavolo euro 75 - FT 277B buone condizioni euro 270 - BC 603 euro 40 - RX FUJION con ant. gonim. euro 125 - R 104 con accessori euro 150 - accordatore CNW 419 euro 175. Possibilmente non spedisco. amisanowalter@libero.it Walter - Mail: amisanowalter@libero.it

**VENDO** RX JRC NRD 535 con scheda optional AM sincrona. Euro 700,- Franco e-mail: awfhgm@tin.it. Tel 0932 244666 - Mail: awfhgm@tin.it

**VENDO** Scanner ICOM ICR7100 completo di imballo e manuali a 770 Euro non Trattabili Tel.3291590361 E-mail melissa1999@libero.it Claudio - Mail: melissa1999@libero.it

**VENDO** (solo nella bassa comasca) RTX HF Yaesu FT 757 GX perfettamente funzionante e completo di microfono Kenwood MC-60, 100 W di potenza, alimentazione a 12V (alimentatore switching originale) e accordatore originale FC-757AT a 500 euro. Per informazioni Tel. 347/9426695 (Alessandro), E-mail: cyberalex@cyberalex.net Alessandro - Mail: cyberalex@cyberalex.net

**VENDO** SONY ICF2001D-2010 in eccellenti condizioni e perfettamente funzionante, con SSB, SYNCHRO e copertura continua 0.15-30 Mhz. Con manuale e alimentatore originale Sony. Filippo - Mail: w.matilda-pleasenospar@libero.it

**VENDO** station monitor scope KENWOOD SM 230, come nuovo, imballo originale mai stato usato, con istruzioni, per apparati KENWOOD ed altri, prezzo richiesto E. 461,50 s.s. telefonare o inviare email solo se veramente interessati grazie Eroneamente era stato inserito a 361,50 Walter - Mail: i4ymo@hotmail.com

**VENDO** station monitor scope KENWOOD SM 230 nuovo imballo mai usato con istruzioni, per apparati KENWOOD ed altri, prezzo richiesto E. 390,50 s.s. telefonare o inviare email solo se veramente interessati grazie Walter - Mail: gmt24@hotmail.com

**VENDO** SUPER LOOP 80 della Radio Works copre dai 160 -110 mt nuova imballata, mai sballata a E. 206 Gualtiero - Mail: gmt24@hotmail.com

**VENDO** Surplus, 19MKII, BC 604, BC 603, BC 605, BC 925, e altro chiedere lista. Giovanni - Mail: pgngnn7943@virgilio.it

**VENDO** televisori OLIVETTI CON MOBILE ANTIRUMORE EX DOTAZIONE POSTE LIRE 150.000 CAD. FUNZIONANTI SPESE TRASPORTO EXTRA. Nello i4and 3282112648 Nello - Mail: casaccia2@inwind.it

**VENDO** TR7/A in ottime condizioni, full opt., con MS7 SP75 RV7, MN 2700, L7, micro da tavolo Drake, tutto in ottime condizioni. Visibile presso mia abitazione, non spedisco. Gualtiero - Mail: gmt24@hotmail.com

**VENDO** TS711E all mode VHF con scatola originale, ottimo stato usato pochissimo solo in RX no grafi Euro 500 tratt.; frequenzimetro Racal Dana 2 ingressi fino a 750 Mhz con TXCO ad alta stabilità Euro 270.; generatore sintetizzato 10-520 Mhz 10-80 dBm, freq. impostabile tramite contraves Euro 300. Oscilloscopio Philips 20 Mhz 2 tracce Euro 250. Luigi - Mail: lcroce@tiscali.it

**VENDO** TS850 con accordatore automatico interno + microfono MC85 Euro 850 non trattabili qualsiasi prova zona nord Puglia Peppe 3381228000 - Mail: grapepede@tin.it

**VENDO** veicolare icom 281H tx 144 Rx 430-900MHZ perfettamente funzionante 360 euro da vendere - Mail: gad27@tiscali.it

**VENDO** WANDEL & GOLTEMANN SPM15 LEVEL METER 50HZ...10MHZ archimede - Mail: ewerde@tin.it

**VENDO** Gruppo di continuità Wac INOVATEC Serie ups COMPACT 1600 (visibile nel sito WWW.INOVATEC.IT); Tel. 349-1305156 Maurizio - Mail: it9tgh@hotmail.com

**VENDO** yaesu ft 736 completo dei moduli per i 6m e 23cm con microfono da tavolo yaesu md-11, manuali e imballo. euro.1290,00 trattabili. Roberto - Mail: iz4coy@libero.it

**VENDO** YAESU FT-50R TUTTO ACCESSORIATO: 2 BATTERIE, CARICABATTERIE VELOCE, CUSTODIA PELLE, SCHEDA FT-12, CONNETTORE BNC-SMA. Roberto - Mail: garrincho@hotmail.com

**VENDO** Yaesu FT920 completo di filtro am e scheda FM, in garanzia acquistato da 6 mesi documentabile compl. di imb. e manuali, Dipolo trappolato 10-15-20-40-80 Euro 1291 Riccardo - Mail: riccardlover@tiscali.it

**VENDO** DI MATERIALE USATO ALTA FREQUENZA DI QUALITA' PROFESSIONALE, TRATTATI DI AMPLIFICATORI TRASMETTITORE DA 1, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 E 2000 WATT, MODULATORE IF 38,9 DEMODULATORI, TRASMETTITORI RICEVITORI 2 GHZ PANNELLI DI TRASMISSIONE OFFSET DI RIGA MARCATI ELETTRONICA INDUSTRIALE, SIEMENS, IRTE, HIRSHMAN, PLISCH, TECNOSYSTEM, BARCO, ABE, SIRA, COEL, TEK, DE PAOLI, EUROTEL, TEM ECC...E TANTE ALTRE COSE. IL MATERIALE VERRA', CONSEGNATO TARATO COME RICHIESTO E REVISIONATO COMPLETAMENTE. PER INFORMAZIONI SCRIVERE A szoffoli@studiodb.it, OPPURE TELEFONARE AL 3355249333 - Mail: szoffoli@studiodb.it

## CERCO · COMPRO · ACQUISTO

**CERCO** 4 transistor per amplificatore TECHNIC SU-V5 modello 25C2581 cerco inoltre altri 4 transistor sempre per amplificatore TECHNIC SU-V5 modello 2SA1106 Vittoria - Mail: vittoria costa@tiscali.net

**COMPRO** a prezzi contenuti le seguenti valvole nuove: 300B, 2A3, 6BA, EL34, 6336, VT52, 45, 50, 6C33C, AD1, 6550, KT66, KT88, KT77, 6L6GC, 5881, 6528, 71A, 6AS7G/6080, PX4, PX25, ECC803, ECC802, ECC, 801, ECC32, PT8, PT20, E88CC, E188CC, E82CC e altre. Riccardio 0321 620156

**CERCO** ALINCO DX 70 TH a prezzo ragionevole Marco, IK5ZWN - Mail: ik5zwn@quipo.it

**CERCO** AMPLI VHF: zoccolo (Eimac SK-1900 o Johnson 124-311-100), finger stock (Eimac CF-800), output tuning boss (Eimac 720362) Support assembly (Eimac 720361), sliding probe assembly (Eimac 720359), 3CX800A7 e/o telaio r.f. danneggiato se prezzo conveniente! Riccardo - Mail: info@hoteltory.it

**COMPRO** amplificatore FM 88 - 108 Mhz, fra 500 W e 1 KW. Miki - Mail: nebo@cg.yu.25

**CERCO** AMPLIFICATORE HF STATO SOLIDO DELLA ELECTRONICS SYSTEM CERCASI, QUALUNQUE CONDIZIONE ANCHE A PEZZI, PURCHE' TRANSISTORI INTEGRI. Pino - Mail: surplusradio@libero.it

**ACQUISTO** annate dal 1991 in poi di "Selezione di elettronica", "Cinescopio", "fotoComputer" ed altre di elettronica... Olga 0183 400182

**CERCO** apparato base solo se in buone condizioni tipo ALAN 555 o ALAN 560 oppure GALAXY Saturn 6 bande. Paolo - Mail: paolo@areaitalia.com

**CERCO** Analizzatore d'antenna MFJ-259. Rino - 348-7115427 Piermatteo - Mail: rino.piermatteo@it.mee.com

**CERCO** BALUN HF 1:1 di potenza, lineare H.F. tipo TL-922 oppure L-4-B Drake, quest'ultimo preferibilmente senza valvole, accoppiatori direzionali VHF/UHF, materiale Bird, zoccolo e minuterie rf per assemblaggio valvola 3CX800. CEDO PA VHF 300W sola parte rf completa, doppia cavità 200 Euro, materiale professionale per costruzione alimentatori HT (trasformatori, condensatori etc., ). Riccardo - Mail: info@hoteltory.it

**CERCO** converter 144-900 MHZ da abbinare ad un palmare con attacco BNC. Joe - Mail: tiepilos@tin.it

**CERCO** DISPERATAMENTE FOTOCOPIA SCHEMA ELETTRICO O MANUAL SERVICE APPARATO SWAN CUBIC MOD.ASTRO 150, IK3QAO Giovanni - Mail: ligiov@libero.it

**CERCO** ICOM 751 PREFERIBILMENTE ZONA FRIULI-VENEZIA GIULIA/EMILIA ROMAGNA Davide - Mail: iw3bsr@libero.it

**CERCO** IN FOTOCOPIA IL MANUALE IN ITALIANO DEL TNC AEA PK 88. CARLO - Mail: doncarlos1@virgilio.it

**CERCO** Lineare Yaesu FI 2100, TNC KAM vers 5 o altre LUIGI - Mail: lidesx@virgilio.it

**CERCO** materiale Geloso, apparati, registratori, amplificatori, componenti, anche se rotti. Bollettini, cataloghi, e qualsiasi cosa attinente a Geloso. Giovanni - Mail: pgngnn7943@virgilio.it

**CERCO** materiali, strumenti e corsi della Scuola Radio Elettra, possibilità di scambi. Giovanni - Mail: pgngnn7943@virgilio.it

**CERCO** MFJ 259 IN OTTIME CONDIZIONI NON MANOMESSO. TNX. AUGUSTO - Mail: augusto.pinto@inwind.it



**CERCO** modem vecchio stile (non conosco nome scientifico), mi spiego, per connessioni internet hanno bisogno di appoggiare fisicamente la cornetta del telefono al modem. Grazie Samuel - Mail: [samuelbor@tin.it](mailto:samuelbor@tin.it)

**CERCO** per TX JST 135 scheda -F AMP UNIT CAE 227, funzionante, ad un prezzo... per un poveraccio, inviare email o telefonare solamente se è funzionante Gualtiero - Mail: [4ymo@libero.it](mailto:4ymo@libero.it)

**CERCO** PORTATILE BIBANDA O MONOBANDA PREZZO MODICO Cristian - Mail: [ra3001@inwind.it](mailto:ra3001@inwind.it)

**CERCO** SCHEMI, NOTIZIE E ACCESSORI DI UN TRASMETTITORE QUARZATO HF DELLA SVEDESE STANDARD RADIO & TELEFON AB GENEROSA RICOMPENSA PER IL DISTURBO E ACQUISTO QUALUNQUE COSA ABBAIA ATTINENZA. Pino - Mail: [surplusradio@libero.it](mailto:surplusradio@libero.it)

**COMPRO** altoparlanti, trombe, tweeter, Unità dryer, Recon Kit, membrane, buoni o rotti, singoli o a stock recenti o antichi delle seguenti marche: Goodman, University, Altec, Western Electric, Electro Voice, Tannoy, JBL, Telefunken, RCF, Gauss, Jensen, e tante altre. Inoltre cerco valvole di potenza e giradischi EMT e Telefunken; il tutto chiaramente a prezzi interessanti, pagamento per contanti. Ciro 329 1607087. Ciro - Mail: [ciro.derosa2@tin.it](mailto:ciro.derosa2@tin.it)

**CERCO** Computer Sinclair ZX80 con o senza accessori - Computer Atari 800 mod. nocciola con tasti arancioni. Max - Mail: [byte@freemail.it](mailto:byte@freemail.it)

**CERCO** condensatori variabili in aria per trasmissione per antenna loop magnetica, capacità /- 600 Pf. possono essere a doppio statore, a farfalla, a singolo statore, anche autocostituiti purché perfetti nella funzione debbono sopportare circa 4kV Franco IKONKO - Mail: [santefranco@libero.it](mailto:santefranco@libero.it)

**CERCO** coppia di valvole 300B russe o cinesi, selezionate o non, sia usate che nuove. Fabrizio - Mail: [fabriziobevillacqua@yahoo.it](mailto:fabriziobevillacqua@yahoo.it)

**CERCO** Filtro Icom FL223 SSB ed inoltre ricevitore Icom ICR71 oppure ICR75 solo se in perfette condizioni e non manomesi. Vittorio - Mail: [4yssa@libero.it](mailto:4yssa@libero.it)

**CERCO** Finale di potenza Marantz mod. 1040 (degli anni '70") con almeno 1 canale funzionante. Tiziano - Mail: [tiziano\\_b@hotmail.com](mailto:tiziano_b@hotmail.com)

**CERCO** Finale di potenza Marantz mod. 1040 (degli anni '70") con almeno 1 canale funzionante. Tiziano - Mail: [tiziano\\_b@hotmail.com](mailto:tiziano_b@hotmail.com)

**CERCO** FOTOCOPIE LEGGIBILI DEL MANUALE E DELLO SCHEMA DEL RTX "ICOM IC-251E". Domenico, IW1FWB 0141 968363 ore pasti

**CERCO** IC-2SE Icom, anche se guasto, per recupero componenti. Andrea - Mail: [info@smarpcb.it](mailto:info@smarpcb.it)

**CERCO** ICOM ICR-100 ricevitore scanner. Stefano - Mail: [stefano.marchesini5@tin.it](mailto:stefano.marchesini5@tin.it)

**CERCO** mascherina trasparente della scala parlante (sintonia) GELOSO per G4/216 e/o G4/228. Possibilmente anche fascia nera con logo. Stefano - Mail: [iz0cxu@mcclink.it](mailto:iz0cxu@mcclink.it)

**CERCO** Per riparazione TNC cerco Z8536 (doppio port parallelo), uno o più esemplari. I4XQG Guido Guido - Mail: [gazzadig@tin.it](mailto:gazzadig@tin.it)

**CERCO** per riparazione TNC l'integrato Z8536, doppio port parallelo della famiglia Z80. Meglio se due pezzi (per scorta) tel. 059.222899. Guido - Mail: [gazzadig@tin.it](mailto:gazzadig@tin.it)

**CERCO** PRC-1099 CERCO. Pino - Mail: [surplusradio@libero.it](mailto:surplusradio@libero.it)

**CERCO** PROVALVOLE TV-7 se in buone condizioni estetiche ed elettriche. Federico - Mail: [federico.baldi@virgilio.it](mailto:federico.baldi@virgilio.it)

**CERCO** ricambi per ricevitore Racal R17: strumentino 200mA + altoparlante. Lucio - Mail: [lucioar@allengoodman.it](mailto:lucioar@allengoodman.it)

**CERCO** unità di comando per il tuner Icom ah2a. Possiedo l'iccom 735 Icom at 130 ed è necessaria questa unità. Forse avete un "tip" per fare funzionare questi due apparati insieme? 73 hb9duw, Ginevra Agatino - Mail: [alfito\\_1999@yahoo.com](mailto:alfito_1999@yahoo.com)

**CERCO** RICEVITORE 829,7 MHz MPX (banda larga) Miki - Mail: [nebo@cg.yuore](mailto:nebo@cg.yuore)

**CERCO** RICEVITORE YAESU MOD 8800 CON O SENZA SCHEDA VHF LIVIO - Mail: [lirighi@culligan.it](mailto:lirighi@culligan.it)

**CERCO** RTX HF FT757GX II. MICHELE - Mail: [ik7jb@tin.it](mailto:ik7jb@tin.it)

**CERCO** RTX SOMMERKAMP TS 789 DX DA ROTTAMARE PER RECUPERO PEZZI DI RICAMBIO, SOPRATTUTTO PARTE TRASMETTENTE GRAZIE CHIAMATE SE VERAMENTE AVETE QUESTO APPARATO RADIO HELP HELP. Fabio - Mail: [west@freemail.it](mailto:west@freemail.it)

**CERCO** Rx 0.5-30MHz valvolare tipo Racal-Collins-Hammarlund-Hallcrafters -Drake in perfette condizioni elettriche ed estetiche Giorgio - Mail: [gibrosi@tin.it](mailto:gibrosi@tin.it)

**CERCO** RX Drake R8A o R8B. Annuncio sempre valido. Franco - Mail: [awfngm@tin.it](mailto:awfngm@tin.it)

**CERCO** schema radio GRUNDIG Satellit 1400 professional, anche solo sezione onde corte. Silvio - Mail: [scornet@libero.it](mailto:scornet@libero.it)

**CERCO** SEG-15D; RT-834; RT-662; RA-1217 QUALSIASI STATO CERCO PER RICAMBI. Pino - Mail: [surplusradio@libero.it](mailto:surplusradio@libero.it)

**CERCO** solo se occasione vera Yaesu FT101/FT-277 (dalla B alla ZD) o 901DM o 902DM. Inviare email Andrea IK5QLO - Mail: [hslendon@freemail.it](mailto:hslendon@freemail.it)

**CERCO** TRALICCIO SEZIONE TRIANGOLARE O QUADRATA DI METRI 10-12 CON CARELLO PORTATOTORE CARRUCOLATO PER MANUTENZ. ANTENNE CHE POSSA REGGERE COMODAMENTE DIRETTIVA DECAMETRICHE. Bruno IK1VHX - Mail: [bruno.jusu@tin.it](mailto:bruno.jusu@tin.it)

**CERCO** un sm6 per ic746 prezzo ragionevole IK3zbd - Mail: [ik3zbd@alfa.it](mailto:ik3zbd@alfa.it)

**CERCO** URGENTEMENTE RTX SOMMERKAMP TS789DX A BUON PREZZO E IN BUONE CONDIZIONI GRAZIE. CHIAMATE. Fabio - Mail: [west@freemail.it](mailto:west@freemail.it)

## SCAMBIO • BARATTO • PERMUTO

**SCAMBIO** alimentatore Lem senza strumento max 12A 13,8V o transverter Alan CTE per 40/45mt con YAESU VX5. Tel. 328.1631966 0826.26632. Silvano - Mail: [silvanoang69@hotmail.com](mailto:silvanoang69@hotmail.com)

**SCAMBIO** prc 8 completo di zaino antenna scambio ocon scanner o ricevitore hf eventualmente lo vendo a 80 euro. giovanni 3483162031

**SCAMBIO** prc 8 completo di zaino antenna scambio ocon scanner o ricevitore hf eventualmente lo vendo a 80 euro.. giovanni 3483162031

**SCAMBIO** rtvrx marino, marca SBE del mar 225, in ottimo stato con 12 canali quarzati, potenza 1w, 25w, cambio con radio portatile a valvola o vendo euro 75/00. Giulio - Mail: [giuliano.governi@tin.it](mailto:giuliano.governi@tin.it)

**SCAMBIO** Pc AMD ATHLON XP 1700 MHZ HD 30Gb, RAM256Mb, SV 64Mb TV-OUT, SA 16bit CDROM 54X MAST.16X10X40 MODEM U.S.ROBOTICS 56K, WEBCAM, CASSE 120W, MOUSE, TASTIERA, MONITOR SISTEMA OPERATIVO WINDOWSME davide - Mail: [romeo26@katamail.com](mailto:romeo26@katamail.com)

**SCAMBIO** o Vendo ricevitore marino IRME serie BLU 2000 transistorizzato, 160 KHz/4,5 MHz canali fissi canale soccorso AM/SSB. Alimentazione 12/24 v. Trasmettitore IRME serie BLU 2000 transistorizzato, finale a valvole, canalizzato canale soccorso AM/SSB. Alimentazione 240v 800 va. Manuale uso e istruzioni in inglese. Dato dimensioni e peso non spedisco. Fare offerta, permuto con MN2000 Drake o ricevitore surplus tipo SP600 Hammarlund o altro simili caratteristiche. Giorgio - Mail: [giorgio.godio@libero.it](mailto:giorgio.godio@libero.it)

Il Mercatino Postale è un servizio gratuito al quale non sono ammesse le Ditte. Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella (compresi gli spazi). Gli annunci che non dovessero rientrare nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gli annunci illeggibili, privi di recapito e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione.

## Compilare esclusivamente le voci che si desidera siano pubblicate.

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel n° \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Abbonato: Sì ☐ No ☐ Riv. n° 220

- Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato per l'esclusivo adempimento della pubblicazione dell'annuncio sulla Rivista, e nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali;
- Oltre che per la suddetta finalità il trattamento potrà essere effettuato anche tramite informazione interattiva tramite il sito Internet [www.elflash.com](http://www.elflash.com);
- Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96;
- Il titolare del trattamento è la Soc. Editoriale Felsinea S.r.l.

Per presa visione ed espresso consenso (firma)

Ove non si desiderasse il trattamento interattivo via Internet barrare la casella ☐

spedire in busta chiusa a: **Mercatino postale - c/o soc. Edit. Felsinea s.r.l. - via G.Fattori n°3 - 40133 Bologna,**  
oppure inviare via Fax allo **051.380.835** o inoltrare via e-mail all'indirizzo [elflash@tin.it](mailto:elflash@tin.it)





# SCHEDA RS485 PER P.C.

*Daniele Scibilia*

Con soltanto 2 euro (il semplice costo dell'integrato SN75176AP) possiamo trasformare una vecchia scheda RS232 in una scheda RS485 per P.C. perfettamente funzionante.

## **Due parole sulla RS232 e sulla RS485**

Forse alcuni di voi non hanno mai sentito parlare di RS232 o RS485. State tranquilli, non si tratta di Codici che identificano certe tipologie di materiali presenti in qualche catalogo, ma trattasi di due tipi di comunicazione dati usati dai Computer.


In particolare la comunicazione RS232 (più universalmente conosciuta come comunicazione seriale) viene usata per fare comunicare un Computer con un'altra unità elettronica (può essere un altro Computer ma può anche trattarsi di unità periferiche quali Modem, Stampanti, Mouse etc.).

## **Principio di funzionamento della comunicazione seriale**

Il termine "Comunicazione Seriale" significa che si vuole effettuare un dialogo tra due unità attraverso il passaggio di dati (in entrambi le direzioni) in modalità "seriale" cioè un dato dietro l'altro.

Immaginate ad un treno con dei vagoni viaggianti su dei binari. Sia il treno che i vagoni viaggiano incolonnati uno dietro l'altro.

Allo stesso modo i dati seriali viaggiano come un treno su dei binari (in questo caso i binari possono essere immaginati come i fili elettrici usati per la comunicazione seriale). All'interno dei Computer tutti i dati "caratteri, lettere, numeri" sono identificati dal computer come semplici "bytes". Un byte è un insieme di 8 singoli Bit. Un bit può essere rappresentato come il più piccolo quadratino di una grandissima distesa di grandi quadrati. Ogni quadrato può essere visto come l'unione di 8 piccoli quadratini.

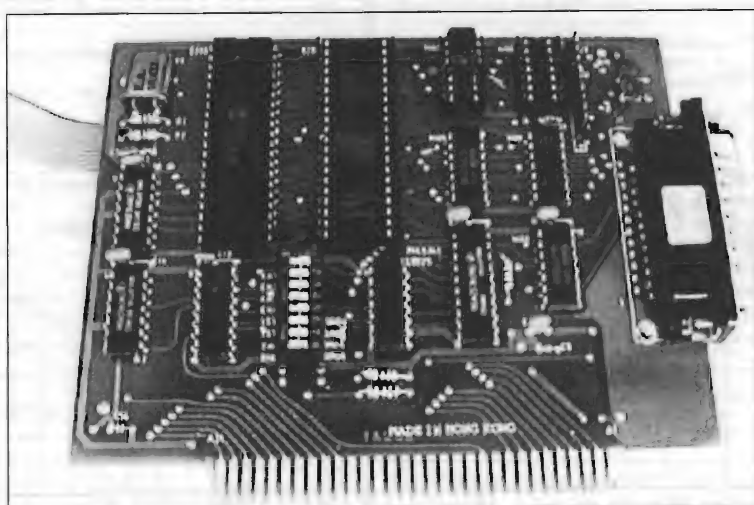

*Figura 1*





Per capire questo concetto fondamentale dell'informatica provate a pensare al funzionamento di un potente microscopio, o se volete ad un potente telescopio.

Si parte con la visione di una immagine e mano a mano che si inizia a ingrandire (nel caso di un microscopio) si cominciano a vedere ulteriori particolari. L'insieme dei particolari forma una immagine che può variare a seconda della quantità e qualità dei particolari.

Così nella memoria dei Computer si può vedere una memoria che potrebbe essere immaginata come una grandissima distesa di quadrati (i cosiddetti bytes), però se guardiamo con più attenzione (ingrandiamo l'immagine) possiamo notare 8 piccoli quadratini all'interno dei quadrati più grossi. Il byte è il nostro quadrato all'interno della grossa distesa di quadrati formanti la memoria dei Computer.

Ma a cosa serve il byte? E perché è nato? Una spiegazione dettagliata e completa ci porterebbe sicuramente fuori dalla nostra esposizione sulla Comunicazione Seriale RS232 e RS485.

Vi basti sapere comunque che un byte identifica un certo numero di simboli (lettere, caratteri, numeri, grafici) il cui insieme forma il famoso codice ASCII e cioè un insieme di lettere, caratteri, numeri, simboli grafici etc. Il byte può essere visto come un numero (dallo 0 al 21) per identificare una lettera dell'alfabeto. Infatti se dico 1 allora identifico la lettera "a" se dico 21 identifico la lettera "z".

Così allo stesso modo funziona il codice ASCII. In pratica ogni carattere, lettera, numero simbolo ha un corrispondente numero, in modo tale che con un singolo byte posso in modo assoluto indicare una lettera, un carattere, un numero o un simbolo grafico. Il byte a sua volta è formato da 8 singoli Bit. Immaginate gli 8 bits come se fossero 8 tasti di un pianoforte, quante

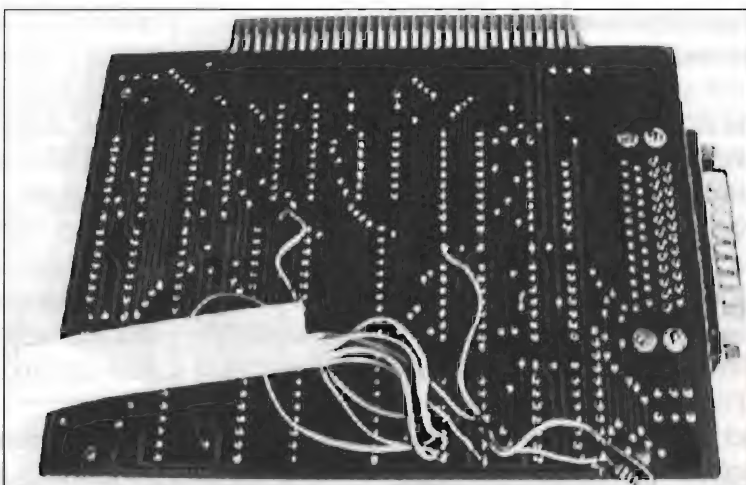


Figura 2

note potreste formare agendo sui singoli tasti singolarmente e contemporaneamente? Molti sicuramente!

Ritorniamo alla nostra comunicazione seriale. Come posso inviare i dati (insieme di bytes) da un Computer ad un altro Computer (che può trovarsi da una distanza compresa di qualche metro fino ad una distanza di 120 metri) usando soltanto 3 fili?

Ci sono alcune difficoltà. Per prima cosa la distanza. Infatti se dovessi trasmettere i dati usando i livelli di tensione 0/5 V in corrente continua sicuramente avrei un abbassamento di tensione tale da perdere tutti i dati trasmessi.

Per farvi capire questo problema, senza entrare troppo nei particolari, provate ad immaginare due persone che stanno parlando ad una distanza di 120 metri l'una dall'altra. Se parlano piano sicuramente non si sentiranno; dovranno alzare il volume della loro voce per capirsi, e se nonostante abbiano alzato la voce dovesse esserci in quel momento un temporale o peggio ancora un forte vento, pensate che ciò basterebbe per capirsi? Allo stesso modo, per fare sì che due computer si possano capire ad una distanza di 120 metri l'uno dall'altro dovranno "alzare la voce" cioè dovranno alzare i livelli di tensione da 0/5 fino a -15/+15 V corrente continua (anche se normalmente si trasmette ad un livello di tensione di -12/+12 V).



## Trasmissione digitale secondo livelli di tensione

In precedenza abbiamo parlato dei bit come dei piccoli quadratini formanti un più grosso quadrato. Ogni bit può avere due stati logici: acceso o spento (come lo potrebbe avere una lampada) oppure potrebbe essere zero (0) oppure uno (1) (come lo potrebbe avere un interruttore).

Quando l'interruttore è on (uno) allora potrei avere una tensione di +5 V, mentre quando l'interruttore è off (zero) potrei avere una tensione di 0 V. Adesso se volessi trasmettere da un Computer ad un altro Computer lo stato di un singolo bit potrei mettere una tensione di 5 volt su un filo (collegante i due Computer) se questi è ad uno, mentre lo stesso filo potrebbe essere a zero volt se il mio bit è a zero. Per l'esempio fatto sul volume della voce metterò -12 V se il bit era ad uno, mentre metterò +12 V se il bit era a zero.

## Differenza tra trasmissione seriale e parallela

Trasmissione seriale significa che i dati viaggiano come se fossero un treno su due binari, mentre Trasmissione parallela significa che i dati viaggiano come i partecipanti di una gara di corsa a 100 metri. Un altro esempio per distinguere la Comunicazione seriale da quella parallela potrebbe essere quella delle autostrade. Provate a immaginare ad un'autostrada a 4 corsie, e provate a immaginare cosa potrebbe succedere alla fine della stessa autostrada

quando da 4 corsie si confluisce in una sola corsia....Quindi è chiaro che la comunicazione seriale è più lenta di quella parallela.

Ma allora perché si usa la comunicazione seriale al posto di quella parallela? Una risposta l'abbiamo data a proposito della distanza. Un altro motivo potrebbe essere sicuramente il costo del cavo di collegamento.

Anche in questo caso immaginate la differenza di costo tra fare una autostrada ad una sola corsia e un'altra ad 8 corsie.

## Collegamenti elettrici

In realtà la comunicazione seriale non usa soltanto una sola "corsia" per trasmettere i suoi dati ma ne usa 3. Una linea viene usata per inviare i dati, una linea viene usata per ricevere i dati e la terza viene usata come linea di massa digitale. Si potrebbe pensare la comunicazione seriale come un'autostrada a due corsie separate da una corsia vuota.

Questo tipo di comunicazione seriale viene usata per trasmettere a grandi distanze. Per piccole distanze (qualche metro) si potrebbero fare uso di altri fili (però questo riguarda il collegamento di dispositivi particolari quali "modem").

## La comunicazione RS485

Supponete che due persone si trovano ad una distanza di diverse centinaia di metri e supponete che nell'arco di decine di chilometri ci sono diverse persone che vogliono parlare con voi....! ovviamente non credo che basti alzare il volume della voce per riuscire a capirsi, ecco che viene in nostro aiuto la comunicazione RS485.

Questa comunicazione non usa i livelli di tensione tipici della comunicazione RS232, ma usa un livello di tensione cosiddetta "bilanciata". Per spiegare cosa significa, senza entrare nei dettagli tecnici, possiamo pensare ad una unica tubazione idraulica con 32 case collegate a questa condotta. Ogni casa può attingere all'acqua presente nella condotta semplicemente aprendo il rubinetto, tutte e 32 le case possono prendere l'acqua aprendo i loro rubinetti.

Considerate poi che la tubazione si trova in una pianura, per cui ha bisogno di poca


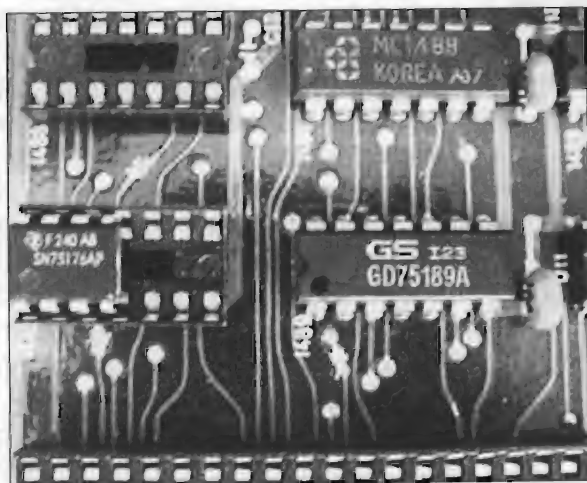


Figura 3

 



Ho parlato di 32 “case” collegabili alla stessa tubazione come numero massimo in quanto limite fisico della comunicazione RS485. Ricordate che con questa comunicazione una sola unità trasmette e le altre 31 unità ricevono. Non possono trasmettere 2 unità contemporaneamente.

A questo punto bisognerà individuare su questi integrati (MC1488/ MC1489) i rispettivi Pins di trasmissione e ricezione digitali (es. se la linea TX viene individuata sul Pin 3 del MC1488 allora il Pin di trasmissione digitale sarà il Pin 2, se la linea RX viene individuata sul Pin 1 del MC1489 allora il Pin di ricezione digitale sarà sul Pin 3).

A questo punto, collegare (con dei fili tipo flat cable) il Pin n.8 del SN75176AP con il Pin n.14 del MC1489 (si

Adesso dobbiamo usare il programma per la gestione della scheda RS485. Per fare questo si può usare qualsiasi programma che usi la comu-





nicazione seriale standard, infatti la comunicazione RS485 usa gli stessi protocolli della RS232 ad eccezione della linea di controllo Master/Slave (ricordate nell'esempio precedente soltanto una macchina può circolare in un senso e non due in senso alternato). Se ad esempio avete soltanto due computer da collegare (di cui uno Master ed uno slave) allora potete mettere i pins 2 e 3 dell'integrato SN75176AP collegati a GND (lato computer ricevente "Slave") mentre mettete sempre i Pins 2 e 3 dell'integrato SN75176AP collegati a +5V (lato computer trasmittente "Master"). Così configurati qualsiasi programma utilizzando la seriale (RS232) potrà usare indifferentemente la nuova scheda modificata RS485. Se invece volete usare la comunicazione RS485 in modo configurabile via software allora dovete inserire nel vostro programma un controllo sulla linea seriale denominata "RTS".

Segue breve descrizione dei connettori a 9 poli ed a 25 poli per la comunicazione RS232C usata per tutte le schede seriali.

(Dalla Scheda seriale RS232)

### 9 PIN D-SUB MASCHIO.

Pin Descrizione

- 1 CD (Presenza Portante)
- 2 RXD (ricezione dati)
- 3 TXD (trasmissione dati)
- 4 DTR (Terminale pronto)

- 5 GND (massa digitale)
- 6 DSR (Dati pronti)
- 7 DTS (Richiesta di invio)
- 8 CTS (Pronto ad inviare)
- 9 RING (Indicatore di "Ring")

(Dalla Scheda seriale RS232)

### 25 PIN D-SUB MASCHIO.

Pin Descrizione

- |    |                  |    |      |
|----|------------------|----|------|
| 1  | SHIELD (Schermo) | 14 | n/c  |
| 2  | TXD              | 15 | n/c  |
| 3  | RXD              | 16 | n/c  |
| 4  | RTS              | 17 | n/c  |
| 5  | CTS              | 18 | n/c  |
| 6  | DSR              | 19 | n/c  |
| 7  | GND              | 20 | DTR  |
| 8  | CD               | 21 | n/c  |
| 9  | n/c              | 22 | Ring |
| 10 | n/c              | 23 | n/c  |
| 11 | n/c              | 24 | n/c  |
| 12 | n/c              | 25 | n/c  |
| 13 | n/c              |    |      |

*n/c: non collegato*

Nella figura 1 potete vedere un esempio di scheda seriale vecchio modello usata per la trasformazione da RS232 ad RS485. Si può notare in alto a destra l'integrato SN75176AP (4 + 4 Pin) inserito in uno zoccolo vuoto (7 + 7 Pin).

Ho così usato uno spazio vuoto della scheda per fissare l'integrato ad 8 Pin.

Nella figura 2 si può vedere la stessa scheda

(lato saldatura) con alcuni tagli effettuati nelle piste ed alcuni collegamenti effettuati con del filo (tipo Flat-Cable). Mentre in basso a destra (sempre nella stessa foto) si può notare la resistenza da 120Ω 1/4 W.

Nella figura 3 si può vedere un ingrandimento della stessa scheda con alcune piste tagliate.

Nella figura 4 viene riportato uno schema di

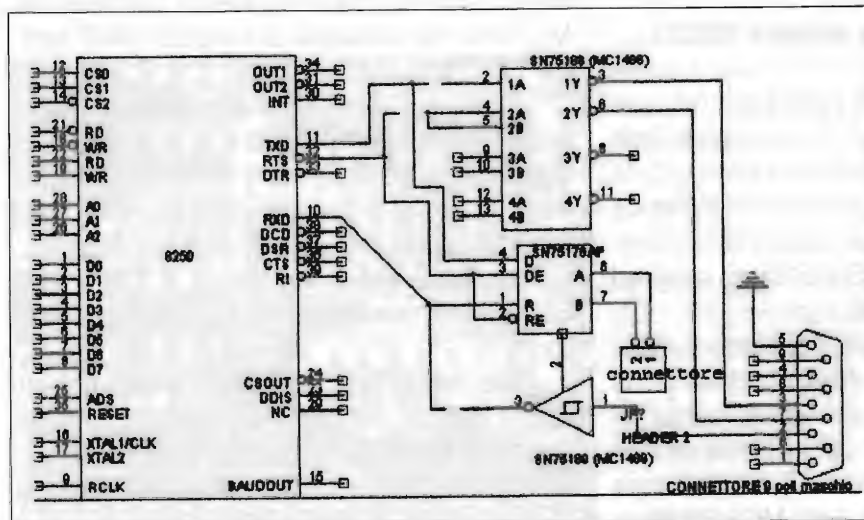


Figura 5





collegamento tipico per una scheda seriale montante un "vecchio" 8250 (Acia Integrato per la comunicazione seriale asincrona). Quasi sicuramente troverete schede seriali differenti da quella mostrata in figura 1, comunque lo schema di collegamento tipico è generalmente quello riportato in figura 4.

Nella figura 5 potete osservare le modifiche da apportare alla scheda seriale per ottenere una nuova scheda seriale, ma per comunicazione RS485. Da notare che vanno bene anche schede montanti integrati seriali (Acia) della stessa famiglia dell'8250 quali 82450, 82550 e simili.

Di seguito sono elencate alcune istruzioni per la gestione della scheda in modalità RS485 (per chi si diletta con questo linguaggio).

Per iniziare a trasmettere in RS485 è opportuno che (dati due o più computer collegati in rete RS485) un solo Computer sia configurato come Master e che tutti gli altri siano in modalità Slave. In pratica con questo tipo di collegamento si può trasmettere in un'unica direzione per volta. Per configurare la scheda come Master è sufficiente mettere alta la linea seriale chiamata RTS.

#### Modalità Master:

```
MOV AL,08H; mette ad "On" (+5V) la linea RTS
MOV DX,SERIAL+4; PARTE IN TRASMISSIONE RS485
OUT DX,AL
MOV CX,0FFFFH
RITARDO:
DEC CX
CMP CX,0
JNE RITARDO
```

#### Modalità Slave:

MOV AL,0AH; rimetto "bassa" (gnd) la linea RTS

MOV DX,SERIAL+4; PARTE IN RICEZIONE RS485

OUT DX,AL

MOV CX,0FFFFH

RITARDO:

DEC CX

CMP CX,0

JNE RITARDO

#### Modalità trasmissione:

MOV AL,"A" ; Trasmette per prova il carattere "A"

MOV DX,SERIAL; Trasmette....

OUT DX,AL

Sequenza di comandi per trasmettere un carattere:

- 1) verificare che non ci siano caratteri nel buffer di ricezione in quel momento;
- 2) configurare la scheda RS485 come master (equivalente a mettere ad "on" la linea RTS)
- 3) attendere qualche millisecondo
- 4) inviare il dato

Sequenza di comandi per ricevere un carattere:

- 1) mettere ad "off" (0 volt) la linea RTS
- 2) verificare la presenza di caratteri nel buffer di ricezione.

La gestione della scheda può essere fatta con qualsiasi linguaggio di programmazione, a condizione di sapere controllare le linee cosiddette "controllo Modem" quali RTS, DSR, CTR....etc.

# WWW.ACOM-ITALIA.IT

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI - ACCESSORI PER CELLULARE  
KIT INCHIOSTRI PER STAMPANTI - E...

E.mail: [info-acom-italia@libero.it](mailto:info-acom-italia@libero.it) Telefono e Fax: 010.94.56.56





# TRASFORMATORI ELETTRONICI PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE E TUBI AL NEON

A. Fornaciari

Breve dissertazione sulle circuitazioni commerciali adottate dai costruttori di lampade fluo a basso consumo compatte, ballast elettronici per lampade neon, trasformatori per alogene. I guasti più comuni, come recuperare i componenti se le lampade sono rotte, come ripararle, cosa scegliere.

La moderna tecnologia illuminotecnica ha rivoluzionato il mercato della lampadina che nelle sembianze classiche non è più di moda, basti pensare a quante alogene a bassa tensione di rete hanno invaso il mercato, di tutte le fogge, siano esse satinate, lunghe o corte,

tonde o cilindriche; anche la classica lampada al neon di tipo lineare ha passato la mano alla moderna compatta basso consumo dalle tante differenti tonalità di colore e calore luminoso.

La classica, tristissima ciambellina neon, testimone di tante sere in cucina, di liti familiari, di eventi lieti è andata in pensione, anche questa è stata sostituita dalla SL con colore più rossastro e caldo, con ballast elettronico incorporato e, finalmente, attacco a vite: bella innovazione!

Sicuramente in casa avrete alcune di queste lampade e, con questo articolo sveleremo tutti i segreti delle elettroniche contenute nelle compatte fluo, nei trasformatori elettronici delle lampade alogene e nei ballast o reattori elettronici dei tubi neon di potenza. Di norma i circuiti adottati sia per le alogene, sia per i grossi tubi neon



Foto 1 - Circuito elettronico trasformatore per lampade fluo compatte commerciali.



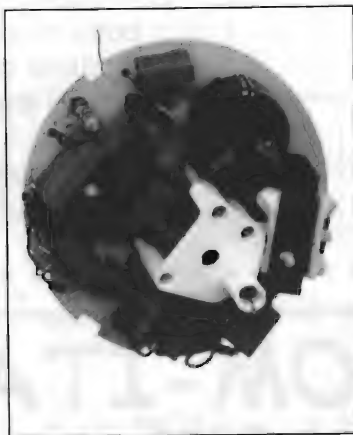


Foto 2 - Circuito elettronico trasformatore ballast e fluo compatte di tipo economico.

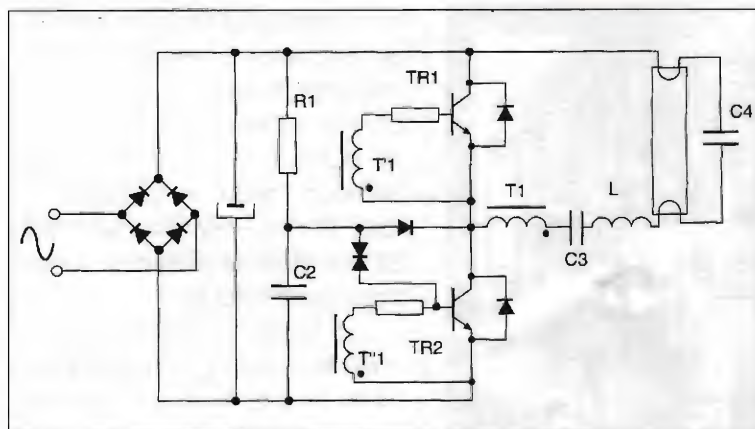

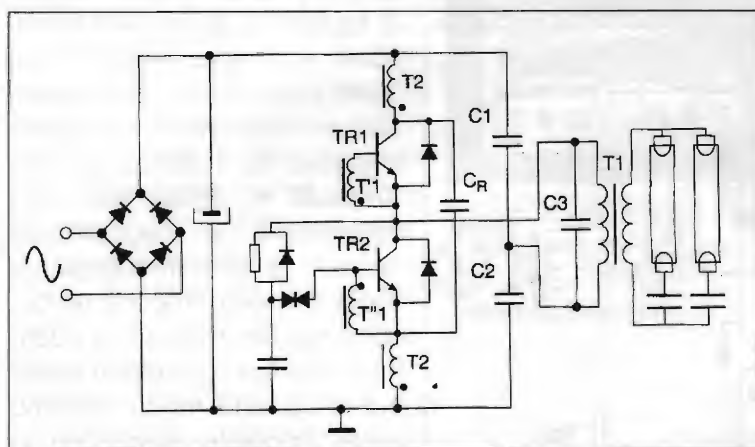

**Figura 1 - Trasformatore elettronico per lampade fluo compatte tipo semiponte commerciale.**



**Figura 2 - Reattore elettronico per lampade fluo alta potenza con circuitazione a semiponte commerciale.**

con ballast esterno, sia per le compatte non differiscono di molto tra loro.

Generalmente si tratta di un alimentatore smps risonante e autoeccitante del tipo semiponte, ovviamente cambia il circuito di uscita se dovremo applicare una lampada SL senza starter, un tubo neon di potenza oppure un'allogena a 12V.

Iniziamo il nostro discorso trattando le lampade cosiddette a basso consumo compatte, ovvero le SL, siano esse tubolari, tonde con o senza vetro esterno di protezione e diffusione: sono tutte lampade elettroniche eccetto quelle a baionetta che anche se complete di starter interno necessitano del buon vecchio reattore lamellare.

Generalmente queste fonti di luce hanno bisogno di essere mantenute accese per lunghi intervalli, ogni accensione ne decrementa la vita: infatti, come potete vedere nello schema elettrico di figura 1 il condensatore C4 ad ogni accensione prende la cosiddetta "bella botta" e dopo onesto lavoro si buca e brucia lasciandovi al buio; generalmente la sostituzione dello stesso comporta la riparazione definitiva.

Altro elemento di rottura è il ponte raddrizzatore principale troppo spesso sottodimensionato: un ulteriore componente che si deteriora è un microfusibile posto a circuito stampato di montaggio obbligato per norma che per troppo calore o corrente, scientemente calibrato dai costruttori, pensa bene di andare a miglior vita. Non potendo sostituire il componente con un fusibile simile basterà un cavalletto di filo da 0,2mm.

La foto 1 mostra un tipico circuito interno di una lampada SL con attacco a vite, con componenti non SMD di ottima fat-

tura mentre la foto 2 mostra la componentistica interna di una lampada basso costo cinese. Molto più brutto il circuito, componenti non surdimensionati ma, malgrado tutto, visto il loro costo inferiore di ben tre quattro volte quello delle blasonate marche europee l'acquisto può essere giustificato. La luce emessa è bella, la durata è inferiore alle europee ma considerata l'alta mortalità comune a tutte le lampade elettroniche direi che potrebbero andare.

Altri guasti riguardano i tubi stessi che possono avere i filamenti interrotti o esaurito il gas: nel primo caso non si accendono, ma avvicinando una mano, che fa da trigger, al tubo si accendono un poco; nell'altro caso balbetta-



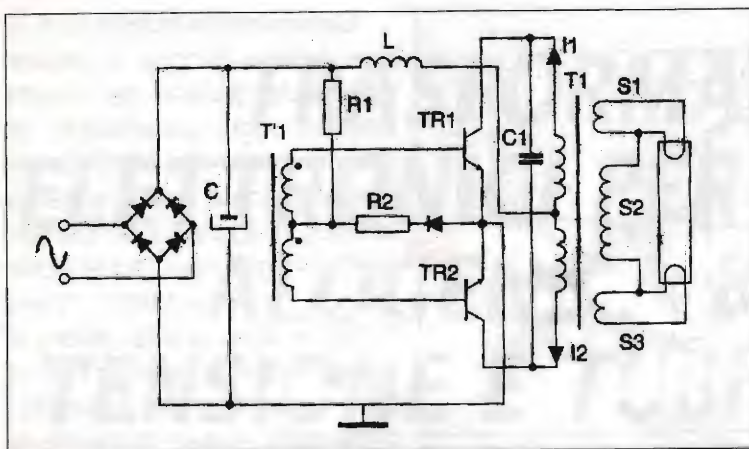


Figura 3 - Reattore elettronico per lampade fluorescenti alta potenza commerciale tecnologia push-pull.

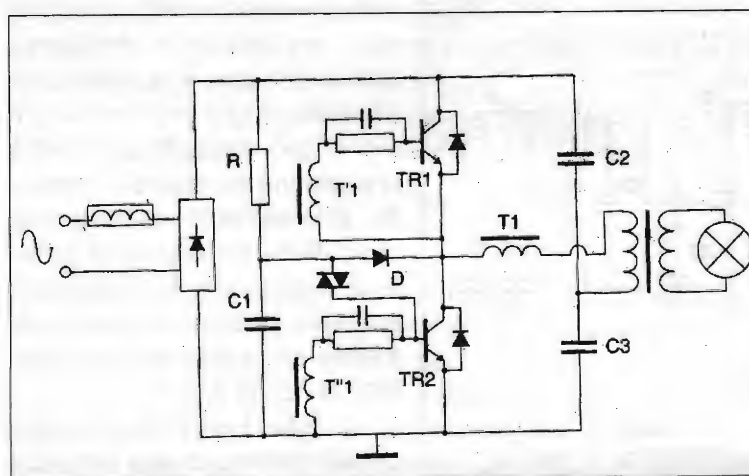


Figura 4 - Trasformatore elettronico per lampade alogene bassa tensione di tipo commerciale.

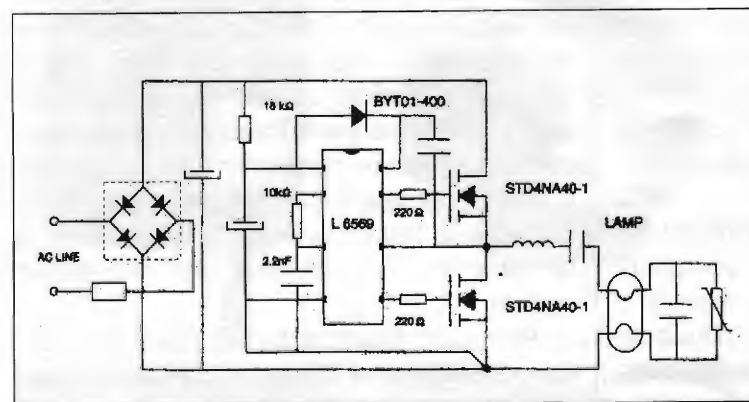


Figura 5 - Reattore elettronico per lampade fluorescenti con integrato dedicato.

no o fanno pochissima luce. Se si utilizzano transistori bipolari potremo imbatterci nella serie BUL che a seconda delle potenze potrà far accendere anche parecchi neon in parallelo tra loro. Anche i mosfet della serie STD o BUK si potranno incontrare. (vedi foto 3).

La figura 2 propone un circuito tipo per il pilotaggio di tubi neon di tipo lineare ovvero per lampade che abbisognano di ballast o reattore esterno. In questo caso potremo avere differenti tipi di alimentatori, quello di figura 2 è un classico semiponte non molto differente da quello precedentemente analizzato eccetto che la potenza è maggiore ed il pilotaggio delle lampade è senza filamento riscaldatore e l'accensione avviene in alta frequenza. La figura 3 invece propone un circuito non dissimile ai precedenti ma con configurazione push-pull, in questo modo potremo avere maggiore erogazione in potenza a scapito della semplicità circuitale. In questo schema i tubi connessi hanno proprio avvolgimento di accensione dei filamenti, questa opzione è possibile pure con il semiponte.

Qui la potenza maggiore fa sì che il circuito non possa stare all'interno dello zoccolo della lampada ma a parte, come se si trattasse del classico reattore: al contrario di questi ultimi l'elettronico non fa balbettare il tubo anche perché lo starter non esiste più. Si accendono alla perfezione anche tubi un poco scariati o con i filamenti rotti (vedi nota di prima). La mortalità della componentistica di questo cir-




cuito è di molto inferiore al modello inserito nello zoccolo della lampada perché la dissipazione è ottimale non essendo troppo compatto.

Figura 4 mostra il circuito anch'esso simile, per il pilotaggio di lampade alogene a bassa tensione 12V, la configurazione è la stessa, sempre autooscillante tipo FED, con diac e resistore di controllo R che se sostituito con un potenziometro potrà dosare la luce della lampada. Ovviamente ciò che cambia è l'uscita che ha trasformatore di isolamento e abbassatore di tensione.


Questo per fornire alla alogena 12V. Questi alimentatori possono raggiungere potenze notevoli, fino a 250\300W: i più moderni modelli possono essere variati a monte con comuni dimmer a triac di tipo convenzionale.

La mortalità di questi altri moduli è notevole perché la dissipazione, pur trattandosi di un alimentatore SMPS è sempre importante. La massima compattazione del circuito non permette la circolazione d'aria, a tal punto che molti costruttori hanno desistito dal resinare i blocchetti circuitali.

In figura 5 possiamo vedere un circuito non differente di tanto dagli altri in fatto di pilotaggio di potenza, ma con circuito integrato dedi-

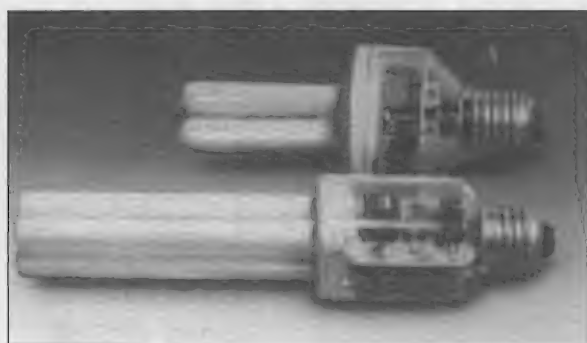

*Foto 4 - Lampade fluo basso consumo SL di tipo commerciale.*

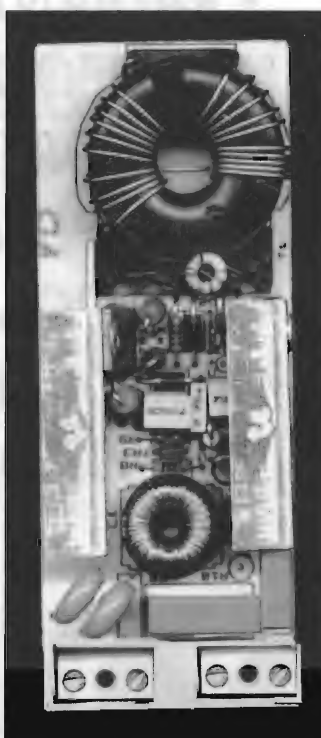

*Foto 3 - Alimentatore per lampade alogene a bassa tensione di tipo commerciale.*

cato, in questo caso della ST, il TDA6569 che pilota egregiamente i mosfet del semiponte a tensione di rete, modificando opportunamente l'uscita potremo pilotare lampade fluo compatte e neon classici oppure proiettori alogeni.

Questa soluzione ottimizza ancora il funzionamento del trasformatore elettronico

Tutte queste soluzioni elettroniche permettono un'ottima affidabilità e sicurezza, però trattandosi di circuiti SMPS in ogni caso la possibilità di rottura è superiore agli stessi sistemi di tipo lineare. Vedi il classico reattore per i neon o il toroidale per le alogene; d'altro canto è doveroso dire che i prezzi si sono di gran lunga abbassati rispetto ai modelli elettromeccanici, le interferenze-residuo di commutazione sono davvero minime, ma soprattutto la compattezza fa sì di poter collocare

facilmente i circuiti di controllo.

Un ulteriore interessante fatto è che in caso di rottura di questi trasformatore, oltre alla sempre possibile rimessa in pristino del circuito tramite facili riparazioni, come già accennato è la possibilità di cannibalizzazione dei circuiti rotti ed irreparabili: mosfet per alta tensione, diac, toroidi e componentistica discreta è sempre recuperabile. Nel caso poi fosse la lampada ad essersi deteriorata potrete utilizzare tutto il blocco elettronico risparmiando un bel poco.

Provare per credere.

Volutamente non abbiamo che trattato in modo teorico e peraltro molto superficiale i circuiti in questione perché visti i prezzi dei modelli commerciali non se ne consiglia l'autocostruzione, per questo non esiste lista componenti, anche perché si tratta di materiale industriale non di facile reperibilità. Buon divertimento.





- **RADIANTISMO CB e OM**
- **TELEFONIA**
- **VIDEOREGISTRAZIONE**
- **COMPUTER**
- **COMPONENTISTICA**
- **MERCATINO DELLE PULCI RADIOAMATORIALI**

**24<sup>a</sup>**

# **MOSTRA ELETTRONICA**

**SCANDIANO - RE**

**15 / 16 FEBBRAIO 2003**

**ORARI CONTINUATI:**

**Sabato 15**  
**ore 09,00 - 18,30**

**Domenica 16**  
**ore 09,00 - 18,00**

**INGRESSO: Euro 7 - Gratuito fino ad anni 12**  
**PATROCINATO A.R.I. sez. Reggio Emilia**

Infoline 0522.983.278 - [www.fiera.scandiano.it](http://www.fiera.scandiano.it)  
e-mail segreteria: [info@fiera.scandiano.it](mailto:info@fiera.scandiano.it)







# CIUF CIUF 2002



*Roberto Capozzi*

Quando il gioco diventa realtà, ovvero generatore di rumore per modelli di locomotive a vapore scala H0


Nel lontano agosto 1987 proposi su Elettronica Flash un circuito per la generazione di rumore di vapore per modelli di locomotive. Il vecchio circuito, seppur funzionasse bene, soffriva del classico difetto che si riscontra quando si tratta il modellismo in piccola scala. Cioè le dimensioni. Infatti il generatore veniva posizionato a banco, il quale generava il rumore della locomotiva.

È ovvio che il realismo non era dei migliori in quanto la locomotiva e la sorgente del suo rumore erano distanti tra loro. Oggi, con l'avanzare della tecnologia, anche il modellismo ferroviario ha subito grandi evoluzioni.

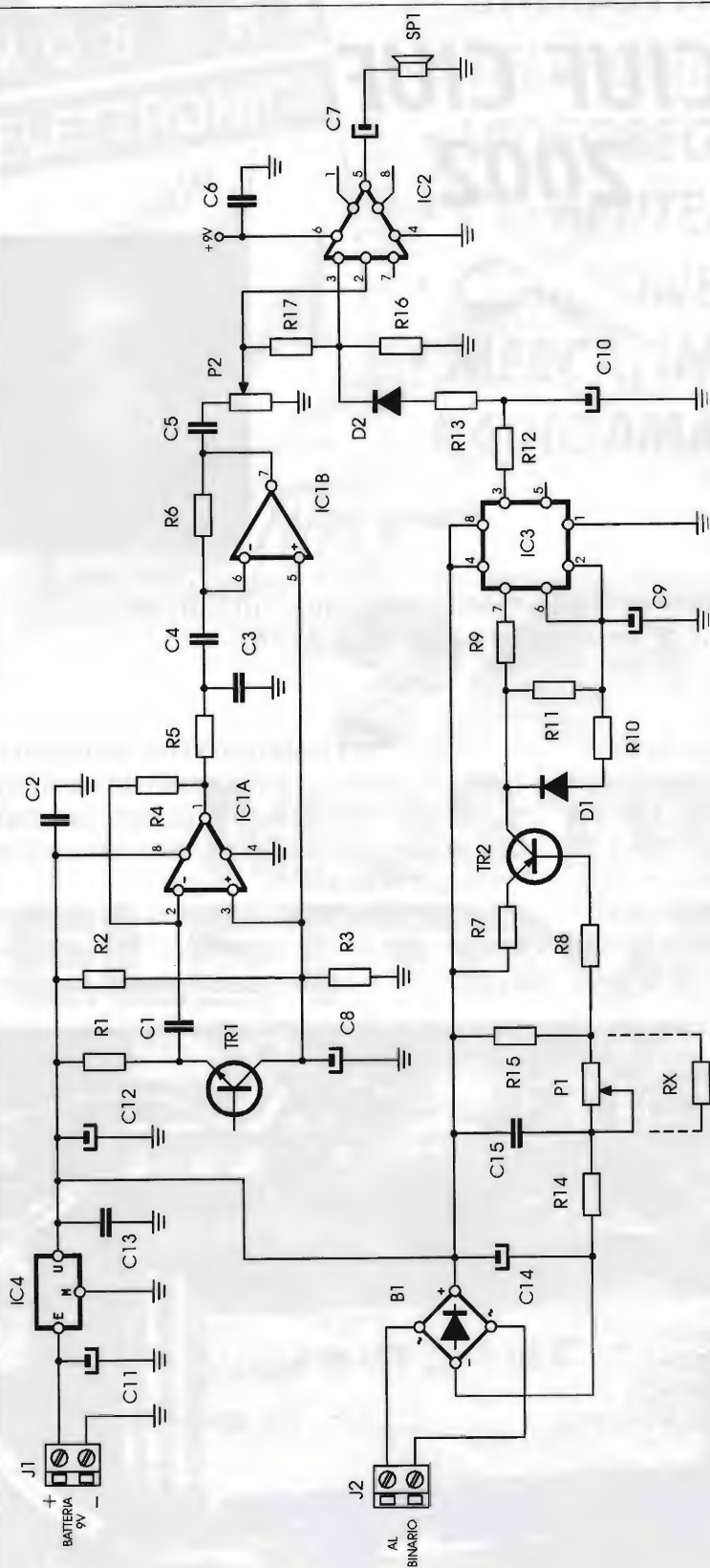Infatti, esistono in commercio circuiti di pilotaggio digitale che consentono di pilotare indipendentemente varie locomotive, come pure








R1 = 560 k $\Omega$	R16 = 8,2 k $\Omega$	IC1 = LM 358
R2 = R3 = R6 = R9 = R15 = 10 k $\Omega$	RX = Vedi testo	IC2 = LM 386
R4 = 1 M $\Omega$	P1 = 47 k $\Omega$	IC3 = LM 555
R5 = 1 k $\Omega$	P2 = 5 k $\Omega$	IC4 = 7806 1,5 A
R7 = R10 = R11 = 47 k $\Omega$	C1 $\div$ C6 = C13 = 100 nF	D1 = 1N 4148
R8 = 56 k $\Omega$	C7 = C11 = C12 = 200 $\mu$ F 35V	TR1 = BC 168
R12 = 6,8 k $\Omega$	C8 = C10 = 22 $\mu$ F 35V	TR2 = 2N 2907
R13 = 100 k $\Omega$	C9 = 1 $\mu$ F 35V	B1 = 1,5 A
R14 = 22 k $\Omega$	C14 = 47 $\mu$ F 35V	SP1 = $\varnothing$ 30 - 40 mm 0,1 W - 4/8 $\Omega$ (vedi testo)

Figura 1 - Generatore di rumore (vapore) per locomotive modello in scala H0.



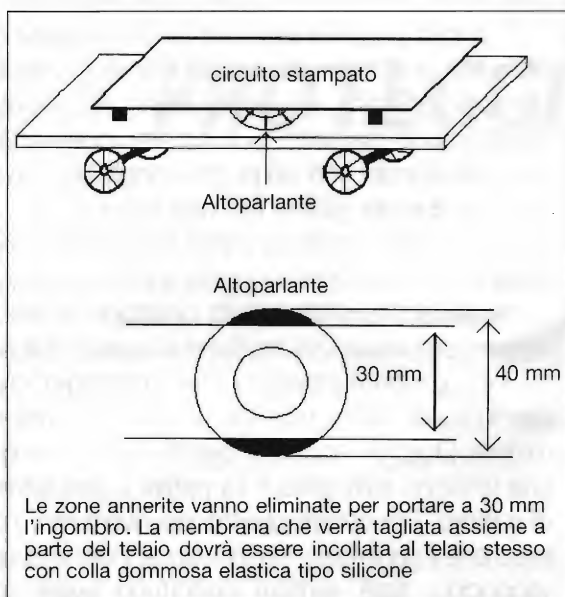

**Figura 2 - Montaggio del circuito stampato all'interno di un vagone o del tender della locomotiva.**

controllare gli effetti sonori del treno in corsa. Ma questi nuovi mezzi di controllo prevedono un costo molto elevato.

Pensando di fare cosa gradita agli amanti del ferromodellismo ho pensato di produrre un piccolo circuito che può essere alloggiato all'interno di un tender, di una locomotiva H0 o di un piccolo vagone merci.

Questa soluzione consente di ottenere un ottimo realismo in quanto il rumore dello sbuffare della locomotiva proviene dalla locomotiva stessa o, nel peggiore dei casi da un vagoncino immediatamente accoppiato alla stessa.

In questo secondo caso, il vagone sarà posizionato direttamente in coda alla locomotiva al

fine di ottenere l'effetto sonoro accoppiato al mezzo. Come certamente sapranno tutti i ferromodellisti, i vari modelli di locomotive non reagiscono allo stesso modo quando queste vengono alimentate, vale a dire, a parità di tensione di alimentazione o di variazione della stessa, queste hanno velocità e rampa di accelerazione diverse e questo è un problema molto importante quando si vuole ottenere il sincronismo dello sbuffare della locomotiva con il reale movimento angolare della ruota e dei rispettivi stantuffi.


Il generatore proposto è stato provato con diverse locomotive di vario tipo allo scopo di verificarne il comportamento perciò che riguarda la sincronizzazione della velocità con il suono, la quale si è dimostrata sufficientemente corretta.

Il sincronismo è sempre stato accettabile anche in virtù del fatto che le locomotive in questione erano di buona fattura e non presentavano attriti di rilievo quando alimentate con poca tensione. A tale scopo nella tabella velocità troverete le indicazioni per regolare il trimmer SINC o la resistenza RX allo scopo di adattare il sincronismo del vapore al modello di locomotiva utilizzato.

Va precisato che il circuito può funzionare solamente se l'alimentazione ai binari viene data da alimentatori tradizionali in corrente continua. Se si utilizzassero alimentatori ad impulsi o sistemi a pilotaggio digitale, il circuito potrebbe introdurre dei rumori indesiderati o non sincronizzare correttamente il suono.

### Circuito elettrico

Il circuito viene alimentato da una comune batteria a 9V (figura 1). Tale tensione alimenta direttamente l'amplificatore IC2, e tramite lo stabilizzatore a 6V IC4, viene alimentato il resto del circuito.

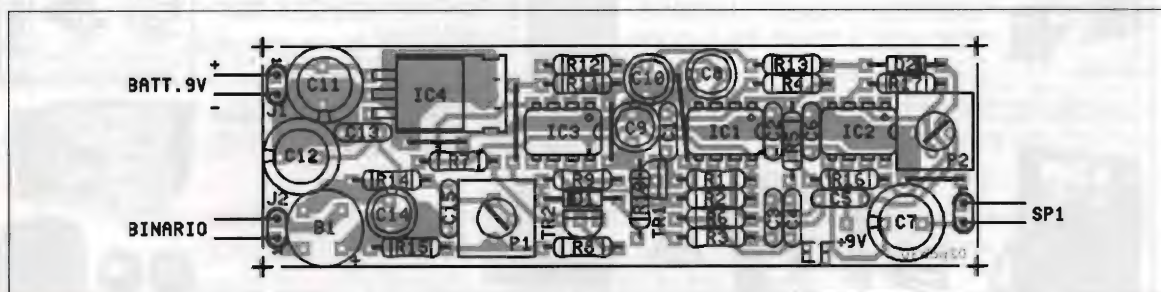

**Figura 3 - Disposizione dei componenti**





TR1 costituisce il generatore di rumore del vapore, il cui segnale viene amplificato e filtrato da IC1A e IC1B, quindi il segnale passa all'amplificatore IC2 tramite il controllo di volume TRIM.

TR2 e IC3 formano il circuito di sincronizzazione del vapore che aumenta il ritmo dello sbuffare della locomotiva con l'aumento della tensione presente sui binari. L'ingresso del ponte di diodi B1 andrà applicato al binario per prelevare il valore di tensione presente sullo stesso. Il circuito verrà alimentato da una batteria da 9V e, come da schema, l'alimentazione a 9V andrà solamente all'amplificatore IC2.

Il restante circuito verrà alimentato a 6V tramite lo stabilizzatore IC4. Il trimmer (SINC) o (RX) andrà regolato per adattare il ritmo del vapore con il movimento della locomotiva, oppure si potrà applicare una resistenza fissa RX per adattarlo ad una singola locomotiva, (vedi Tabella velocità).

L'altoparlante, che non dovrà avere un diametro superiore ai 30 mm, potrà essere ricavato da cicalini a magnete permanente (tipo PC), oppure da padiglioni di cuffie.

È consigliabile provare più modelli per scegliere l'altoparlante più efficiente.

È anche possibile utilizzare un altoparlante di diametro di 40 mm riposto in maniera obliqua all'interno del vano, oppure lo stesso altoparlante da 40 mm di diametro, può essere ridotto a 30 mm, eliminando con sega da modellismo, l'eccesso in due dei quattro lati, vedi figura 2.

Nota: si può verificare che in funzione del tipo di alimentatore utilizzato, questo anche se il regolatore di velocità si trova nella posizione di Stop, eroghi comunque una tensione a vuoto; cioè se sul binario non è presente una locomotiva che con il proprio motore applica un carico al trasformatore. Questo, appunto senza carico, eroga una tensione sufficiente a far partire il generatore di rumore. Per evitare questo inconveniente, nel caso che il generatore sia inserito all'interno di un vagoncino, sarà sempre opportuno avere sul binario anche una locomotiva.

A titolo informativo, l'altoparlante da me usato e che ha dato ottime performance è stato ricavato da un cicalino (KSS 3108 - 8 ohm 0,1 W - Kingstate - Taiwan).

Resto a disposizione tramite la redazione per gli appassionati che avranno dubbi da sottoporre.


**RADIO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MILITARI DA COLLEZIONISMO**  
**VASTO ASSORTIMENTO DI BUSSOLE, BUSSOLE ELETTRICHE, MIRINI**  
**MATERIALI RADIO TELEFONICO • TELEGRAFICO • SURPLUS • VALVOLE TERMOIONICHE VETRO E METALLO**



ECCO SOTTO ELENCALE LE CARATTERISTICHE DI C/FASE.  
 TIPO I IMPEDENZA P/IO PP P/SA CENTRO ZA 3000  
 TIPO II IMPEDENZA P/IO PP P/SA CENTRO ZA 8000  
 TIPO III IMPEDENZA P/IO PP P/SA CENTRO ZA 12000  
 SECONDARI DEI TRE TIPI ADOTTAVALO IMPEDENZE UGUALI COME IL PRIMO  
 CON PRESA CENTRALE CHE PERMETTEVA LA CONTROREAZIONE KATODICA  
 OPPURE NORMALE OSSIA ADOPRANDOLO CON ALTRI CIRCUITI SECONDA-  
 RIO DEI TRE TRASFORMATORI 8-0-8 OPPURE 8-1602A RESISTENZA ALLA  
 CONTINUA 1 OHM 50/1176 OHM 1116 OHM POTENZA 30/40W CADAUNO COR-  
 RENTE MASSIMA P/MA 180 ISOLAMENTO TEST A MASSA VOLT 2500  
 COSTRUZIONE COME FIG. A VALVOLE CONSIGLIATE PER MONTAGGI A PREZZI  
 CONTENUTI DEGLI STESSI MONTAGGIO CON PARALLELI DI VT 52 CAMBIA L'IM-  
 PEDENZE DI LAVORO DEI TUBI STESSI SE MONTATI A TRIODO O A PENTODO.  
 OPPURE C/FASE CON 2 VT225 SIMILI ALLE 807 MA CON FITO A 5,5V OPPURE  
 C/FASE CON 2 1625/ 1624/ 807/ 60D6/ 1610/ KT66/ EL34/ 12A6/ 6V6 E ALTRE  
 C/FASE CON 2 1625/ 1624/ 807/ 60D6/ 1610/ KT66/ EL34/ 12A6/ 6V6 E ALTRE  
 ANCORA SE VERAMENTE BUONE SALVAGUARDANO SEMPRE LE IMPEDENZE DI LAVORO. PREZZI DEI TRA-  
 SFOMATORI I E II EURO 47,00, II EURO 37,00 • SCHEMI



FIFTH 3 BANDE DA 2 A 12  
 MFC RICEVE E TRASMETTE  
 SEGNALI CW, MCW, VOCE  
 COME NUOVO 13 TUBI  
 EURO 130 DAVBB, CAVI  
 CUFFIA EURO 100 TASTO 50

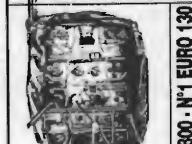

**RT 77-GRC 9 GY**  
 ALTOPARLANTE TASTO  
 LIBRO A RICHIESTA





N° 10 GRC9 EURO 800 - N° 1 EURO 130



L'OCCASIONE PER COSTITUIRE A PREZZO CONTENUTO  
 QUANTA MELODIA MUSICALE DIFFERENZI LA VALVOLE DAL  
 TRANSISTOR QUANTO SIA MINORE LO SPAZIO OCCUPATO DAI  
 MONTAGGI A VALVOLE QUANDO SI TRATTI DI EROGARE  
 POTENZA NEGLI SCAFFALI E NELLE CASSE MILITARI DELL'E-  
 POCA SONO APPARSI ALCUNE DECINE DI TRASFORMATORI  
 DISCUSA U.S.A. SPECIALI STANCOR THORADSON CHICAGO  
 ILLINOIS CALIFORNIA TRE TIPI C/FASE 2 TIPI CLASSE "A" QUESTO MESE VOGLIO OFFRIRE  
 DA ME RIMONTATI CON VALVOLE INGLESI AUTENTICHE 10.000 ORE LA SCELTA VT ANCORA  
 DA PRELEVARE NELLE CASSE MILITARI DELL'EPOCA



TRASFORMATORE CLASSE "A" 8W PRIMARIO ZA 800002  
 SECONDARI N°2 UNO ZA OHM SECONDO ZA OHM 1200  
 CUFFIA PER DETTO ALTISSIMA FEDELTA COME F/2  
 COME NUOVA EURO 25,00  
 COPPIA DI TRASFORMATORI SOPRA DESCRITTI +  
 SCHEMA EURO 85,00 COPPIE DI TUBI YT52 INGLESI  
 IMBALLATE LA SCELTA 10000 ORE SCHEMI EURO 25,00  
 LA COPPIA COMPRESO ZOCCOLO NUOVO  
 COPPIA DI TUBI 12A6/6V6/EL82/8AQS EURO 27,00  
 A RICHIESTA SCHEMI DI MONTAGGIO VALVOLE PREAMPLIFICATORI  
 NUOVE LA SCELTA INGLESI EF39/ EF37/ EF51/ EF41/ NF17/ TS8/ 6J5/ 6C4/  
 12AX7/ 12AU7/ ECF82/ 6SL7/ 12AU7/ RICAMBI SPECIALI

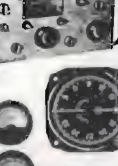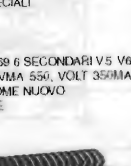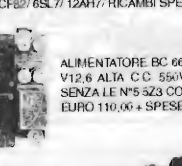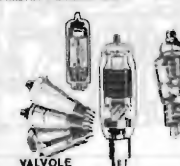





# PROTEGGI BATTERIA

Andrea Frascaroli

Questo circuito sconnette il carico connesso ad una batteria se il valore di tensione scende oltre una certa soglia regolabile tramite trimmer, in genere predisposta a 10,5V se la batteria è a 12V, ma, badate bene, solo dopo alcuni secondi: questo permette l'utilizzo di carichi ad alto spunto quali motori, inverters e così via, fino a 25 A.

Il circuito che vi presento è nato dall'esigenza di poter controllare e sconnettere eventualmente il carico connesso ad una batteria se quest'ultima si sta scaricando senza però risentire dello spunto iniziale di inserzione che al momento si manifesta con una caduta di tensione ben maggiore del valore reimpostato tramite trimmer.


Tramite regolatori potremo ottimizzare sia il valore di soglia di scarica, quindi di scatto per la disinserzione quanto il tempo di ritardo nella lettura dello stesso valore.

Il circuito è nato per poter utilizzare un motore corrente continua 12V 20 A il cui uso è saltuario ma ripetitivo: in questo modo il circuito provvede a staccare il carico connesso solo se il perdurare della misura di voltaggio sotto soglia supera i due, tre secondi.

Interfacciato a relè, il nostro proteggitratteria potrà avere molteplici utilizzi sia in auto che in casa.

Nel nostro prototipo abbiamo connesso alla batteria un caricatore ciclico giornaliero quindi un controller di questo tipo ci fa proprio comodo.

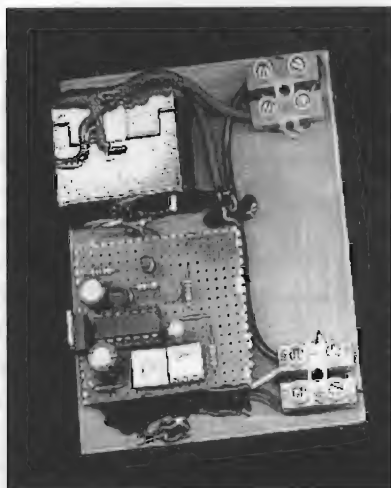Alcuni amici hanno utilizzato il circuito per





controllare lo stato della batteria di una bici elettrica, altri della automobilina del bimbo.....

## Il circuito elettrico di figura 1

In figura 1 possiamo vedere il circuito del dispositivo che utilizza comuni integrati CMOS le cui porte sono impiegate come timer ritardatore, buffer e soglia con trigger P1. Con la porta G2 controlla il tempo di ritardo nella disinserzione del

carico mentre P2 con G1 controlla il livello basso di soglia di scarica. Un transistore pilota il relè di potenza che intercetta il carico connesso. Il LED 1, se spento, indica l'avvenuto raggiungimento della soglia di batteria scarica, LED 2 deve essere sempre acceso, se spento significa che il carico è sconnesso. Ho scelto la condizione di lavoro con relè eccitato per non incorrere in problemi con batteria troppo scarica, cioè non in grado di pilotare il relè, in questo caso il carico sarebbe in ogni modo connesso con conseguenze negative immaginabili. In questo circuito ciò non avviene avendo utilizzato logica inversa.

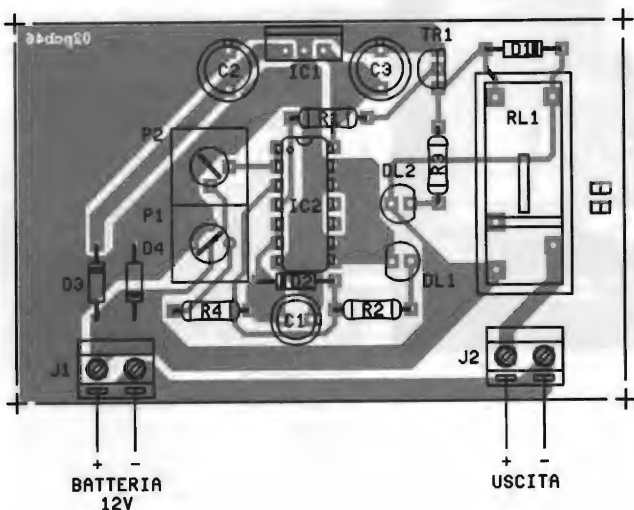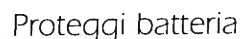L'integrato controller di tutta la logica del circuito è alimentato tramite stabilizzatore a 8Vcc



Chiudete tutto in una scatola plastica con areazione da cui fuoriusciranno i fili rosso e nero da connettere alla batteria ed i fili rosso nero da connettere al carico ed il gioco è fatto. Non dimenticate di interporre sul positivo tra batteria e circuito il classico ed indispensabile fusibile di valore appropriato al carico connesso. \_\_\_\_\_





## OLD CB **HITACHI** **mod. CM1800**

*Oscar Olivieri, VINAVIL*

*Il "baracchino" che mi accingo a descrivere per la serie degli Old CB, è del tipo classico da barra mobile, con pannello frontale molto spartano. Ricordo che questi revival non hanno lo scopo di presentare vecchi apparati che, una volta riportati alla loro originale efficienza, potrebbero essere utilizzati nei nostri contatti in aria, ahimè sempre più rari: le nuove disposizioni ministeriali non permettono più l'impiego di questi modelli che devono essere considerati, quindi, solo per il loro fascinoso aspetto di ricordo di un'epoca gloriosa della Banda Cittadina, oppure come esemplari da collezione.*

L'apparato CM1800 della Hitachi è un 23 canali in AM, particolarmente indicato in barra mobile. Le sue dimensioni sono di mm155 di larghezza, mm 48 di altezza e mm180 di profondità.

Il frontalino (foto1) è diviso da una stretta cornice, nel senso della larghezza, in due parti: la parte superiore di colore acciaio satinato e quella inferiore color legno. Esso contiene i seguenti comandi e strumenti:

- un microscopico strumento S-meter, indicatore della sensibilità del segnale



*Foto1*





Foto 2.

ricevuto, posto sulla sinistra

- un commutatore con comando a manopola per le funzioni PA e SQ: posizionato tutto a sinistra, dopo lo scatto del commutatore, si attiva la funzione di amplificatore di BF (PA); ruotato tutto a destra, si attiva il silenziatore del rumore di fondo, che può essere regolato sul livello di soglia desiderato ruotando leggermente la manopola di nuovo verso sinistra

- il commutatore dei canali,

li, al centro, con commutazione decisa ed a sforzo minimo, nel quale però la particolare forma della manopola non permette una sicura presa

- il comando di volume con funzione di interruttore generale

- una spia luminosa rossa, indicatrice dello stato di trasmissione, sull'angolo in basso a destra.

Passiamo ora al pannello posteriore, visibile nella foto 2. Da sinistra, notiamo due

prese jack, per altoparlante esterno, una per la funzione PA, l'altra per il normale utilizzo di ascolto con altoparlante sussidiario.

Viene poi la presa DIN a cinque poli per il microfono: pensavate che me ne fossi dimenticato! Eccola, invece, insolitamente qui dietro... Al centro vi è la presa SO239 per l'antenna e, a fianco, il cavo d'alimentazione.

Il coperchio superiore ed inferiore sono costituiti da un pezzo unico di lamiera, e così incassato l'OLD CB presenta grande robustezza ed una protezione garantita contro gli urti. Questo coperchio è fissato con quattro viti al pannello posteriore ed una volta sfilato mostra al centro un altoparlante ellittico piuttosto grande, sorretto da due colonnette esagonali fissate allo stampato.

Nella foto 3, che mostra l'interno della piastra di base, l'altoparlante è stato rimosso per rendere possibile la visione dei componenti. Sul lato sinistro del circuito stampato notiamo una serie in linea di dodici trasformatori di MF, alcuni riguardanti la sezione trasmittente, ma la maggior parte relativa al ricevitore: è strano che una Casa prestigiosa come la Hitachi non abbia utilizzato un filtro ceramico a 455 kHz. Forse ai tempi della sua progettazione non esisteva il problema dell'intermodulazione, hi!

Nella parte posteriore, al centro, si trova il relè di commutazione Rx/Tx, montato



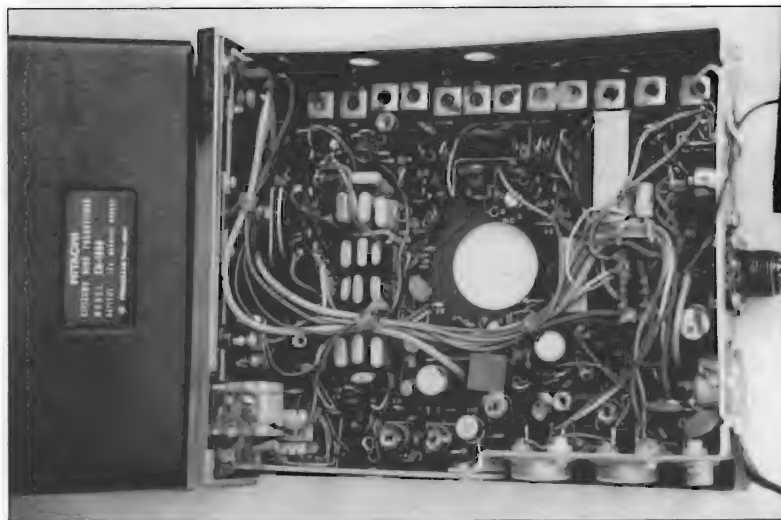


Foto 3.

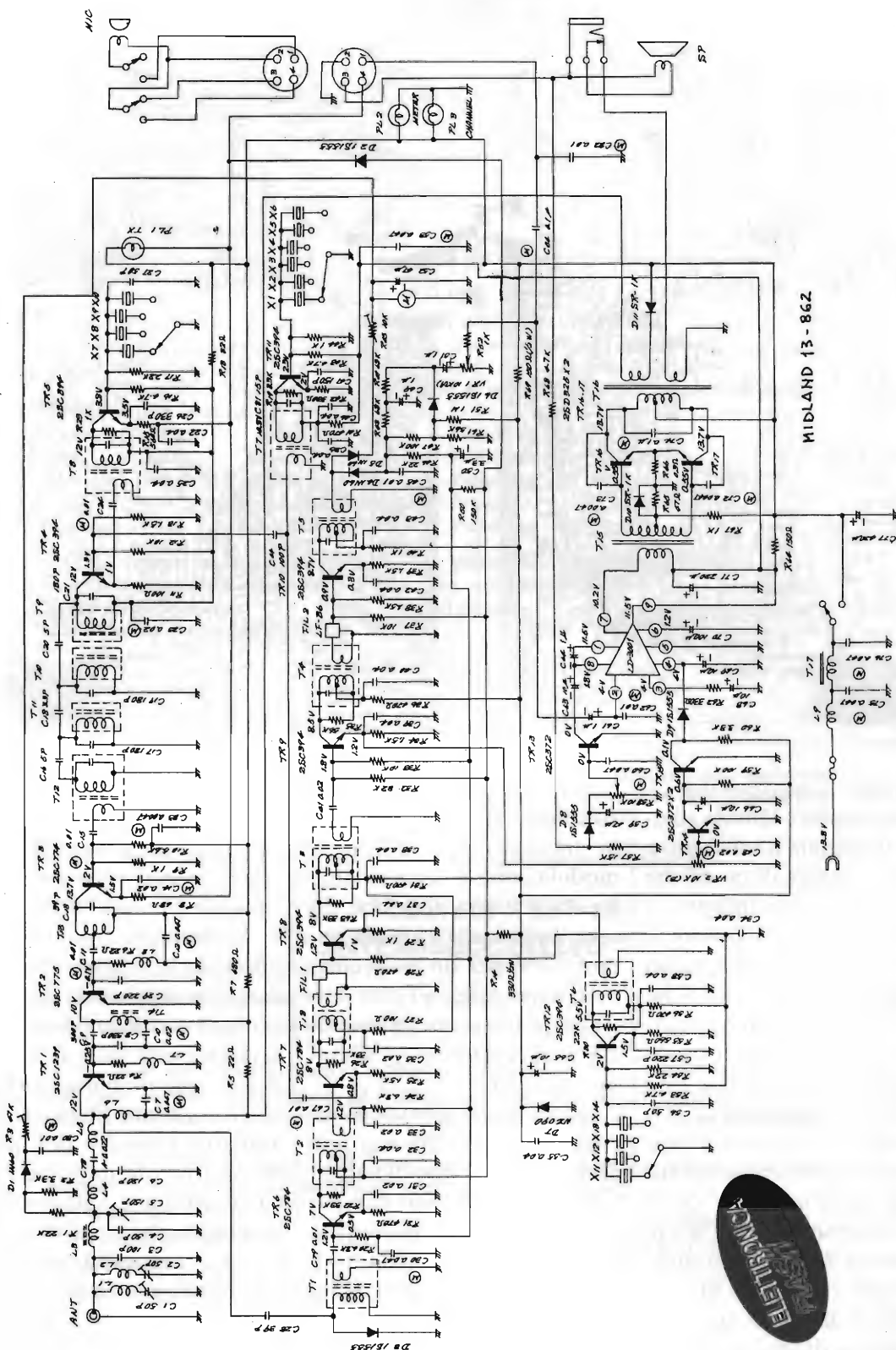

Model 13-862 - Schematic diagram

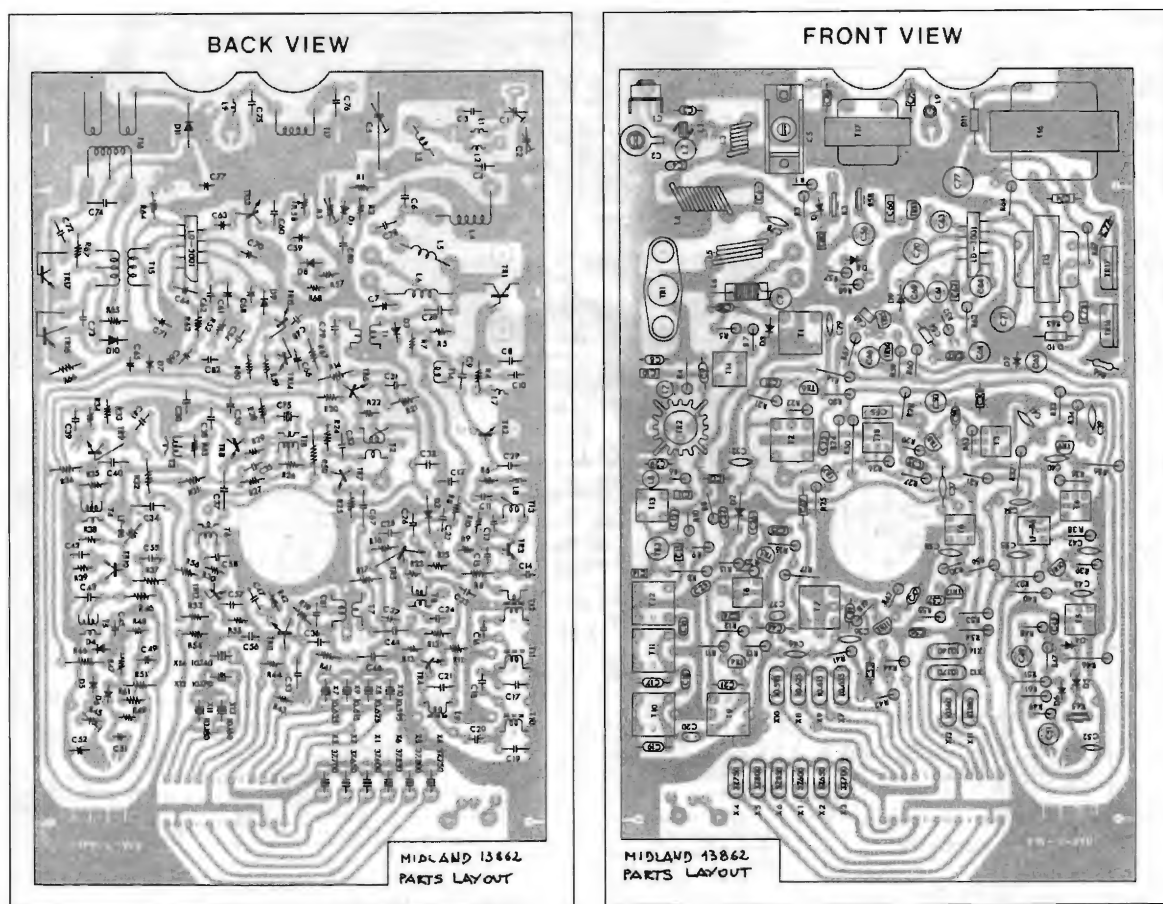



capovolto e fissato con due viti allo stampato. Questa soluzione ha snellito il cablaggio e permette eventuali modifiche con accessori da inserire: è noto infatti che solitamente le piazzole dei circuiti stampati sono delicate e, dopo qualche stagnatura, si rovinano.

A destra, contro il telaio d'alluminio, ci sono i due transistor al germanio in TO-3 del tipo 2SC337 per lo stadio finale di modulazione audio; anche il transistor oscillatore di trasmissione 2SC150 ed il pilota RF 2SC170 sono al germanio. Il finale RF, un 2SC609, è al silicio; su tutti i transistor e diodi è stampato il logo della Hitachi.

L'apparecchio in ricezione si comporta discretamente, in trasmissione, invece la modulazione è leggermente bassa, la causa potrebbe essere dovuta alla capsula microfonica, per un invecchiamento naturale.

La potenza erogata è di 2,5 W di portante e 3,5 W con modulazione.

La data di costruzione ritengo possa risalire alla fine anni '60, per il tipo di bachelite usata nel circuito stampato, per la linea del microfono e del suo meccanismo di commutazione nel PTT, la leva del quale si trova posizionata a destra del corpo del microfono stesso.

Il mio esemplare di mod. CM 1800 è completo della sua staffa da B/M, le condizioni esterne sono ottime e l'interno è immacolato.

Momentaneamente non possiedo lo schema elettrico di questo apparato, così approfitto dell'occasione per accontentare due abbonati di E.F., che mi hanno richiesto lo schema elettrico del Midland 13-862 e dei quali ho smarrito le info; per farmi perdonare unisco allo schema anche la disposizione dei componenti sullo stampato vista da sopra e da sotto.

73 a tutti, un 88 al cubo a tutte le XYL da Vinavil. \_\_\_\_



*un hobby  
al servizio  
della comunità*

### **1° RADIO CONTEST CB \* INTERASSOCIATIVO \***

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione CB-Radioamatori Enrico Medi di Senigallia ha voluto organizzare un incontro tra Associazioni CB per valutare e proporre soluzioni alla crisi che attanaglia il mondo della 27 MHz.

La **COSA** è da considerarsi già di per se un **EVENTO IMPORTANTE** solo per il fatto che in piena crisi radiantistica ci siano dei CB che non accettino di assistere inermi all'agonia della Citizen Band e siano disposti ad impegnarsi per invertire questa inaccettabile situazione.

Alla riunione erano stati invitati i dirigenti di varie Associazioni CB, ed hanno accettato l'invito i rappresentanti di:

<b>Fano,</b>	Club CB E. Mattei	Presidente	Tresette,
<b>Jesi,</b>	Club CB-OM	Presidente	Jumbo,
<b>Marotta,</b>	Ass. Operatori Radio	Presidente	Leone,
<b>Pergola,</b>	Operatori Emergenza Radio	Presidente	Severino,
<b>Senigallia.</b>	Ass. CB-OM E. Medi	Presidente	Biba.

L'introduzione, tenuta da Nettuno, ha stigmatizzato l'assoluto immobilismo cui sono soggette le Associazioni a causa del calo di soci che, o si sono disinnamorati o sono passati ad altri sistemi di comunicazione. Dare tutta la colpa all'avvento di Internet o alla telefonia Cellulare è troppo facile ma certamente realistica.

Ma la domanda che tutti ci siamo fatti è "cosa si può fare per arginare e invertire questo esodo dal radiantismo".

La prima risposta che ha preso corpo, è che gli organismi dirigenti delle Associazioni si scrollino di dosso questa impotente rassegnazione e inizino a proporre e concretizzare iniziative che coinvolgano e stimolino l'interesse di tutti, vecchi e nuovi CB, affinché questo patrimonio umano e tecnico non si disperda, facendo venir meno tutti quei sentimenti di solidarietà e di altruismo che hanno caratterizzato il mondo dei CB fin dai lontani anni '70.

La proposta di unire le forze delle Associazioni intervenute per attivare il:

### **1° RADIO CONTEST CB \* INTERASSOCIATIVO \***

è stata accolta con entusiasmo da tutti i presenti e ha visto polarizzare gli interventi dei Presidenti delle varie Associazioni pur non sottovalutando le difficoltà esistenti.

Tra gli altri, sono intervenuti i CB, Zenit, Charly Sierra e Fire Fox che si sono concentrati sull'aspetto tecnico del regolamento ed è stato anche scelto il mese di **Ottobre 2002** per lo svolgimento del **Contest** che coinvolgerà il territorio della Regione Marche e le Province limitrofe.

Le Associazioni o i singoli CB che volessero copia del regolamento, dei Loog, o ulteriori informazioni, sono pregate di richiederle all'indirizzo:

**Associazione  
CB e Radioamatori Enrico Medi  
P. O. Box 44  
60019 Senigallia (AN)**

il Presidente  
**Montan Eugenia**

PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA D.P. n. 21105  
della Giunta Regionale Marche del 10 Maggio 1988  
Codice Fiscale - 83006240424

E mail:  
**large@libero.it**





# IL GENERATORE DDS



Corrado Carradori

Il e ultima puntata

In questa puntata esamineremo la scheda microcontroller che presiede il comportamento del generatore.

Questa scheda non è il massimo in termini di tecnologia e di ottimizzazione in quanto l'ho realizzata con una certa fretta allo scopo di vedere funzionare al più presto possibile il DDS; essa perciò sarebbe da modificare e migliorare; comunque anche così come è, funziona egregiamente.

## La scheda MICROCONTROLLER

La figura 2 rappresenta lo schema elettrico della scheda microcontroller; il cuore di questa parte del progetto è il microcontrollore PIC 16F876 il quale "clockato" a 20 MHz gestisce tutte le necessarie operazioni previste dal software in esso contenuto.

E' inoltre presente una memoria RAM statica che quando l'alimentazione viene a mancare "sopravvive" grazie a una batteria tampone da 3,6V. Le ragioni della presenza di una RAM sono due: una è la possibilità di memorizzare 64 frequenze; l'altra è dovuta al fatto che mi proponevo di "allenarmi" con il software a gestire una RAM; il micro infatti non necessiterebbe di una memoria esterna per immagazzinare i dati in quanto possiede internamente una memoria "FLASH" proprio

dedicata alla ritenzione di dati quando manca l'alimentazione.

La 62256 è una memoria facilmente reperibile a basso costo e in questo caso valeva la pena implementarla anche se non completamente sfruttata (vengono infatti usate solamente 256 bytes dei suoi 32k bytes). I dati rappresentativi della frequenza impostata sono numeri a 32 bit, così per memorizzare una frequenza necessitano 4 celle da 8 bit; è questo il motivo per cui in 256 bytes ci stanno memorizzate 64 frequenze.

Per sfruttare completamente la RAM sarebbe stato necessario espandere le uscite del micro, un lavoro che per questo progetto non ho ritenuto opportuno svolgere.

L'alimentazione a 5V della scheda è fornita dal solito 7805 la cui uscita si ripartisce in

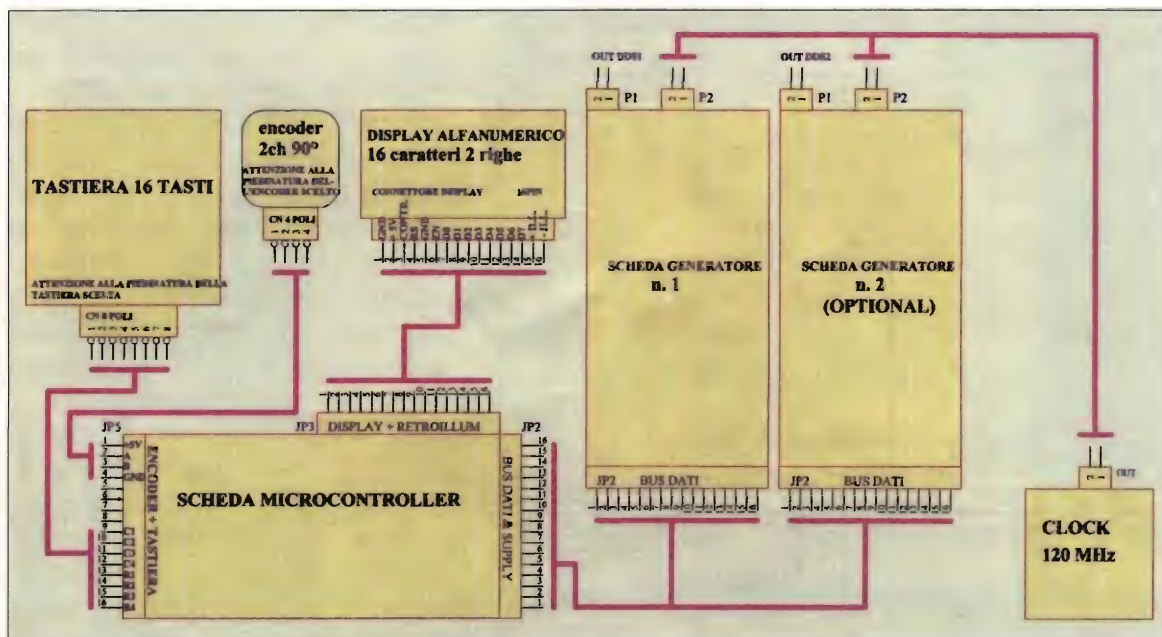


Figura 1 - Diagramma dei collegamenti fra i vari componenti del progetto

due rami lungo i quali sono inseriti due diodi; D3 si occupa della ricarica della batteria tampone impedendo il ritorno della corrente, mentre attraverso D2 scorre la corrente destinata al resto del circuito.

D1 si occupa di "sollevare" di circa 0,6V il potenziale d'uscita del 7805 allo scopo di compensare le equivalenti cadute di tensione su D2 e D3; questo fa in modo che l'aletta di raffreddamento dell'integrato deve essere isolata dal negativo di alimentazione in quanto si trova a un potenziale di circa 0,6V. Comunque a conti fatti se per D3 si usasse un diodo "schottky" che presenta una soglia di conduzione di circa 0,2 - 0,3V, diventerebbero superflui D1 e D2 e si potrebbero tranquillamente ponticellare.

I diodi D4 - D5 - D6 - D7 sono stati introdotti per impedire pericolosi cortocircuiti nel caso si premessero contemporaneamente più tasti del tastierino alfanumerico.

La tastiera da me usata è del tipo usato nei telefoni e presenta una matrice da 4 righe per 4 colonne; la pressione di un tasto causa il contatto fra la riga e la colonna che si incrociano in corrispondenza di quel tasto.

Nello schema elettrico di figura 2 ho inse-

rito il diagramma della configurazione della tastiera da me usata, allo scopo che se trovaste una tastiera diversa sapiate come collegarla.

La sintonia del generatore è gestita da un encoder rotativo, io ho reperito un encoder della BOURNS da 256 periodi/giro, ma qualunque encoder a due uscite sfasate di 90° TTL compatibili andrà bene. Il software prevede la lettura di tutti i fronti di salita e di discesa di entrambi i canali (A e B) dell'encoder, così ho ottenuto di quadruplicare la risoluzione e quindi un encoder da 256 periodi/giro verrà letto a 1024 impulsi!!

Ovviamente il software si accorge anche del verso di rotazione e in tal modo si può reperire un encoder a bassa risoluzione poco costoso ottenendo il massimo risultato (in effetti l'encoder da me usato risulta avere eccessiva risoluzione e la sintonia è un po' difficoltosa).

Il display da me usato è un 16 caratteri per 2 righe retroilluminato della DAEWOO ma ho provato anche display di altre marche senza notare problemi.

In sostanza qualunque display alfanumerico intelligente basato sul chip HD44780



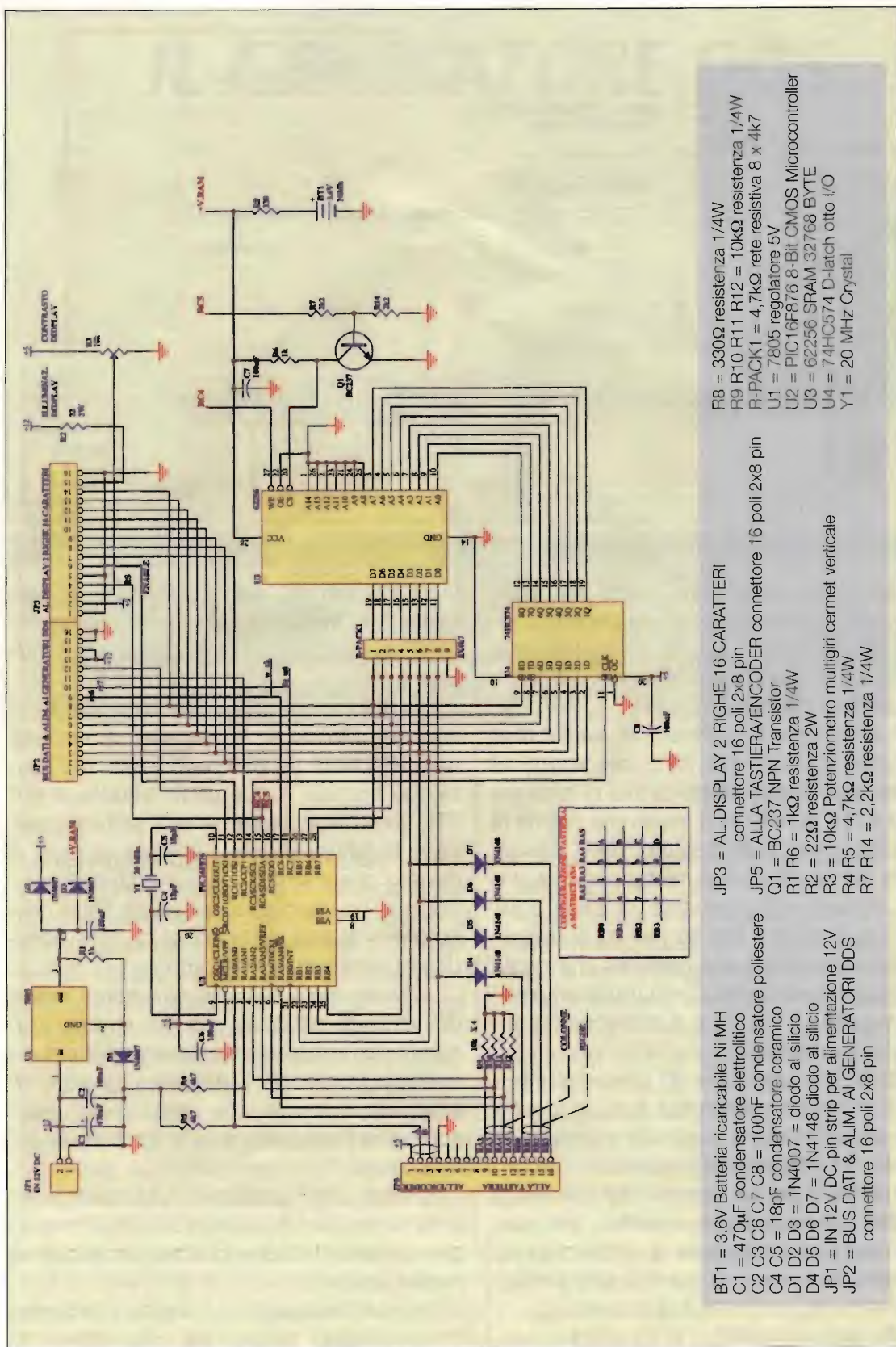


Figura 2 - Schema elettrico scheda microcontroller





## Il generatore DDS

andrà egregiamente, solo fate attenzione alla piedinatura!!

In figura 1 è presente la piedinatura di quello da me usato che comprende anche la retroilluminazione. La resistenza R2 si occupa di limitare la corrente per la retroilluminazione e va scelta in virtù del tipo di display scelto, il valore da me assegnato risulta buono per 12V di alimentazione su vari display da me provati.

Il connettore JP2 fornisce i dati ai generatori e inoltre mette a disposizione l'alimentazione a 12V.

La figura 6 rappresenta il primo prototipo di questa scheda da me realizzato inserito in un contenitore TEKO in lamiera stagnata (si nota che la batteria tampone è in realtà un condensatore elettrolitico... non possedevo in quel momento la batteria...) a questo esemplare manca la rete resistiva di terminazione del "BUS" (R-PACK1) da me inserita successivamente per non avere le linee del bus flottanti.

Il circuito stampato da me realizzato è sviluppato su vetronite a doppia faccia con una notevole espansione del piano di massa allo scopo di minimizzare le emissioni "nocive" di RF. Le sue dimensioni, come quelle del PCB del generatore, sono compatibili con i contenitori della TEKO in lamiera stagnata.

La realizzazione pratica di questo circuito non presenta difficoltà particolari, si ha solo bisogno di un ottimo saldatore (altro investimento che vi consiglio caldamente) e della solita attenzione necessaria.

La figura 7 rappresenta la lista dei componenti necessari.

Ricordo che questa scheda non rappresenta certamente il meglio come "digital board" ma solo un prototipo per sperimentare le prestazioni del chip DDS AD9850.

### Il programma

Il software da impaccare nel "PIC" è presente nel sito della Rivista con il nome

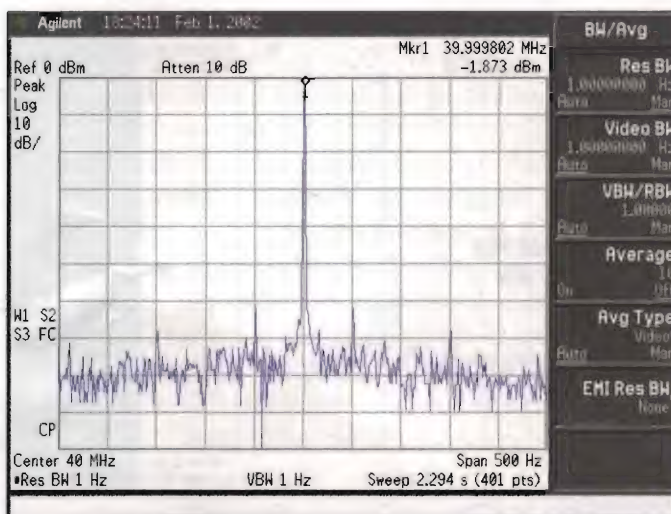


Figura 3

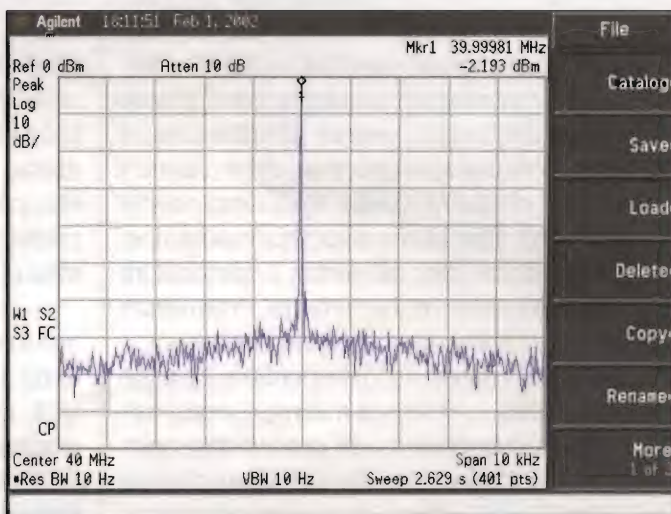


Figura 4

"AD9850A.HEX" ed è la versione attuale con i suoi pregi e i suoi difetti....

Premetto che io odio l'elettronica digitale e la pratico solo perché senza di essa non è più possibile realizzare progetti di questo tipo; questo per dire che il mio programma non è né ottimizzato né bellissimo e pieno di opzioni; riesce comunque a svolgere le seguenti funzioni:

- tasto "#" permette di impostare il numero rappresentativo della frequenza da generare, appena premuto appare sul display "##.###.###", se si preme un'altra volta senza aver impostato alcun numero si esce



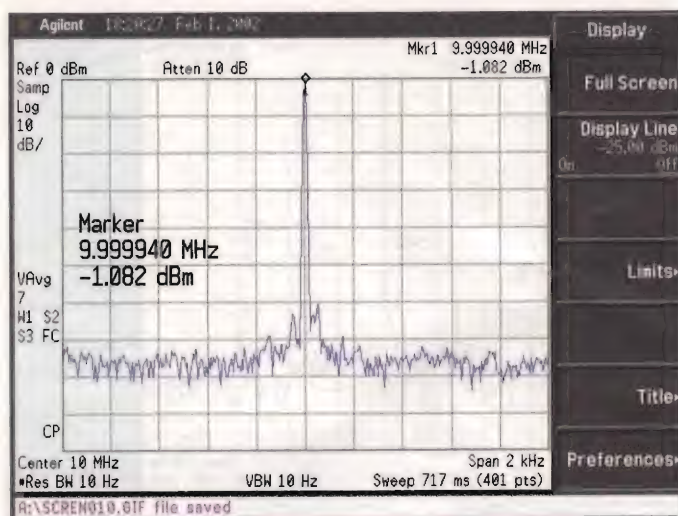


Figura 5

dalla modalità di immissione da tastiera senza produrre alcun cambiamento alla frequenza correntemente prodotta; se si preme dopo aver impostato meno di otto cifre, il numero verrà completato con degli zeri e il generatore produrrà quella frequenza; se si digitano otto cifre (il numero rappresentativo della frequenza fino all'Hertz) il generatore automaticamente acquisirà la frequenza senza ulteriori pressioni del tasto "#".

– Tasto "\*" permette di impostare il passo di sintonia cioè la distanza minima fra una frequenza e la successiva o la precedente operando sull'encoder; per default la frequenza varia con la risoluzione di 1 Hz, premendo una volta il tasto "\*" il passo diventerà 10 Hz, una successiva pressione produrrà un passo di 100 Hz e così via fino ad un passo di 10 kHz, dopo il quale una ulteriore pressione di questo tasto farà ritornare il passo a 1 Hz.

– Tasto "D" permette di entrare nella modalità "memoria", sulla seconda riga del display apparirà l'ultima posizione di memoria interrogata con la relativa frequenza. La successiva pressione di "D" provocherà l'uscita dalla modalità memoria. Il tasto "D" tenuto premuto all'accensione e successivamente rilasciato provoca l'entrata nella modalità cancellazione RAM nella quale con una successiva pressione di "D" vengono azzerate tutte le celle della RAM (operazione da effet-

tuare la prima volta che si avvia il sistema).

– Tasto "A" una volta entrati nella modalità "memoria" mediante il tasto "D", incrementa di uno la posizione di memoria corrente ogni volta che viene premuto.

– Tasto "B" una volta entrati in modalità "memoria" mediante il tasto "D", decrementa di uno la posizione di memoria corrente ogni volta che viene premuto.

– Tasto "\*" se premuto, una volta entrati in modalità "memoria" mediante il tasto "D", immette in memoria la frequenza presente nella prima riga del display (quindi attual-

mente prodotta dal generatore) nella posizione di memoria corrente sovrascrivendola.

– Tasto "#" se premuto, una volta entrati in modalità "memoria" mediante il tasto "D", estrae la frequenza dalla posizione di memoria corrente e senza cancellarla la copia nella prima riga del display consentendo al generatore di produrla.

– Tasto "C" se premuto, una volta entrati in modalità "memoria" mediante il tasto "D", azzerla la locazione di memoria corrente.

Il programma per default genera la frequenza di 10 MHz.

E' possibile immettere un valore di media frequenza che verrà sommato alla frequenza visualizzata per consentire l'uso del generatore come oscillatore locale in una supereterodina. Per "somma" intendo che il display ad esempio visualizza 10.000,000 kHz (10 MHz) e il generatore produce 19 MHz (se si è precaricato nel programma il valore di 9 MHz).

L'immissione di tale frequenza intermedia può avvenire solo sul file di programma sorgente, cioè prima della sua compilazione in formato "HEX"; non è quindi possibile effettuarla dall'utente. Questo perché per permettere l'immissione da tastiera e relativo processo di somma interno, avrei dovuto perdere un sacco di tempo. In futuro, tempo permettendo, implementerò anche questa caratteristica.





## Il generatore DDS

Per programmare il microcontrollore è necessario un adeguato programmatore, io uso il "PIC START PLUS", ossia il programmatore originale della "Microchip" che permette di programmare tutti i microcontrollori prodotti da questa famosa Casa americana; mi permetto di consigliarvi caldamente di investire su questo sistema di sviluppo che vi permetterà di entrare nell'arido ma potentissimo ambiente dei microcontrollori.

A richiesta comunque posso compilare il software con il desiderato valore di media frequenza e metterlo a disposizione sul sito della Rivista.

### Alcune misure

Le misure sono state da me effettuate utilizzando i seguenti strumenti:

Oscilloscopio digitale LE CROY WAVERUNNER con campionatori da 1 Gigasample/sec

Analizzatore di spettro AGILENT E4402 0 - 3GHz con risoluzione in banda fino a 1Hz.

Avendo la fortuna di poter utilizzare questi portentosi strumenti, ho ritenuto opportuno presentare tre fra le tante figure registrate dall'analizzatore di spettro.

La figura 3 rappresenta una fettina di frequenze larga 500 Hz e centrata a 40 MHz, la banda passante dell'analizzatore è stata impostata a 1Hz; come si vede alla frequenza di 39,999802 MHz troviamo il nostro

segnale (il generatore è stato impostato per produrre 40.000.000 di Hertz) con un'ampiezza di  $-1,873$  dBm (la prima riga in alto del reticolo è il riferimento di potenza pari a 0 dBm ossia 1 mW), si può notare la grande purezza spettrale del segnale che risulta occupare una banda inferiore ai 50 Hz fino alla ragguardevole profondità di  $-75$  dBm (ogni quadratino rappresenta in orizzontale 50 Hz ed in verticale 10 dB quindi la potenza di una eventuale componente del segnale a  $-75$  dBm vale circa un tretatremilionesimo della potenza di un segnale di 1 milliwatt).

Dalla figura si possono vedere anche delle piccole spurie di ampiezza circa  $-62$  dBm (pari ad una potenza di circa un milionesimo di milliwatt) distanti circa 50 Hz sia a destra sia a sinistra del nostro segnale, altre le troviamo con ampiezza inferiore a circa 150 Hz di distanza dal ns segnale. Si tratta di quelle "presenze" che ci aspettavamo dovute ad armoniche degli "alias" e a non linearità del convertitore digitale analogico di uscita del DDS. Faccio presente che un oscillatore normale (non quarzato) produrrebbe a questa frequenza uno spettro talmente largo che non starebbe nemmeno dentro allo schermo dell'analizzatore (vi ricordo che l'intera finestra rappresentata in figura è larga 500 Hz!!). Per quanto riguarda un eventuale PLL il discorso

si fa più complesso, perché dipende da come è realizzato il filtro di uscita del comparatore di fase e dalla relazione fra la frequenza di riferimento e la frequenza prodotta. Comunque anche un buon PLL non riuscirebbe a presentare questa purezza, io almeno ho testato dei buoni PLL (Yaesu, Kenwood ecc.) e tutti iniziavano a "piangere" a  $-60$  dBm allargando paurosamente la banda di frequenze occupata (detto anche "rumore di fase"); ricordo che  $-10$  dBm di riduzione del rumore rappresentano un decremento del medesimo pari a 10 volte in potenza!!

La figura 4 rappresenta una fetta


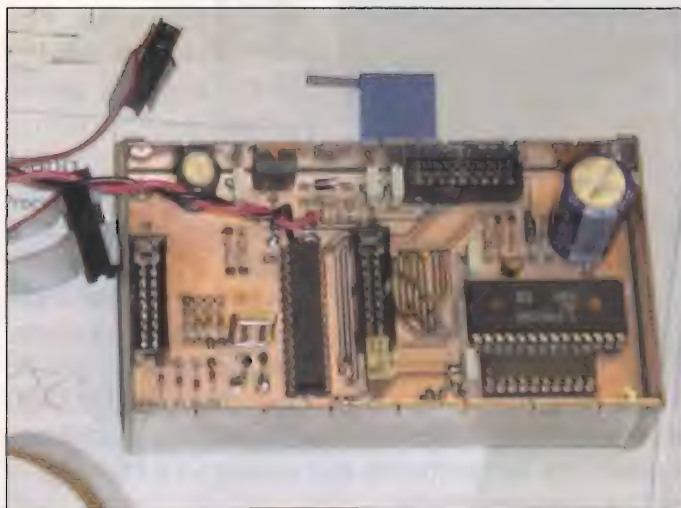


Figura 6

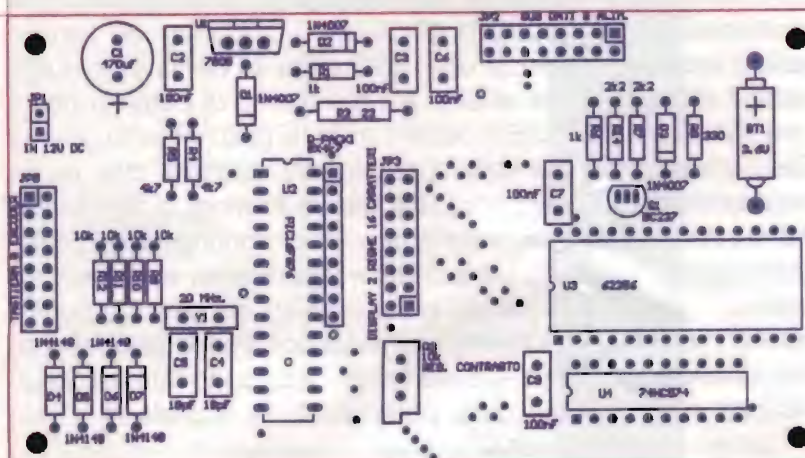



segnale e ogni quadratino ora vale 1000 Hz sull'asse orizzontale. Come si vede il segnale a 40 MHz occupa a -70 dBm una banda inferiore a 500 Hz e la sua potenza a 5 kHz di distanza dalla frequenza fondamentale (i margini destro e sinistro del reticolo) vale -80 dBm!!

(pari a circa un sessantasettemilionesimo di milliwatt).

La figura 5 infine rappresenta una fetta di frequenze larga 2 kHz centrata a 10 MHz; vi troviamo il nostro segnale (il generatore è stato impostato per produrre 10.000.000 di Hertz) con una ampiezza di -1,082 dBm, sempre quindi un po' inferiore al milliwatt. Addossate alla sua frequenza fondamentale troviamo alcune spurie che comunque hanno una ampiezza massima di -62 dBm e tutto l'insieme non si allarga oltre 200 Hz di banda occupata a -70 dBm di potenza.

La piccola imprecisione di frequenza è dovuta alla non perfetta frequenza prodotta dal mio oscillatore di clock, il quale avrebbe dovuto generare 120.000.450

di frequenze larga 10 kHz centrata sempre a 40 MHz, la banda passante dell'analizzatore è stata impostata a 10 Hz; come si vede ora abbiamo una panoramica più larga del nostro

Hertz, invece stava producendo una frequenza leggermente più bassa; quindi nulla di preoccupante....

A proposito ora diciamo due parole sul



clock da iniettare nel generatore: è tassativo che sia proveniente da un ottimo oscillatore a quarzo! Il DDS nulla può contro un pessimo segnale di riferimento e quindi la purezza spettrale ora dimostrata dipende quasi esclusivamente dalla qualità dell'oscillatore da me usato, che fa uso di un quarzo da 120 MHz ed è costruito con componenti a montaggio superficiale su PCB a doppia faccia con ampia espansione di massa.

Inizialmente avevo usato un quarzo da 40 MHz e all'oscillatore avevo fatto seguire uno stadio triplicatore ottenendo i 120 MHz richiesti; ma il tutto risultò di difficile taratura per coloro che non disponessero di particolare strumentazione.

Ora sto traducendo lo schema dell'oscillatore da me realizzato in SMD usando componenti tradizionali e questo sarà oggetto di

una futura trattazione dell'argomento. Comunque risultati decenti si ottengono anche con un oscillatore "ibrido" già fatto come quelli per esempio usati per il clock delle "schede madri" per PC i quali hanno già l'uscita TTL compatibile. Esso si presenta con contenitore simile ai classici integrati a 14 PIN ma possiede solo 4 pin ai quattro lati (cioè i PIN 1 - 7 - 8 - 14); il pin 14 è il +5V, il pin 7 è GND e il pin 8 è l'uscita.


Con ciò non intendo aver detto tutto sui DDS, ritengo solo di essermi solamente un po' addentrato nel loro mondo, e da prove fatte posso dire che sono senz'altro il futuro delle telecomunicazioni.

Prima di salutarvi vi ricordo che, tempo permettendo, sono a disposizione alla mia mail [corrado.carradori@libero.it](mailto:corrado.carradori@libero.it).

Alle prossime!!

### ERRATA CORRIGE

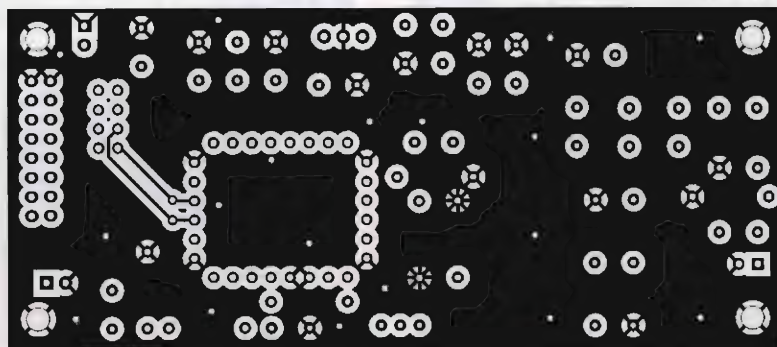**1)** Nella prima parte dell'articolo "IL GENERATORE DDS", pubblicato sul numero di settembre 2002 non è stato riportato il circuito stampato lato componenti che qui riproduciamo.



LATO COMPONENTI

**2)** Nell'articolo "AMPLIFICATORE CON MONOTRIODO" pubblicato lo stesso mese, nell'elenco a pag. 28: il valore delle resistenze R11 e R12 è da intendersi 47Ω e non 47kΩ come riportato.

*Ce ne scusiamo con gli Autori e con i Lettori.*



# Exp Radio Elettronica

con il patrocinio del Comune di Faenza

## FAENZA

### 19/20 ottobre 2002

dalle ore 9 alle 18

Centro Fieristico Provinciale - Faenza  
V.le Risorgimento, 1

elettronica  
hardware  
software  
radiantismo  
ricezione  
satellitare  
telefonia  
componenti  
accessori  
surplus  
hobbistica  
videogiochi  
radio d'epoca  
macchine  
fotografiche  
usate e da  
collezione

organizzazione  
BLU NAUTILUS srl  
tel. 0541 53294  
www.blunautilus.it  
info@blunautilus.it

## mostra mercato

Presentare questa inserzione alla cassa  
per ottenere un **INGRESSO RIDOTTO**

### C.E.D. DOLEATTO s.a.s.

Via S. Quintino n°36 - 10121 TORINO

Tel. 011-5621271 - Fax 011-534877

**APPARATI USATI REVISIONATI**

**1000 strumenti a magazzino:**

Alimentatori, Analizzatori di spettro, Tester,  
Carichi fittizi, Distorsimetri, frequenzimetri,  
Generatori BF e RF, Ricevitori e Wattmetri, ecc.

**VENDITA PER CORRISPONDENZA**

Visitate il nostro sito internet  
aggiornato frequentemente

<http://www.bdoleatto.it> - e-mail: [bdoleatto@libero.it](mailto:bdoleatto@libero.it)



**www.  
ilsitogratis.it**



**www.  
registranome.it**

## RADIOSURPLUS - ELETTRONICA



ANALIZZATORE DI SPETTRO  
mod. HP 141

con cassetto RF-Section HP8553B  
analizzatore di spettro da 1Hz a 110MHz  
IF-Section HP 8552B ad alta risoluzione  
€ 700,00 (provato, funzionante)

[www.radiosurplus.it](http://www.radiosurplus.it) ~ [surplus@omnia.it](mailto:surplus@omnia.it)

**VENDITA PER  
CORRISPONDENZA**

tel/fax 095.930868  
cell. 368.3760845

**www.pianetaelettronica.it**

- CD-ROM per gli appassionati di RADIO
- Novità per i CIRCUITI STAMPATI
- CUN GAD veramente ECONOMICO
- OSCILLOSCOPI basati su PC
- PROGETTI elettronici





## Silent Key

Lucidio Vallini IK4FDT - 13/08/2002

Grande appassionato di radio, hai dato la voce alle prime emittenti, che senza risorse, armati della tua stessa voglia di "andare in aria" andavano orgogliosi del proprio impianto. Magari, un vecchio rottame militare riadattato con il tipico odore di surplus e la luce bluastra che traspariva dalle fessure.

Era l'inizio degli anni '80 quando animati da grande passione costruimmo il primo amplificatore da 10 kW!!! Una potenza spaventosa per quei tempi. Ero allora poco più di un ragazzino. Grazie Lucidio, per avermi fatto apprezzare ed amare questo tuo hobby che ancor oggi vivo.

Ti ricordo così, con l'inseparabile sigaro, il sorriso sempre presente e disponibile colla tua esperienza, ho voluto, attraverso le pagine di questa rivista, che da sempre è per coloro che coltivano le tue stesse passioni: la radio, il surplus, l'elettronica, grazie al suo instancabile Direttore, ricordarti e salutarti.

*Massimo Niceforo*

### Comunicato stampa

## FINALMENTE UN CAD ECONOMICO E COMPLETO!

I programmi di CAD (Computer Aided Design) consentono di progettare al computer i circuiti stampati, partendo dallo schema elettrico, in modo semplice e preciso. Tuttavia, i software normalmente in commercio hanno dei prezzi assolutamente proibitivi per un hobbista (parliamo di migliaia di Euro).

Chi vuole realizzare i suoi progetti utilizzando un CAD, può finalmente farlo, spendendo una cifra decisamente accessibile, acquistando il CD-ROM "Circuiti Stampati" che contiene il CAD EAGLE Lite per disegnare o importare uno schema elettrico ed automatizzare la tracciatura delle piste sul circuito stampato mediante l'Autorouter Integrato. Il programma è completo di funzioni avanzate che consentono la gestione professionale di ogni fase di progettazione e lavorazione dei circuiti stampati e non mancano librerie con migliaia di componenti di ogni categoria, analogica o digitale, con tipologia convenzionale ed SMD.

Nel CD-ROM troviamo anche una completa guida passo-passo in italiano, che consente di apprendere le varie funzioni tramite esempi circuitali e di sfruttare tutte le potenzialità del software anche a chi non ha una precedente esperienza.

Ma non è finita! Intatti il CD-ROM include anche articoli di utilità sulla tecnica della fotoincisione, sulla tecnologia di Guarding e sulle tecnologie di By-Pass.



**Per informazioni e ordini:**

**[www.pianetaelettronica.it](http://www.pianetaelettronica.it) - Fax: 06.5327.3063**











La pagina dei Circuiti Stampati

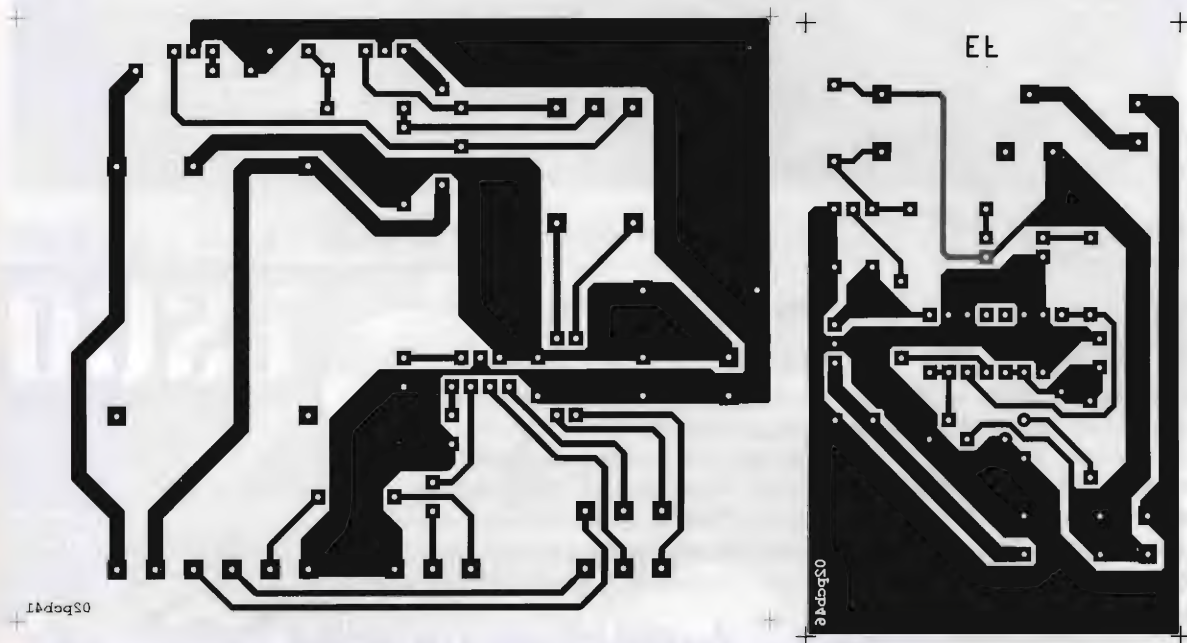

Ampli auto Front Rear 40+20W

Proteggibatteria

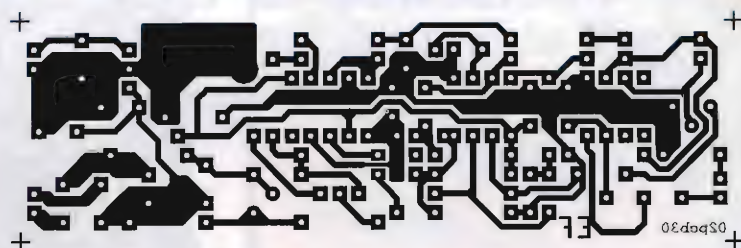

Ciuf Ciuf 2002



# ALF@RADIO



**Alinco D1491C**

L'LPD  
con 2,5W  
di sorprese...

Omologato P.T.T.

VIA DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAGNA (GE)  
TEL 0185/321458 - 0185/370158  
FAX 0185/312924 - 0185/361854  
INTERNET : WWW.ALFARADIO.IT  
E-MAIL : ALFARADIO@ALFARADIO.IT

**OFFERTISSIMA!!!**

**Magellan GPS 315**



GPS a 12 canali con uscita dati.  
Database con tutte le città del mondo.

VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO,  
ANCHE PER CORRISPONDENZA.

**SEIWA Millenium 7**



GPS cartografico con  
antenna incorporata.  
Anche con cartografia stradale.

★ **PL.elettronica** ★

di Puletti Luigi - 20010 CORNAREDO (MI)

tel./fax 02-93561385  
cell. 336-341187

• Ricetrasmittenti • Accessori • **NUOVO E USATO CON GARANZIA**

**NUOVO**

→ OFFERTA DEL MESE ←

AOR8600 Rx (base) • Icom IC706G  
Yaesu FT847 • FT920 • FT817  
Kenwood YTMV7 • TMD700 • THF7  
Icom IC706G • Yaesu FT847  
AOR 8600 ricevitore  
IL NUOVO E' CON  
GARANZIA UFFICIALE

**USATO**

ICR72 • TS50 • TS140 • TS450AT • TS690 con 50 • TS711 • TS790  
TS790 con 1200 • TS870 • TM255 • FT840 • FRG9600 • STANDARD C5800 vec. • IC735  
AOR3000A • FT757GX • IC275H  
IC475 UHF con 220V • IC736 HF • 50MHz • IC751A • IC756 HF • 50MHz • IC781 • IC970 con 1200 • Rx

NEL MESE DI OTTOBRE SIAMO PRESENTI CON LA PIU' GRANDE ESPOSIZIONE DI APPARATI USATI GARANTITI ALLE FIERE DI  
NOVEGRO (5/6) - FAENZA (19-20)

**VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA**

# www.esco.it

**materiale surplus**, apparati, accessori, curiosità, **strumentazione**,  
manuali, riviste, carichi fittizi, **energie alternative**, connettori elettrici e coax,  
morsetti, cannon, zoccoli per I.C., filtri rete, trimmer, potenziometri, resistenze,  
reti resistive, **RJ45**, commutatori, interruttori, manopole, relè elettrici e coax,  
**valvole**, toroidi Amidon, fusibili, avvisatori, **offerte**, componenti attivi e passivi,  
dissipatori, ventole, SMD, moduli LCD, **stazioni saldanti**, saldatori, termometri,  
**multimetri**, wattmetri Bird, strumenti vari, alimentatori, inverter, trasformatori,  
batterie, celle Peltier, **minuterie**,  
viti, fascette, piastre ramate, cavi coax,  
cavi vari, sonde, guaina termorestringente.... **tutto ... in un klik!**

# ESCO

Electronic Surplus Components

Tel. 075.898.7502  
Fax (24h) 075.898.7501  
e-mail: esco@esco.it

Zona Industriale Pian di Porto  
TODI (Pg)



**LAMPADE** di Borgia Franco  
via Val D'Arena, 156  
20021 VARESE - PO  
tel. e fax 0334.957216

*si acquistano valvole  
anche in grandi stock*

Siamo presenti alle fiere di: Novegro (5-6/10) e Faenza (19-20/10)

## Radio Center

Elettronica & Telecomunicazioni

**KENWOOD**

**dte**  
INTERNATIONAL

**INTEK**

**YAESU**

**www.radiocenter.it**

di Tomirotti Stefano  
via Kennedy, 38/e - 42038 Felina (RE)  
tel.-fax. 0522.814.405

**SIAMO PRESENTI ALLA FIERA DI SCANDIANO**





**MARCHEFIERE**

ERF ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

**QUARTIERE FIERISTICO  
CIVITANOVA MARCHE (MC)**

**21-22 dicembre 2002**

**15ª Mostra Mercato Nazionale  
Radiantistica Elettronica**

**Materiale radiantistico per C.B. e radioamatori  
Apparecchiature per telecomunicazioni - Surplus  
Telefonia - Computers  
Antenne e Parabole per radioamatori e TV sat  
Radio d'epoca - Editoria specializzata**

**Disco  
Mostra mercato  
del disco usato in vinile  
e CD da collezione**


**Salone  
Hi-Fi**

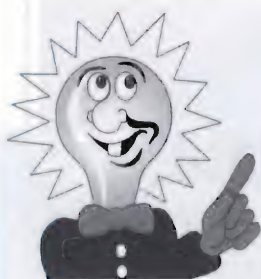**Orario: 9-19.30**

**ERF • ENTE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**  
**Quartiere Fieristico di Civitanova Marche • Tel. 0733 780811 • Fax 0733 780820**



**Sei un inventore  
e vuoi farti conoscere?  
Sei invitato gratuitamente al**



**8°**

**CONCORSO NAZIONALE  
dell'INVENTORE  
ELETTRICO-ELETTRONICO**

Nei giorni **6-7-8 dicembre 2002** presso il Quartiere Fieristico di Forlì durante la  
**17ª edizione della "GRANDE FIERA dell'ELETTRONICA"**

Il migliore trampolino di lancio del settore. La ITALFIERE srl, organizzatore della manifestazione, premierà i primi 3 classificati con incentivi in soldi. Coppe e targhe per tutti gli altri partecipanti e, ovviamente, uno spazio tutto gratuito.

Le domande verranno accettate entro il **30 ottobre 2002**.

**NON ASPETTARE!** Per maggiori informazioni telefona alla  
**ITALFIERE srl** Tel. 0547.415674 ~ e-mail: info@italfiere.net

# PROMOZIONI SPECIALI

**NIGHT SCOPE**



Visori notturni zenit, luminosi 30k e 3X immagine. da 285 eu, binocoli zoom da 88 eu, telescopi cannocchiali speciali da 88 eu



**OTTIME RADIO LPD**  
69 CH E PMR 8 CH  
NUOVO DESIGN  
100 EU. COPPIA

**GPS CARTOGRAFICO**  
PER NON PERDERTI!

Radio LPD display 69 ch. e PMR 8 ch. 55 eu

**INVERTER**



Inverter AKAWA protetti ed affidabili (12 V --> 220) 300W 83 eu  
600W 165 eu - 1700W 433 eu  
UPS 250w 125 eu 500w 235 eu



**GPS**

GPS Rolux, ottimo navigatore cartografico con cd strade italia, 32mb cf card, cavi e pile solo euro 399




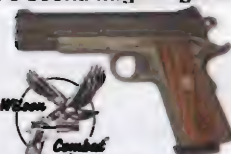**METAL DETECTOR**

Professionali con lancetta o display per tipo metallo e discriminazione da 93 euro. Il migliore Atlantis rileva moneta 48 cm 826 eu. Importazione diretta di tutte le marche ai prezzi e sconti migliori garantiti!



**EFFETTI SPECIALI** per feste e discoteche, laser, generatori fumo ect... Amplificatori valvolari fino 200 w. La vera musica!




**ARMI SOFT AIR**, simili alle originali Sparano pallini 6mm plastica. Di libera vendita. Elevata precisione, divertimento assicurato. euro 100

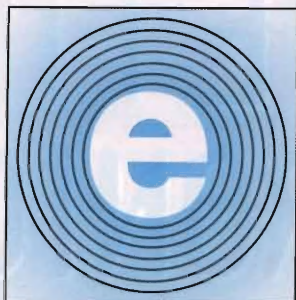**INOLTRE EQUIPAGGIAMENTI PER CACCIA, OROLOGI PREGIATI, AUTOMAZIONI CANCELLO, SOLARIUM, ECT...**

**www.mediaelettra.com** **ORDINA ORA DA:**  
**ELECTRONICS COMPANY VIA PEDIANO 3A IMOLA TEL/FAX 0542 600108**  
**VENDITA DIRETTA, DISTRIBUZIONE ITALIA ESTERO**





# elettro expo

## Verona 16 - 17 Novembre 2002

Mostra Mercato di:

**ELETRONICA**

**RADIANTISMO**

**STRUMENTAZIONE**

**COMPONENTISTICA**

**INFORMATICA**



**ELETTROEXPO si svolge nel Padiglione 15**

**Orario di apertura:**

sabato 16: dalle ore 9 alle 18

domenica 17: dalle ore 9 alle 17

in collaborazione con:

**A.R.I.**



**Sezione di VERONA**



**VERONAFIERE**

**ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA**

Viale del Lavoro, 8 - 37100 Verona - Italia - Tel. +39 0458 298 111 - Fax +39 0458 298 288

<http://www.veronafiere.it> - [elettroexpo@veronafiere.it](mailto:elettroexpo@veronafiere.it)



# 17<sup>A</sup> «GRANDE FIERA DELL'ELETTRONICA»

**SPECIALE  
NATALE**

Quartiere  
Fieristico di

## FORLÌ

ORARIO CONTINUATO 9.00 - 18.00

### 6-7-8 DICEMBRE 2002

17<sup>a</sup> FIERA  
dell'ELETTRONICA

**7 in 1!!!**

5<sup>a</sup> «FIERA NAZIONALE dell'ASTRONOMIA AMATORIALE»

3<sup>o</sup> SALONE NAZIONALE della METEOROLOGIA

3<sup>o</sup> FLIGHT SIMULATOR SHOW

8<sup>o</sup> «CONCORSO NAZIONALE DELL'INVENTORE  
ELETTRICO-ELETTRONICO»

10<sup>a</sup> «MOSTRA-MERCATO del DISCO e CD usato e da collezione»

1<sup>o</sup> SALONE MILIFORLÌ  
Apparecchiature e curiosità Militari

**oltre a  
tantissime  
novità**

Convegni con importanti personaggi della scienza e della cultura

Tutto questo con **UN UNICO BIGLIETTO D'INGRESSO** su un'area coperta - riscaldata di 26.000 mq.

Saranno presenti più di 400 espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero  
**BUS** navetta non-stop dalla Stazione Ferroviaria di Forlì alla Fiera e viceversa ogni 30 minuti  
**PARCHEGGI** per 5000 auto **TOTALMENTE GRATUITI**

Tel. 0547 415674 - Fax 0547 417357 - E-MAIL: [info@italfiere.net](mailto:info@italfiere.net) • SITO: [www.italfiere.net](http://www.italfiere.net)

Per informazioni

**ITALFIERE**  
s.r.l.



**Finalmente utilizzabili anche in Italia:**

## **PMR446 (446MHz-500mW)**

Piano Nazionale ripartizione frequenze  
(D.M. 08/07/2002).

I PMR446 sono soggetti ad Autorizzazione  
Generale, la relativa tassa annuale sarà stabilita  
dal Ministero delle Comunicazioni.



ALAN 441



ALAN 451R



ALAN 456R



GP-ONE

## **LPD (433MHz-10mW)**

Regime di "libero uso" ai sensi  
dell'art. 6, comma 1, lettera Q  
del DPR 5 ottobre 2001 n. 447.



**Ti offriamo la gamma più  
completa di LPD e PMR446**



ALAN 503



ALAN 516



ALAN 607




ALAN 507



ALAN 401

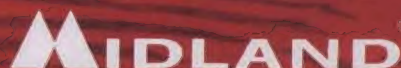**nothing compares to midland**

SCARICA IL CALENDARIO 2002/2003  
DAL NOSTRO SITO: [WWW.CTE.IT](http://WWW.CTE.IT)



CTE INTERNATIONAL s.r.l. Via R. Sevardi, 7  
42010 Reggio Emilia - Tel. 0522 509411 Fax 0522 509422  
web site: [www.cte.it](http://www.cte.it) e-mail: [consit.com@cte.it](mailto:consit.com@cte.it)



P  
E  
S  
C  
A  
R  
A  
  
2  
0  
0  
2



**ARI**  
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  
Sezione di PESCARA  
Via delle Fornaci, 2  
Tel 085 4714835 Fax 085 4711930  
<http://www.aripescara.org>  
e-mail: [aripescara@aripescara.org](mailto:aripescara@aripescara.org)



PROTEZIONE  
CIVILE



DXCC  
DESK



# XXXVII FIERA MERCATO NAZIONALE DEL RADIOAMATORE DI PESCARA

30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2002

SILVI MARINA (TE) - FIERA ADRIATICA - S.S.16 (Nazionale Adriatica) - Km. 432



ORARIO CONTINUATO 9:00 - 19:00  
AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO  
RISTORANTE - SELF SERVICE INTERNO

